


Fakultet elektrotehnike i računarstva  
Zavod za elektroniku, mikroelektroniku,  
računalne i inteligentne sustave

# **Elektronika 1**


## **4. Sklopovi s diodom**

# Usporedba diode i otpornika

otpornik –  $100\ \Omega$

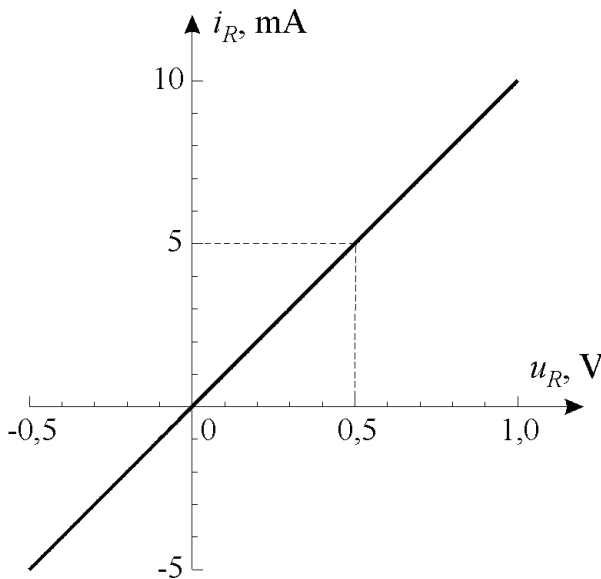

silicijska *pn*-dioda

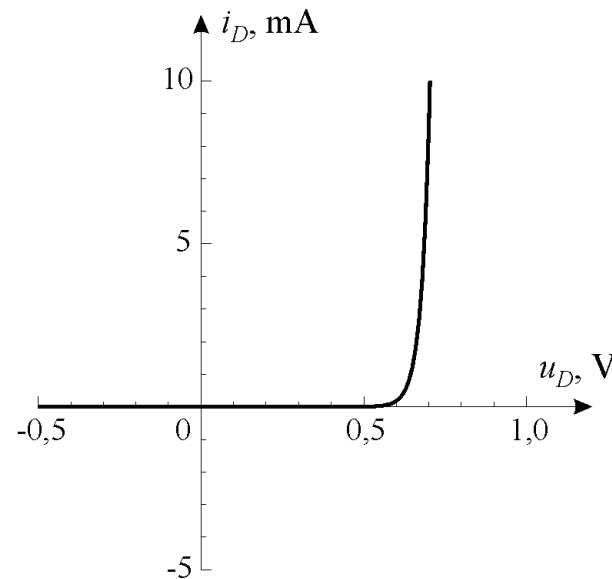


Specifičnost analize elektroničkih sklopova – zbog nelinearnih karakteristika elektroničkih elemenata

# Statička analiza

Statičkom analizom proračunavaju se istosmjerne struje i naponi elektroničkih sklopova

Primjer sklopa

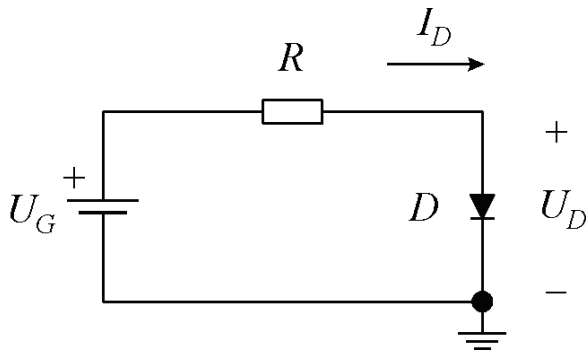

Iz strujnog kruga:

$$U_G = R I_D + U_D$$

Druga jednačba:

$$I_D = f(U_D)$$


npr. za propusnu polarizaciju

$$I_D = I_S \exp (U_D/U_T)$$
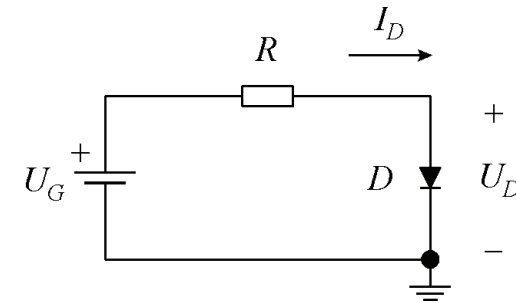
# Primjer 4.1

Izračunati struju  $I_D$  i napon  $U_D$  za sklop prema slici.

Napon  $U_G = 3 \text{ V}$ , otpor  $R = 500 \Omega$ , struja zasićenja diode  $I_S = 10 \text{ fF}$  i temperatura je sobna,  $U_T = 25 \text{ mV}$ .



Rješenje:

$$\text{Uz } I_D = I_S \exp(U_D/U_T) \quad U_G = R I_S \exp(U_D/U_T) + U_D \quad U_D = U_T \ln\left(\frac{U_G - U_D}{R I_S}\right)$$


Iterativni postupak

$$\text{za } U_D = 0,7 \text{ V} \rightarrow U_D = 0,025 \cdot \ln\left(\frac{3 - 0,7}{500 \cdot 10^{-15}}\right) = 0,671 \text{ V}$$

$$\text{za } U_D = 0,671 \text{ V} \rightarrow U_D = 0,025 \cdot \ln\left(\frac{3 - 0,671}{500 \cdot 10^{-15}}\right) = 0,672 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{U_G - U_D}{R} = \frac{3 - 0,672}{0,5} = 4,66 \text{ mA}$$

# Grafička analiza

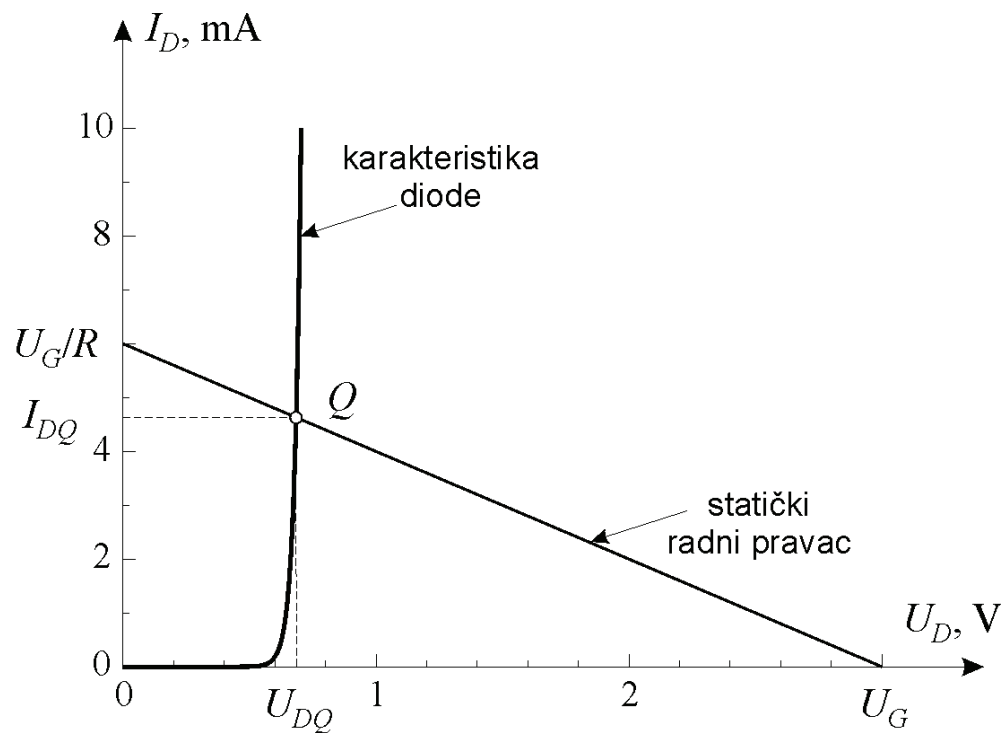

Statički radni pravac:

$$U_G = R I_D + U_D$$

nagib - -  $1/R$

Statička radna točka  $Q$


Primjer:

$$U_G = 3 \text{ V}, R = 500 \text{ } \Omega$$


$$U_{DQ} = 0,68 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = 4,6 \text{ mA}$$


# Model diode za statičku analizu

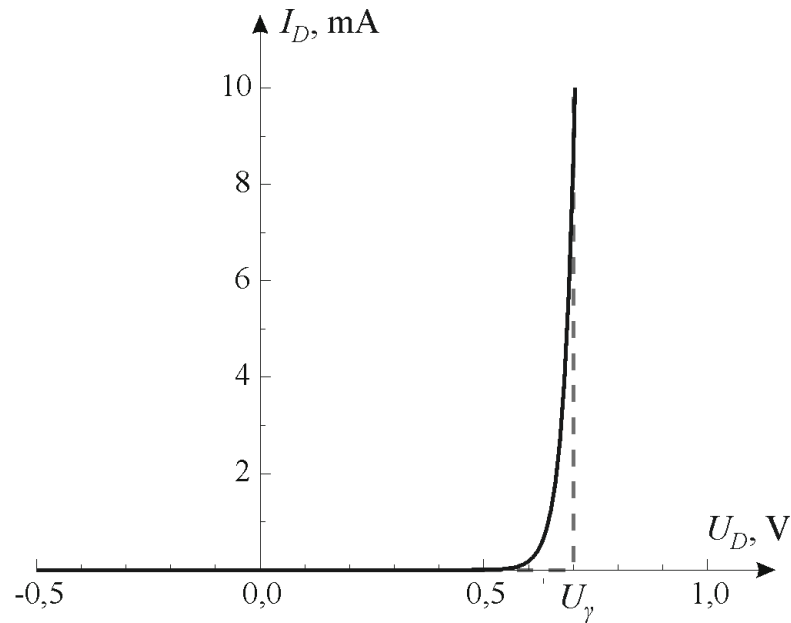

$$U_D < U_\gamma$$

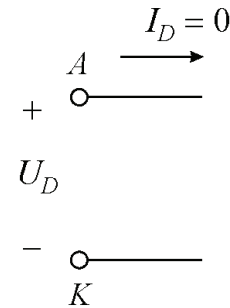


$$U_D > U_\gamma$$

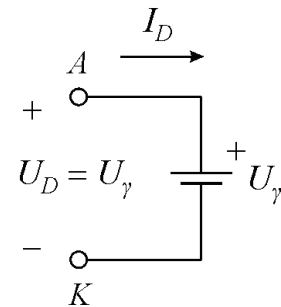

# Analitički postupak – Primjer 4.2

Za  $U_D > U_\gamma$

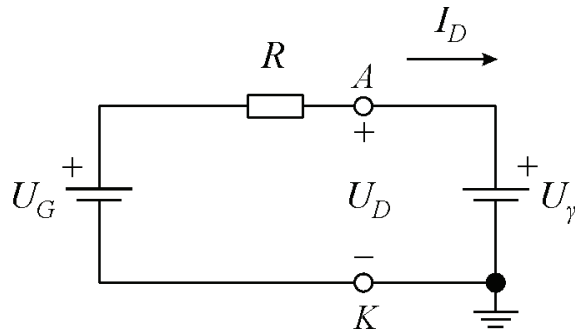

$$U_D = U_\gamma = U_{DQ}$$

$$I_D = \frac{U_G - U_\gamma}{R} = I_{DQ}$$


**Primjer 4.2** - Ponoviti proračun struje i napona diode sklopa iz primjera 4.1 korištenjem modela diode za statičku analizu. Napon koljena diode  $U_\gamma = 0,7 \text{ V}$ .

Rješenje:

$$U_{DQ} = U_\gamma = 0,7 \text{ V} \qquad I_{DQ} = \frac{U_G - U_\gamma}{R} = \frac{3 - 0,7}{0,5} = 4,6 \text{ mA}$$

# Analiza uz priključak malog signala

Primjer sklopa

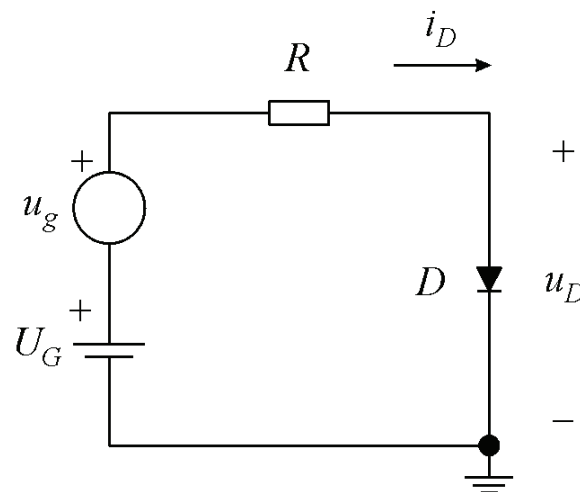


Ulazni napon:  $u_G = U_G + u_g = U_G + U_{gm} \sin \omega t$

Iz strujnog kruga:  $u_G = R i_D + u_D$



# Grafička analiza (1)

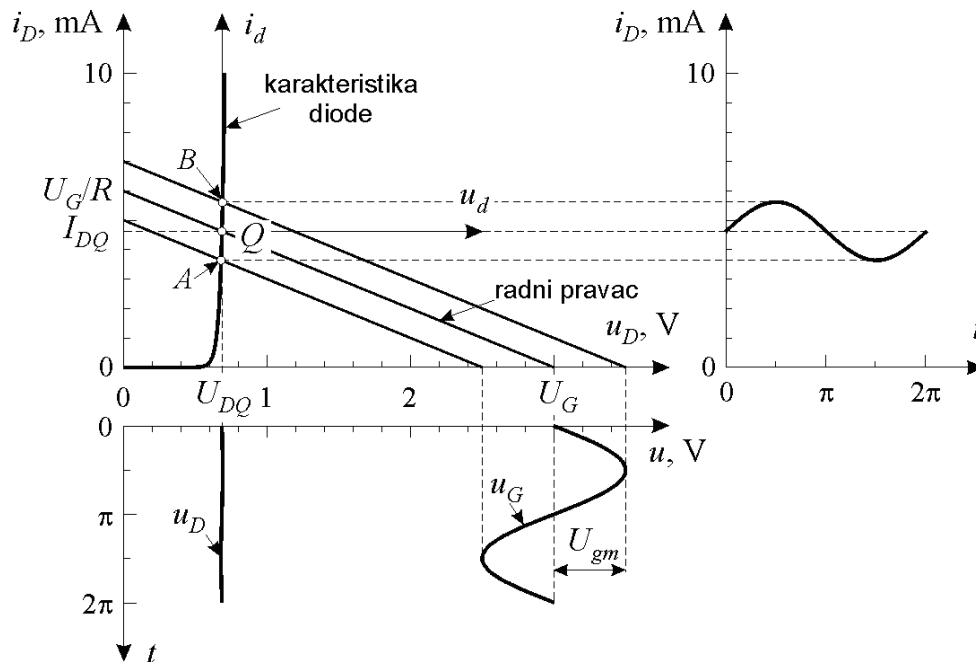

Radni pravac:

$$u_G = R i_D + u_D$$

pomiče se s primjenom  $u_G$

Za mali signal

$$i_D = I_{DQ} + i_d = I_{DQ} + I_{dm} \sin \omega t$$


$$u_D = U_{DQ} + u_d = U_{DQ} + U_{dm} \sin \omega t$$

U statičkoj radnoj točki:

$$i_d = i_D - I_{DQ}$$

$$u_d = u_D - U_{DQ}$$

# Grafička analiza (2)

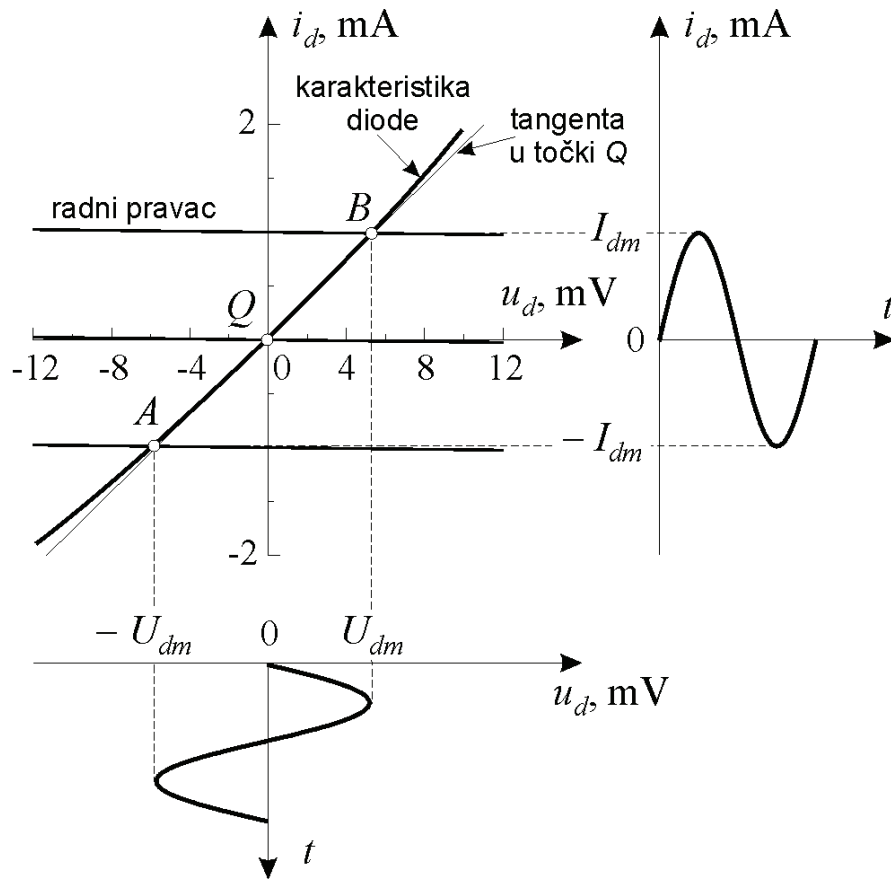

Nagib karakteristike:

$$\left. \frac{di_D}{du_D} \right|_Q = \left. \frac{\Delta i_D}{\Delta u_D} \right|_Q = \frac{I_{dm}}{U_{dm}} = \frac{i_d}{u_d} = g_d$$

$g_d$  – dinamička vodljivost

$r_d = 1/g_d$  – dinamički otpor

Primjer:

$$U_{gm} = 0,5 \text{ V}$$

$$I_{dm} = 1 \text{ mA}, U_{dm} = 5,6 \text{ mV}$$

$$g_d = 0,18 \text{ S}, r_d = 5,6 \Omega$$

# Uvjeti rada diode u režimu malog signala

Struja diode oko radne točke

$$i_D = i_D|_Q + \left. \frac{di_D}{du_D} \right|_Q (u_D - U_{DQ}) + \left. \frac{d^2 i_D}{du_D^2} \right|_Q \frac{(u_D - U_{DQ})^2}{2!} + \dots$$

Uz  $i_D = I_S \exp(u_D/U_T)$

$$\left. \frac{di_D}{du_D} \right|_Q = \frac{I_S}{U_T} \exp\left(\frac{u_D}{U_T}\right) \Big|_Q = \frac{I_{DQ}}{U_T} \quad \left. \frac{d^2 i_D}{du_D^2} \right|_Q = \frac{I_S}{U_T^2} \exp\left(\frac{u_D}{U_T}\right) \Big|_Q = \frac{I_{DQ}}{U_T^2}$$

$$\text{uz } u_D - U_{DQ} = u_d \rightarrow i_D = I_{DQ} \left[ 1 + \frac{u_d}{U_T} + \frac{1}{2!} \left( \frac{u_d}{U_T} \right)^2 + \dots \right]$$


Uvjet za režim malog signala:  $u_d \ll U_T$  ( $U_{dm} \ll U_T$ )

$$\left. \frac{di_D}{du_D} \right|_Q = \frac{I_{DQ}}{U_T} = g_d = \frac{1}{r_d} \quad \text{uz linearni rad} \rightarrow i_D = I_{DQ} + i_d = I_{DQ} + \frac{u_d}{r_d}$$
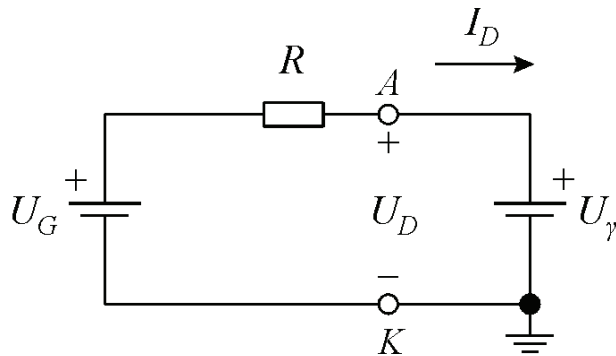
# Analitički postupak

Metoda superpozicije

uz:  $u_G = U_G + u_g$  - analiza posebno za statiku, a posebno za dinamiku




statička analiza

$$U_D = U_\gamma = U_{DQ}$$

$$I_D = \frac{U_G - U_\gamma}{R} = I_{DQ}$$

$$r_d = \frac{U_T}{I_{DQ}}$$

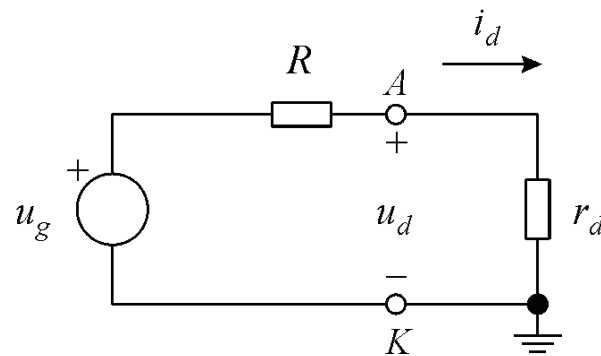

dinamička analiza

$$i_d = \frac{u_g}{R + r_d}$$

$$u_d = r_d i_d$$

## Primjer 4.3

Za sklop sa slike analitički proračunati napon  $u_D$  i struju  $i_D$  diode.

Napon  $u_G = 3 + 0,5 \sin \omega t$  V, otpor  $R = 500 \, \Omega$ , napon koljena diode  $U_\gamma = 0,7$  V i temperatura je sobna,  $U_T = 25$  mV.


Rješenje:

$$U_{DQ} = U_\gamma = 0,7 \text{ V} \quad I_{DQ} = \frac{U_G - U_\gamma}{R} = \frac{3 - 0,7}{0,5} = 4,6 \text{ mA}$$


$$r_d = \frac{U_T}{I_{DQ}} = \frac{25}{4,6} = 5,43 \, \Omega$$

$$I_{dm} = \frac{U_{gm}}{R + r_d} = \frac{500}{500 + 5,43} = 0,989 \text{ mA} \quad U_{dm} = r_d I_{dm} = 5,43 \cdot 0,989 = 5,37 \text{ mV}$$

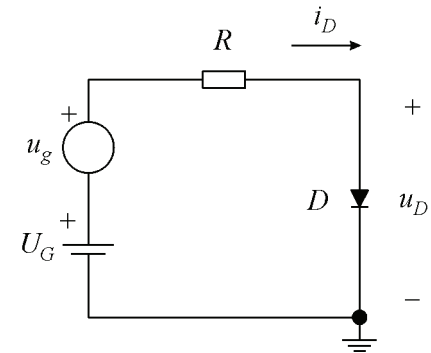
$$i_D = 4,6 + 0,989 \sin \omega t \text{ mA} \quad u_D = 700 + 5,37 \sin \omega t \text{ mV}$$




# Utjecaj reaktivnih elemenata

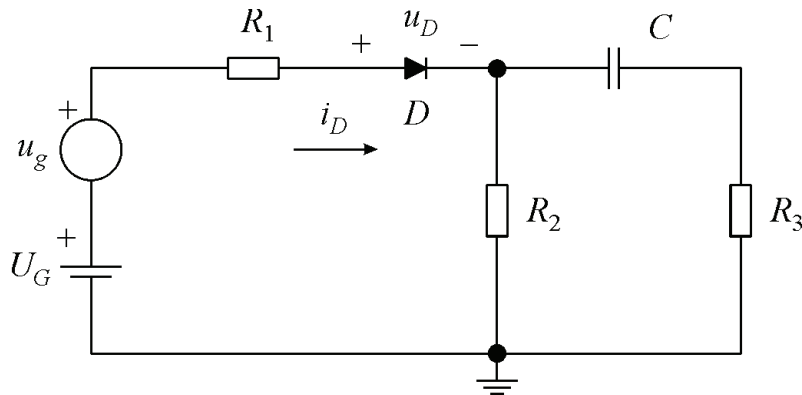

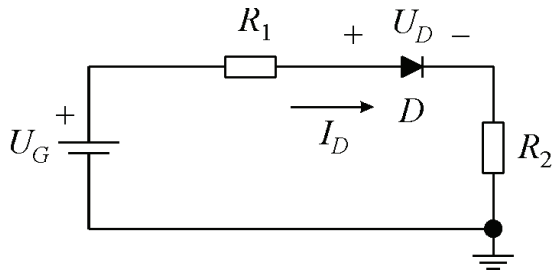Reaktivne komponente se različito ponašaju u statičkim i dinamičkim uvjetima.




statička analiza

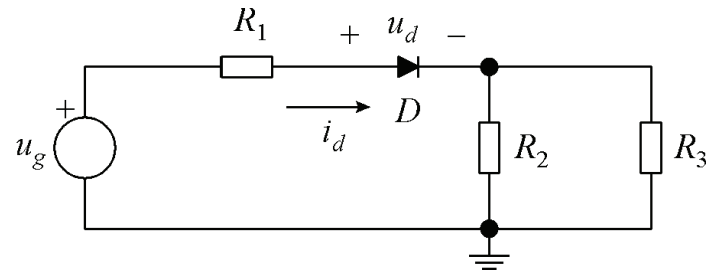

dinamička analiza

# Grafička analiza

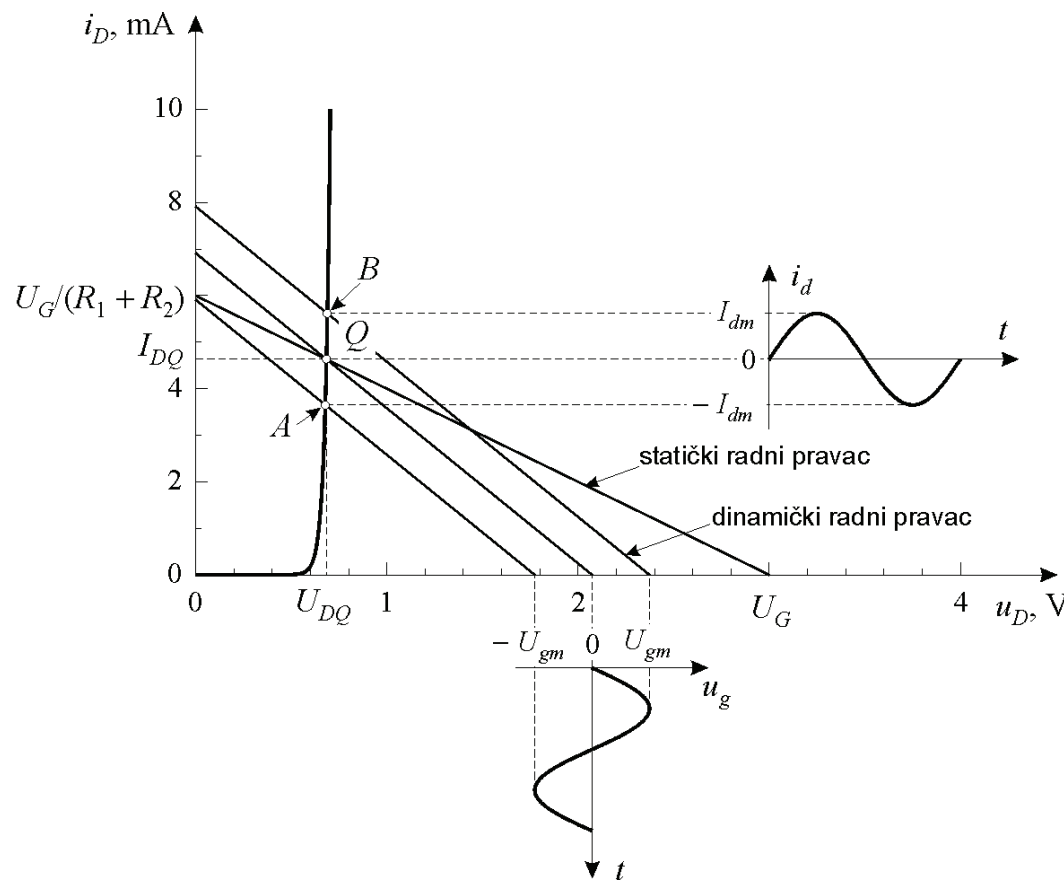

**Statički radni pravac:**

$$U_G = (R_1 + R_2) I_D + U_D$$

nagib:  $-1/(R_1 + R_2)$

**Dinamički radni pravac:**

$$u_g = (R_1 + R_2 \parallel R_3) i_d + u_d$$

nagib:  $-1/(R_1 + R_2 \parallel R_3)$

## Primjer 4.4 (1)

Konstruirati statički radni pravac i dinamički radni pravac za napon  $u_g = 0$  za primjer sa zadnjeg grafičkog prikaza. Zadano je:  $U_G = 3 \text{ V}$ ,  $R_1 = 100 \Omega$  i  $R_2 = R_3 = 400 \Omega$ .

Rješenje:

Sjecišta s koordinatnim osima su:

os apscisa –  $U_G = 3 \text{ V}$ ,

os ordinata –  $U_G / (R_1 + R_2) = 3 / (0,1 + 0,4) = 6 \text{ mA}$


U statičkoj radnoj točki:  $U_{DQ} = 0,68 \text{ V}$ ,  $I_{DQ} = 4,6 \text{ mA}$

Otpor sklopa u dinamici:

$$R_{din} = R_1 + R_2 \parallel R_3 = 100 + 400 \parallel 400 = 300 \Omega$$



## Primjer 4.4 (2)

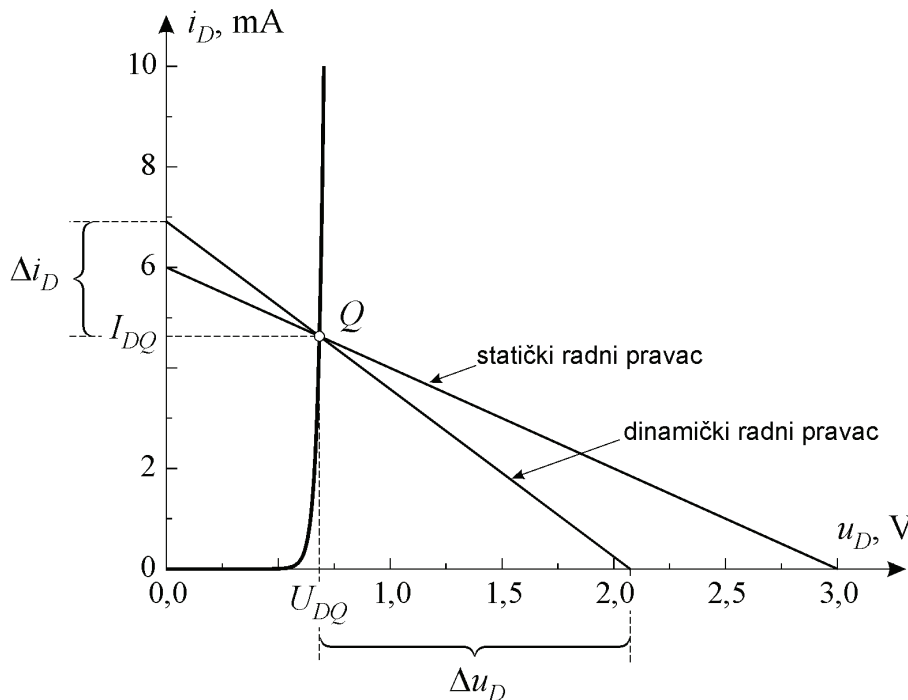

Za  $u_g = 0$  dinamički radni pravac prolazi kroz točku  $Q$

Uz nagib dinamičkog pravca  $-1/R_{din}$

$$R_{din} = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D} = \frac{U_{DQ}}{I_{DQ}}$$



Sjecište s osi apsisa

$$\begin{aligned} U_{DQ} + \Delta u_D &= U_{DQ} + R_{din} I_{DQ} = \\ &= 0,68 + 0,3 \cdot 4,6 = 2,06 \text{ V} \end{aligned}$$

Sjecište s osi ordinata

$$\begin{aligned} I_{DQ} + \Delta i_D &= I_{DQ} + U_{DQ} / R_{din} = \\ &= 4,6 + 0,68 / 0,3 = 6,87 \text{ mA} \end{aligned}$$


# Analitički postupak

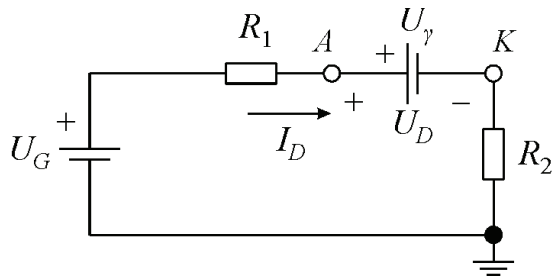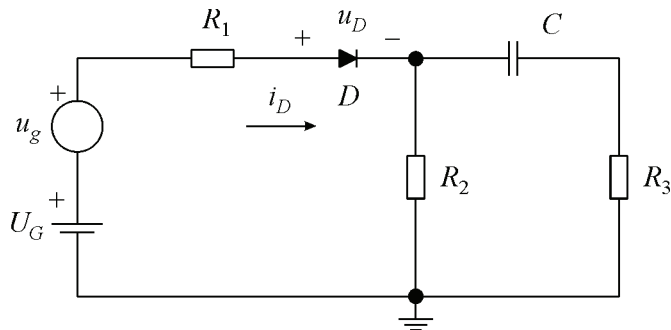

statička analiza

$$U_D = U_{DQ} = U_\gamma$$
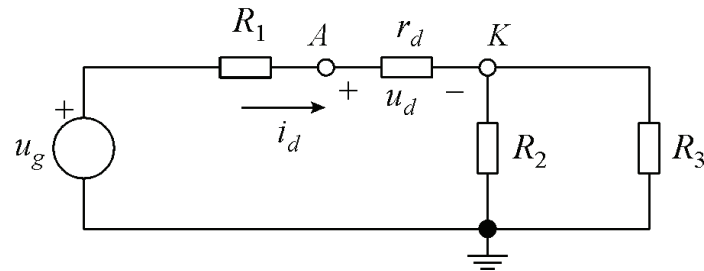
$$I_D = I_{DQ} = \frac{U_G - U_\gamma}{R_1 + R_2}$$



dinamička analiza

$$i_d = \frac{u_g}{R_1 + r_d + R_2 \parallel R_3}$$

$$u_d = r_d i_d$$

## Primjer 4.5

Za sklop sa slike analitički proračunati napon  $u_D$  i struju  $i_D$  diode. Napon  $u_G = 3 + 0,3 \sin \omega t$  V, otpori  $R_1 = 100 \Omega$ ,  $R_2 = R_3 = 400 \Omega$ , napon koljena diode  $U_\gamma = 0,7$  V i temperatura je sobna,  $U_T = 25$  mV.

Rješenje:

$$U_{DQ} = U_\gamma = 0,7 \text{ V} \quad I_{DQ} = \frac{U_G - U_\gamma}{R_1 + R_2} = \frac{3 - 0,7}{0,1 + 0,4} = 4,6 \text{ mA}$$


$$r_d = \frac{U_T}{I_{DQ}} = \frac{25}{4,6} = 5,43 \Omega$$

$$I_{dm} = \frac{U_{gm}}{R_1 + r_d + R_2 \parallel R_3} = \frac{300}{100 + 5,43 + 400 \parallel 400} = 0,982 \text{ mA}$$


$$U_{dm} = r_d I_{dm} = 5,43 \cdot 0,982 = 5,33 \text{ mV}$$

$$i_D = 4,6 + 0,982 \sin \omega t \text{ mA}$$
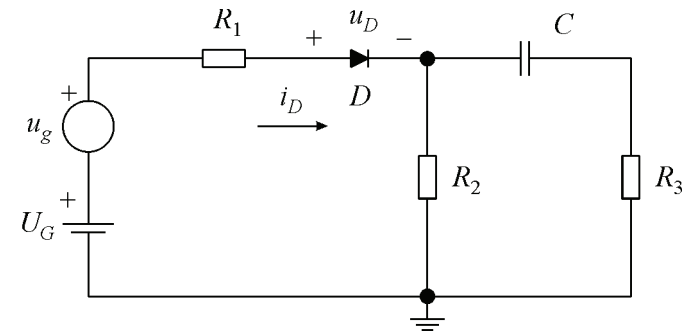
$$u_D = 700 + 5,33 \sin \omega t \text{ mV}$$



# Priključak velikog signala

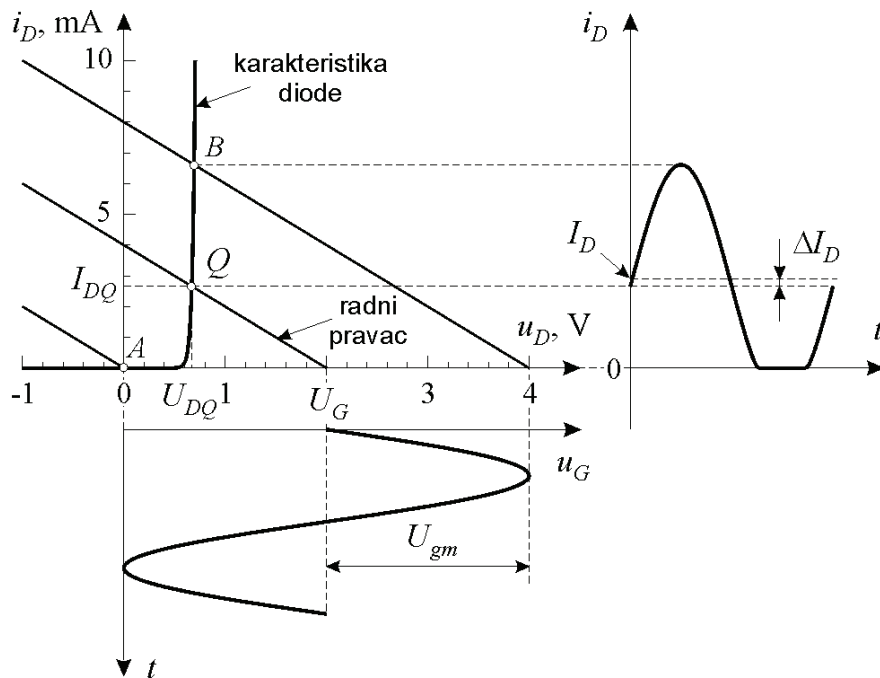


Hod radne točke po nelinearnom dijelu karakteristike

Posljedica nelinearnog rada:

- ❑ izobličenje struje
- ❑ dodatna istosmjerna struja  $\Delta I_D$


$$I_D = I_{DQ} + \Delta I_D$$

# Izvor napajanja

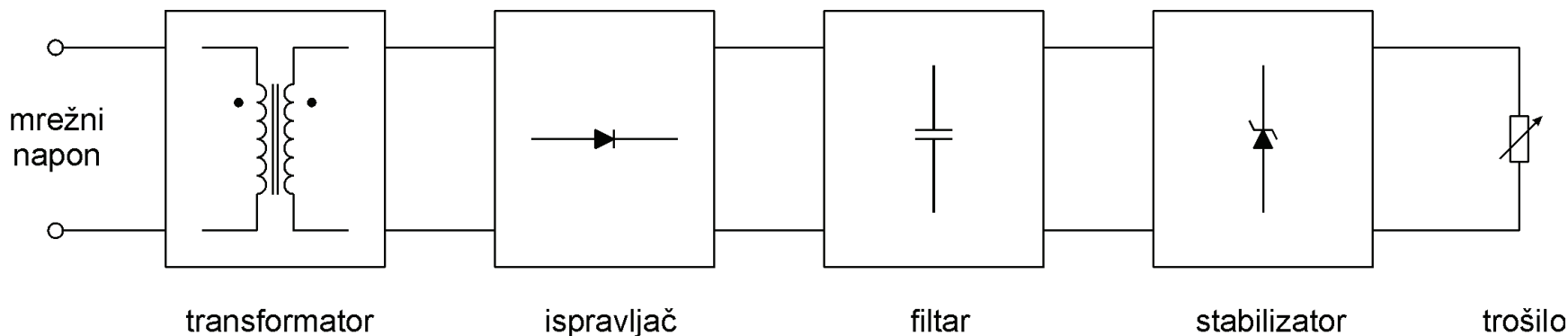

- ❑ Mrežni napon –  $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $U_{pef} = 220 \text{ V}$ ,  $U_{pm} = 310 \text{ V}$
- ❑ Transformator – smanjuje ulazni napon, izolira izvor od napona u primaru
- ❑ Ispravljač – ispravlja izmjenični napon, daje istosmjerni pulsirajući napon
- ❑ Filtar – guši izmjenične komponente
- ❑ Stabilizator – održava stalni istosmjerni napon
- ❑ Trošilo – elektronički sklopovi i uređaji

# Poluvalni ispravljač (1)

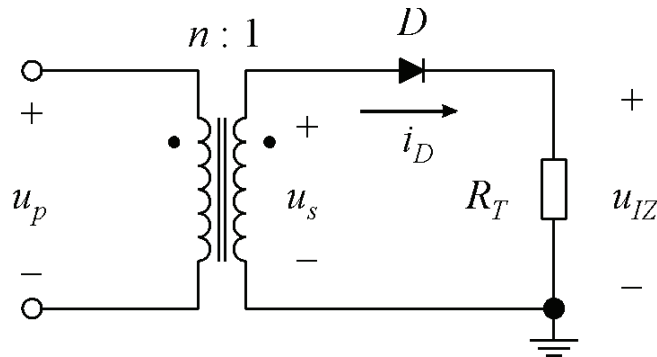

Mrežni napon –  $u_p = U_{pm} \sin \omega t$

Napon sekundara –  $u_s = U_{sm} \sin \omega t$

Omjer transformacije:  $n = U_{pm}/U_{sm}$

Za  $u_D = u_s - u_{IZ} > U_\gamma \rightarrow$  dioda vodi  $\rightarrow u_D = U_\gamma, u_{IZ} = u_s - U_\gamma$

Za  $u_D < U_\gamma \rightarrow$  dioda ne vodi  $\rightarrow i_D = 0, u_D = u_s, u_{IZ} = 0$

# Poluvalni ispravljač (2)

Uz idealnu diodu:


$$\text{za } u_D < 0 \rightarrow i_D = 0$$

$$\text{za } u_D > 0 \rightarrow u_D = 0$$

$$i_D = \begin{cases} u_s / R_T & \text{za } u_s > 0 \\ 0 & \text{za } u_s < 0 \end{cases}$$

$$u_{IZ} = i_D R_T$$
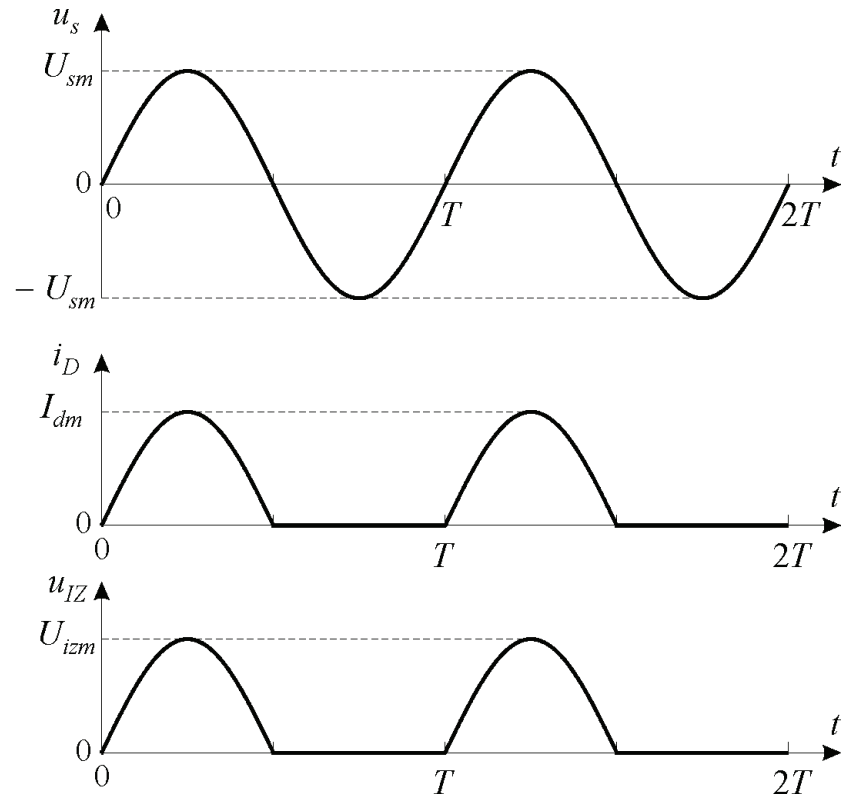
$$u_{IZ} = \begin{cases} u_s & \text{za } u_s > 0 \\ 0 & \text{za } u_s < 0 \end{cases}$$



# Poluvalno ispravljeni napon (1)

Srednja vrijednost

$$U_{IZ} = \frac{1}{T} \int_0^T u_{IZ}(t) dt = \frac{1}{2\pi} \left( U_{sm} \int_0^{\pi} \sin \omega t d\omega t + \int_{\pi}^{2\pi} 0 d\omega t \right) = \frac{U_{sm}}{\pi} = 0,318 U_{sm}$$

Efektivna vrijednost

$$U_{izef} = \left[ \frac{1}{T} \int_0^T u_{IZ}^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} = \left[ \frac{1}{2\pi} \left( U_{sm}^2 \int_0^{\pi} \sin^2 \omega t d\omega t + \int_{\pi}^{2\pi} 0 d\omega t \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{U_{sm}}{2}$$

Razvojem poluvalno ispravljenog napona u Fourierov red

$$u_{IZ} = U_{sm} \left[ \frac{1}{\pi} + \frac{\sin \omega t}{2} - \frac{2}{\pi} \left( \frac{\cos 2 \omega t}{1 \cdot 3} + \frac{\cos 4 \omega t}{3 \cdot 5} + \dots \right) \right] = U_{IZ} + u_{izv}$$



# Poluvalno ispravljeni napon (2)

$$U_z \quad U_{izef} = \sqrt{U_{IZ}^2 + U_{izvef}^2}$$

Efektivna vrijednost napona valovitosti

$$U_{izvef} = \sqrt{U_{izef}^2 - U_{IZ}^2} = U_{sm} \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}} = 0,386 U_{sm}$$


Faktor valovitosti

$$r = \frac{U_{izvef}}{U_{IZ}} = \sqrt{\left(\frac{U_{izef}}{U_{IZ}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\frac{\pi^2}{4} - 1} = 1,21$$


Maksimalna struja diode u vođenju –  $U_{sm}/R_T$

Maksimalni zaporni napon diode –  $U_{sm}$

# Punovalni ispravljač

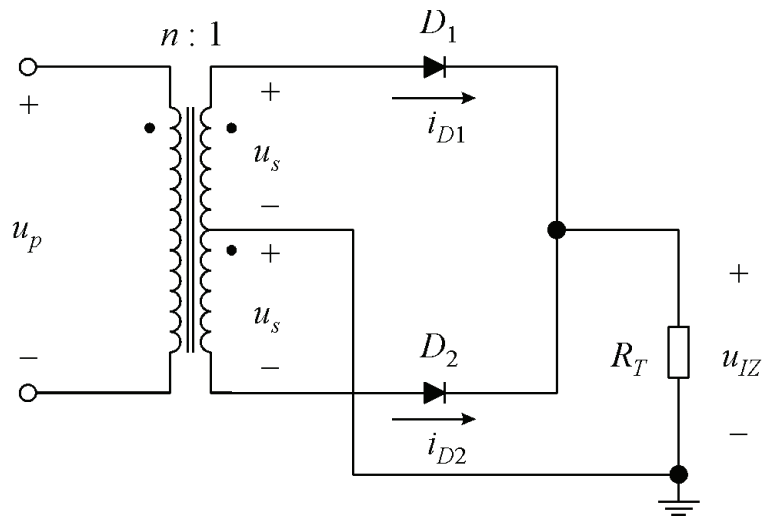

$$u_{IZ} = (i_{D1} + i_{D2}) R_T$$

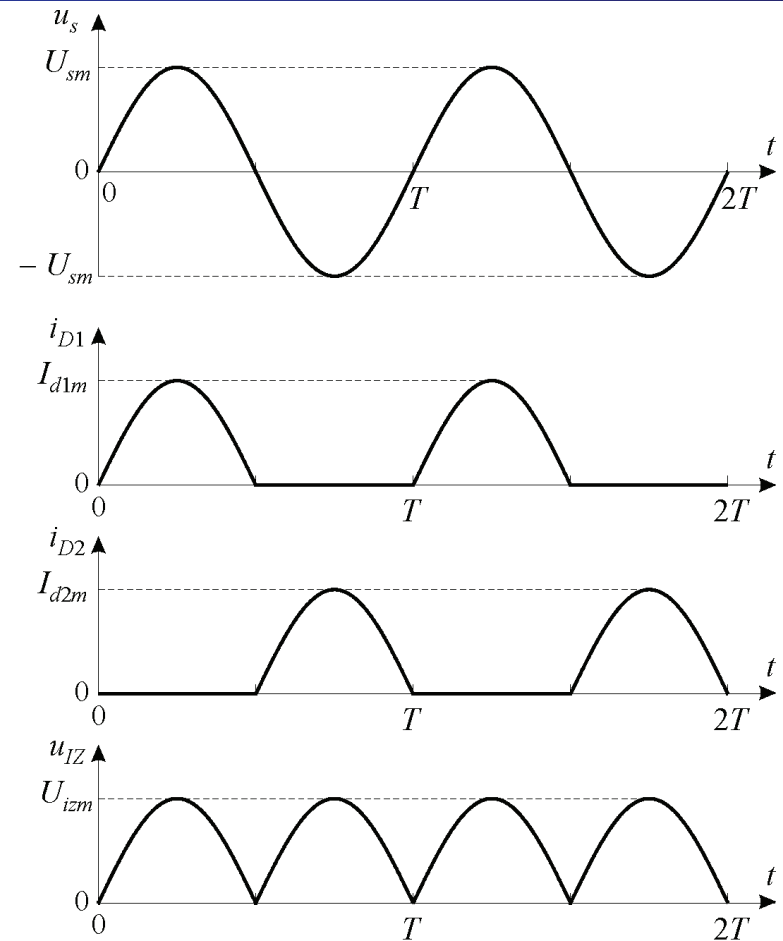

# Punovalno ispravljeni napon (1)

Srednja vrijednost

$$U_{IZ} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u_{IZ}(t) dt = \frac{U_{sm}}{\pi} \int_0^{\pi} \sin \omega t d\omega t = \frac{2U_{sm}}{\pi} = 0,637U_{sm}$$

Efektivna vrijednost

$$U_{izef} = \left[ \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u_{IZ}^2(t) dt \right]^{1/2} = \left( \frac{U_{sm}^2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin^2 \omega t d\omega t \right)^{1/2} = \frac{U_{sm}}{\sqrt{2}} = 0,707U_{sm}$$

Razvojem punovalno ispravljenog napona u Fourierov red

$$u_{IZ} = U_{sm} \left[ \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \left( \frac{\cos 2\omega t}{1 \cdot 3} + \frac{\cos 4\omega t}{3 \cdot 5} + \dots \right) \right] = U_{IZ} + u_{izv}$$

# Punovalno ispravljeni napon (2)

Efektivna vrijednost napona valovitosti

$$U_{izvef} = \sqrt{U_{izef}^2 - U_{IZ}^2} = U_{sm} \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}} = 0,308 U_{sm}$$


Faktor valovitosti

$$r = \frac{U_{izvef}}{U_{IZ}} = \sqrt{\left(\frac{U_{izef}}{U_{IZ}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8} - 1} = 0,483$$

Maksimalna struja dioda u vođenju –  $U_{sm}/R_T$

Maksimalni zaporni napon dioda –  $2U_{sm}$
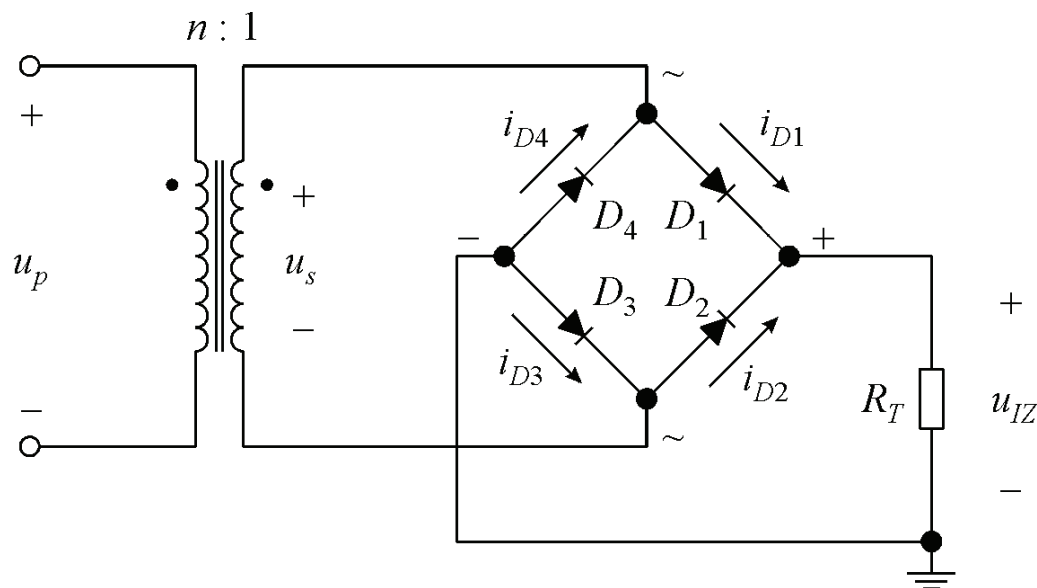
# Punovalni ispravljač – mosni ili Graetzov spoj



Valni oblici – isti kao i kod  
prethodnog punovalnog  
ispravljača

Maksimalna struja dioda u  
vođenju –  $U_{sm}/R_T$


Maksimalni zaporni napon  
dioda –  $U_{sm}$

Realizacija – sve 4 diode u  
istom kućištu

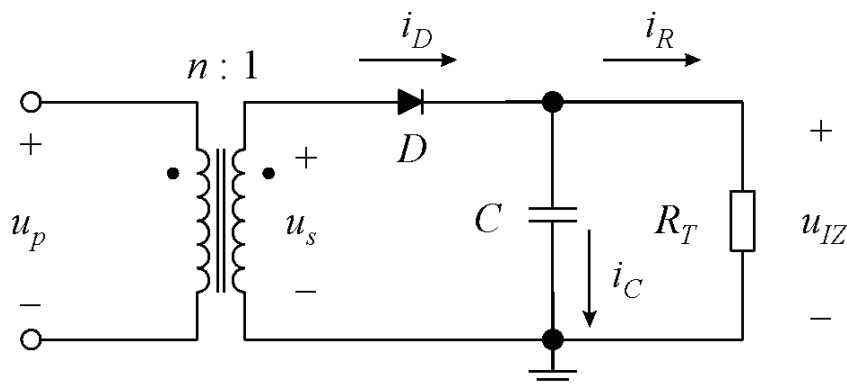
# Ispravljač s kapacitivnim opterećenjem (1)

Smanjuje valovitost ispravljenog napona

$C$  i  $R_T$  – niskopropusni filter koji guši izmjenične komponente ispravljenog napona


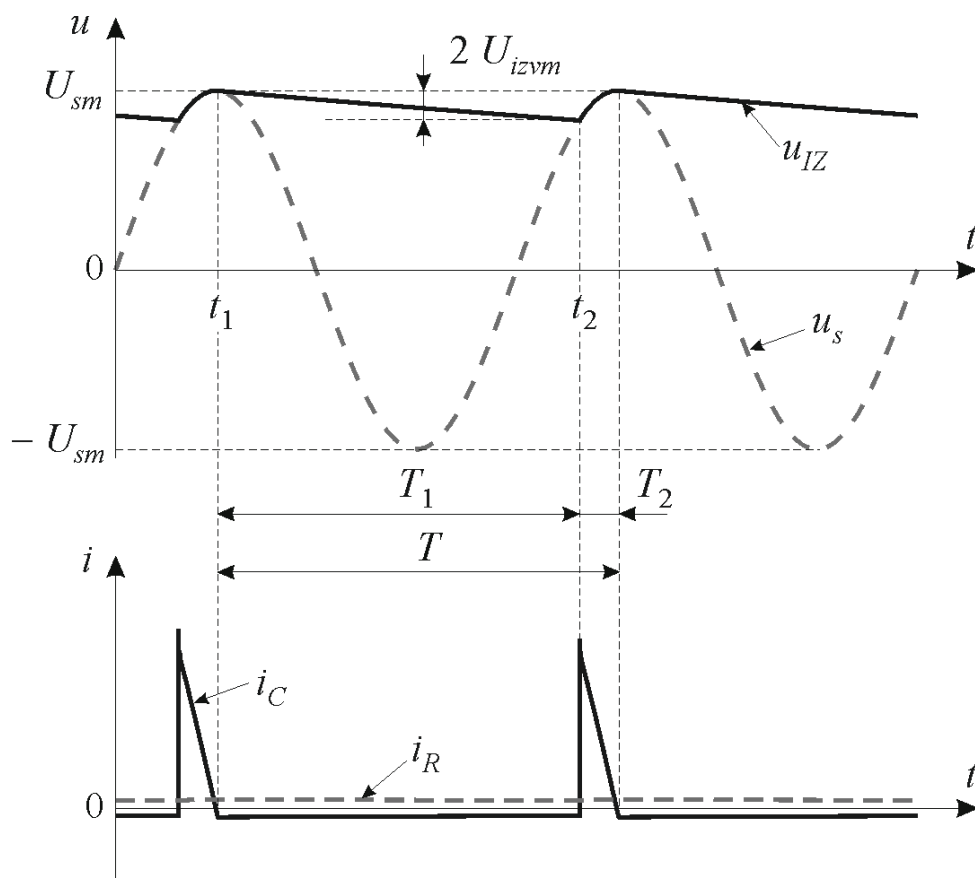
# Ispravljač s kapacitivnim opterećenjem (2)



Kroz  $T_1 - u_s < u_{IZ}$  dioda ne vodi,  
kondenzator se izbija

$$u_{IZ}(t) = U_{sm} \exp\left(-\frac{t - t_1}{\tau}\right) \quad \tau = R_T C$$

Za  $t = t_2 - u_s = u_{IZ}$  dioda provede



$$U_{sm} \cos \omega(t_2 - t_1) = U_{sm} \exp\left(-\frac{t_2 - t_1}{\tau}\right)$$

Kroz  $T_2 - u_s = u_{IZ}$  dioda vodi,  
kondenzator se nabija

$$u_{IZ}(t) = u_s(t) = U_{sm} \cos \omega(t - t_1)$$

Maksimalni zaporni napon diode –  
 $2U_{sm}$
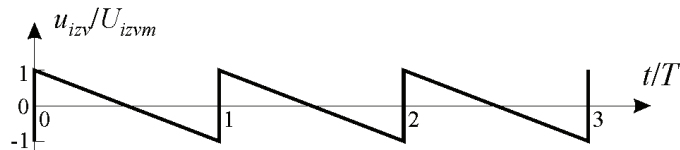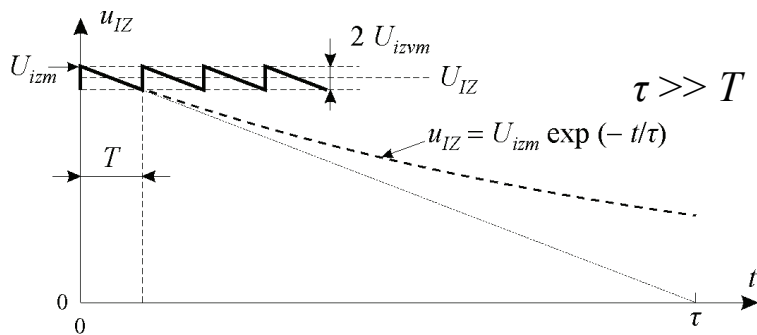
# Pojednostavljeni valni oblik napona trošila



Za  $t = 0$   $u_{IZ}(0) = U_{izm} = U_{sm}$

Za  $t = T_2 \approx T$

$$u_{IZ}(T) = U_{izm} \exp\left(-\frac{T}{\tau}\right) \approx U_{izm} \left(1 - \frac{T}{\tau}\right)$$

$$u_{IZ}(0) - u_{IZ}(T) = 2U_{izvm}$$

$$U_{izvm} = U_{izm} \frac{T}{2\tau}$$

Srednja vrijednost  $U_{IZ} = u_{IZ} - u_{izv} = U_{izm} - U_{izvm} = U_{izm} \left(1 - \frac{T}{2\tau}\right)$

Izmjenični napon valovitosti  $u_{izv} = U_{izvm} \left(1 - \frac{2t}{T}\right)$

$$U_{izvef} = \left[ \frac{1}{T} \int_0^T u_{izv}^2(t) dt \right]^{1/2} = \frac{U_{izvm}}{\sqrt{3}}$$


Faktor valovitosti  $r = \frac{U_{izvef}}{U_{IZ}} = \frac{T/(2\tau)}{\sqrt{3}[1 - T/(2\tau)]}$



## Primjer 4.6 (1)

Za punovalni ispravljač u Graetzovim spoju s kapacitivnim opterećenjem na slici izračunati srednju vrijednost napona trošila i faktor valovitosti uz:

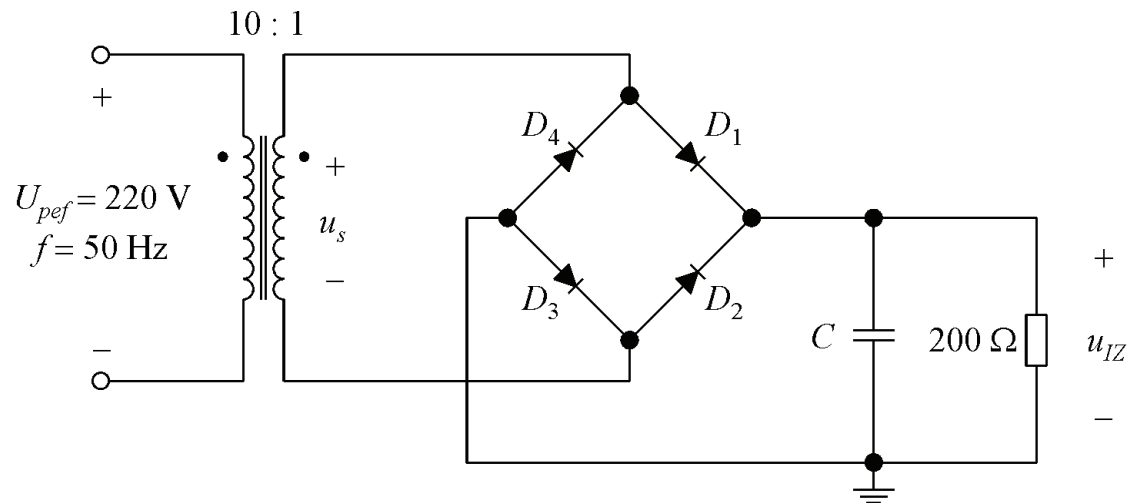- a)  $C = 0$ ,
- b)  $C = 1000 \mu\text{F}$ .



Rješenje:

$$u_p = U_{pm} \sin \omega t$$

$$U_{pm} = \sqrt{2} U_{pef} = \sqrt{2} \cdot 220 = 311 \text{ V}$$

$$u_s = U_{sm} \sin \omega t$$

$$U_{sm} = U_{pm} / n = 311 / 10 = 31,1 \text{ V}$$

## Primjer 4.6 (2)

a)  $C = 0$

$$U_{IZ} = \frac{2U_{sm}}{\pi} = \frac{2 \cdot 31,1}{\pi} = 19,8 \text{ V} \quad U_{izef} = \frac{U_{sm}}{\sqrt{2}} = \frac{31,1}{\sqrt{2}} = 22 \text{ V}$$

$$U_{izvef} = U_{sm} \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}} = 31,1 \cdot 0,308 = 9,58 \text{ V} \quad r = \frac{U_{izvef}}{U_{IZ}} = \frac{9,58}{19,8} = 0,483$$

b)  $C = 1000 \text{ } \mu\text{F}$





$$\tau = R_T C = 200 \cdot 1000 \cdot 10^{-6} = 200 \text{ ms} \quad T = 1/f = 1/50 = 20 \text{ ms}$$

$$U_{izm} = U_{sm} = 31,1 \text{ V}$$





$$U_{izvm} = U_{izm} \frac{T}{4\tau} = 31,1 \cdot \frac{20}{4 \cdot 200} = 776 \text{ mV} \quad U_{IZ} = U_{izm} - U_{izvm} = 31,1 - 0,776 = 30,3 \text{ V}$$

$$U_{izvef} = \frac{U_{izvm}}{\sqrt{3}} = \frac{776}{\sqrt{3}} = 448 \text{ mV} \quad r = \frac{U_{izvef}}{U_{IZ}} = \frac{0,448}{30,3} = 0,015$$



# Paralelni diodni ograničavači (1)

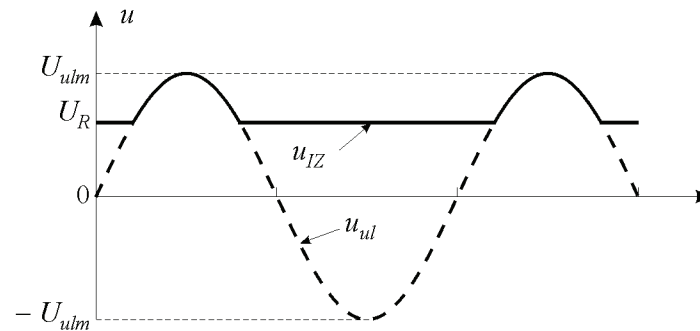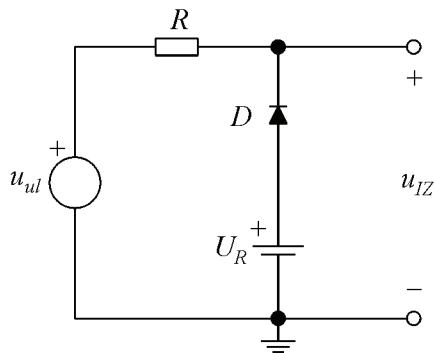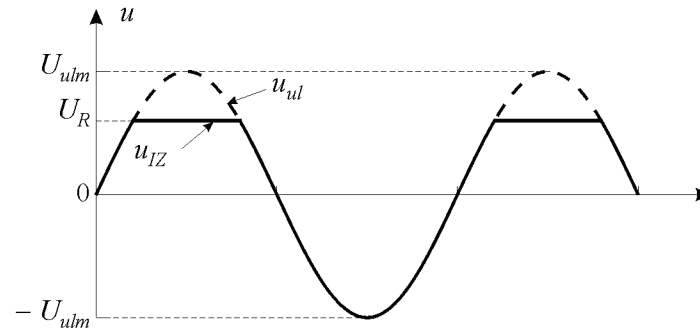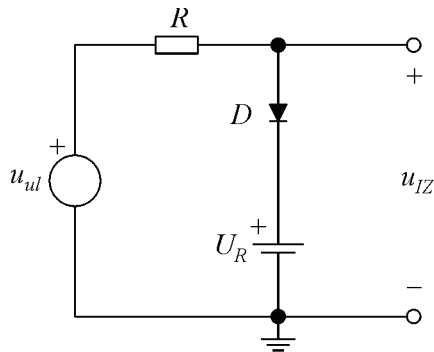

# Paralelni diodni ograničavači (2)

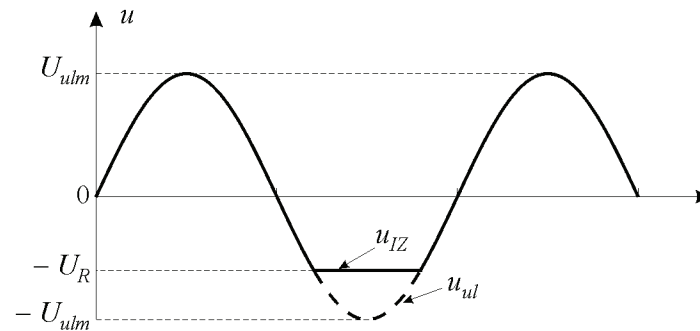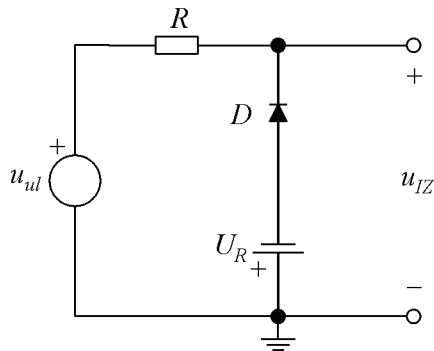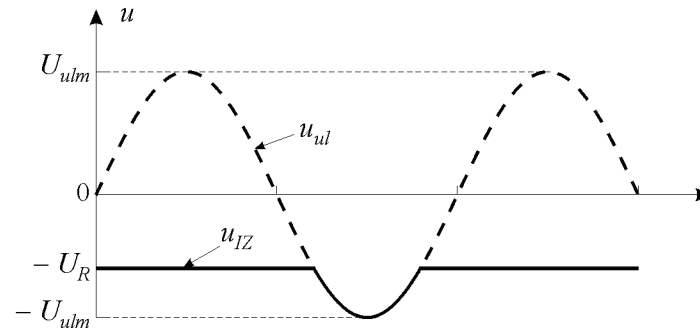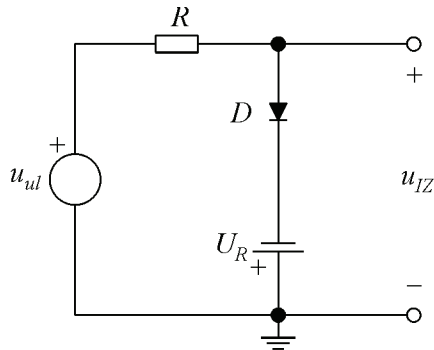



# Serijski diodni ograničavač

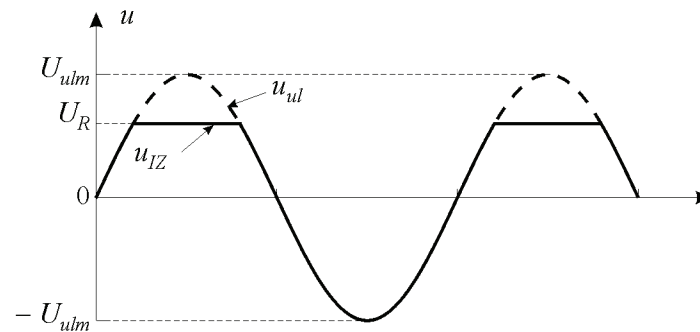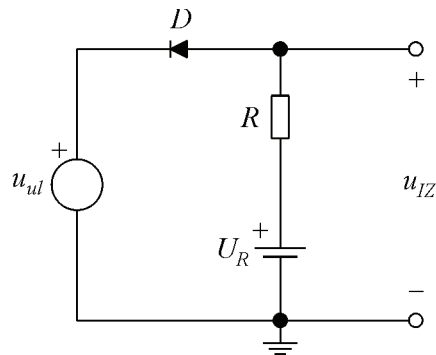



# Primjer 4.7

Nacrtati spoj serijskog diodnog ograničavača koji će ulazni napon  $u_{ul} = 10 \sin \omega t$  V ograničiti ispod razine od  $-6$  V.



Rješenje:

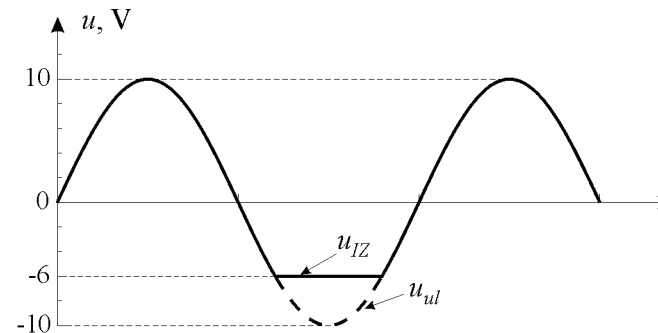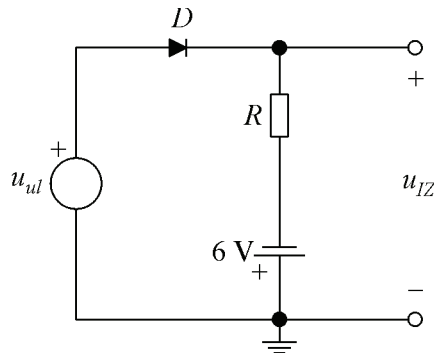

# Dvostrani ograničavači

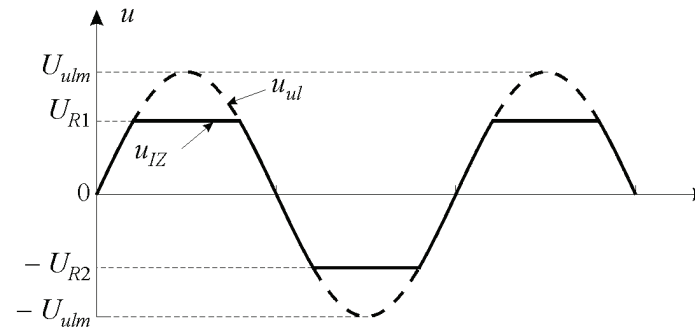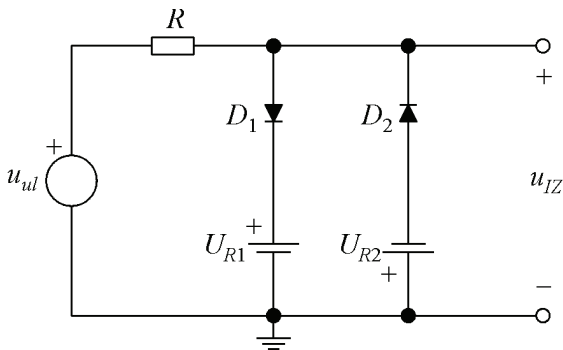


Dvostrani paralelni diodni ograničavač

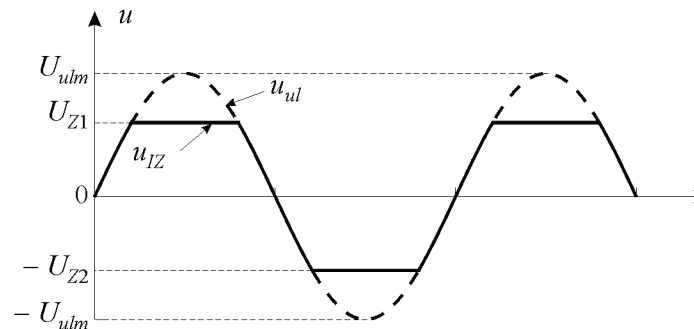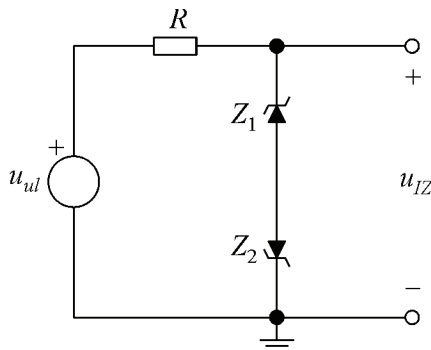


Dvostrani ograničavač sa Zenerovim diodama

# Restauratori

Obnavljaju istosmjernu komponentu napona

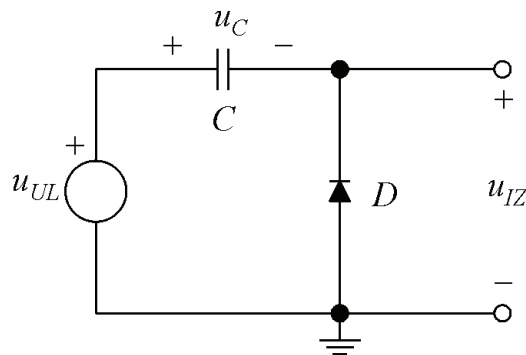

$$u_C = u_{UL} - u_{IZ}$$

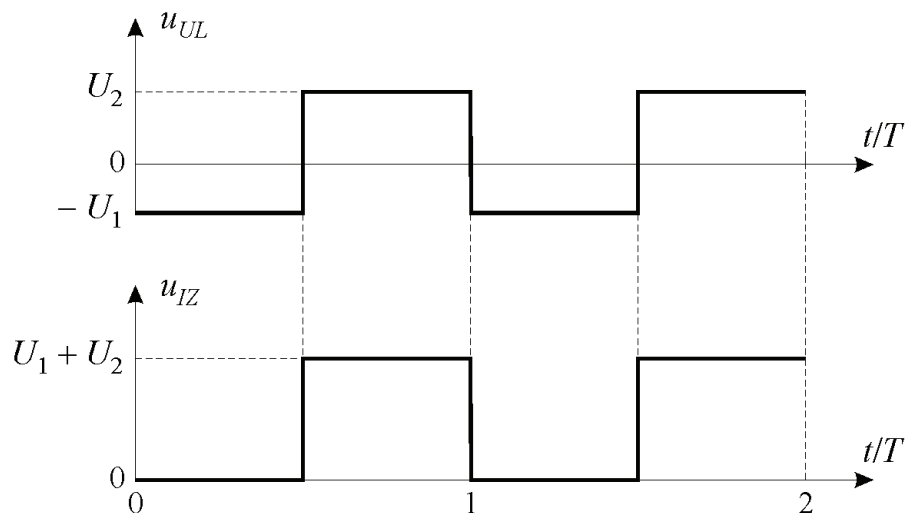

u  $t = 0_-$  kondenzator je prazan



uz idealnu diodu u  $0 < t < T/2$  dioda vodi i kondenzator se nabija na  $u_C = -U_1$

za  $t > T/2$  dioda više ne vodi,  $u_C = -U_1$ ,  $u_{IZ} = u_{UL} - u_C = u_{UL} + U_1$



# Restaurator s dodatnim istosmjernim naponom

Dodatni pomak istosmjerne razine

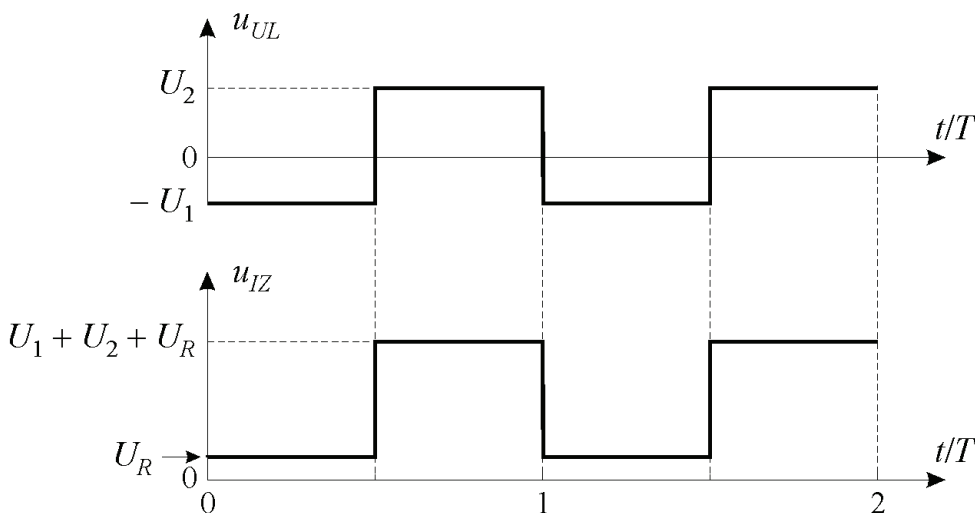
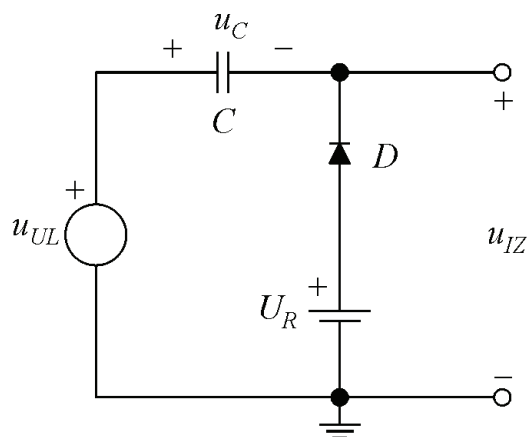


u  $0 < t < T/2$  dioda vodi i kondenzator se nabija na  $u_C = -U_1 - U_R$

za  $t > T/2$  dioda više ne vodi,  $u_C = -U_1 - U_R$ ,  $u_{IZ} = u_{UL} - u_C = u_{UL} + U_1 + U_R$
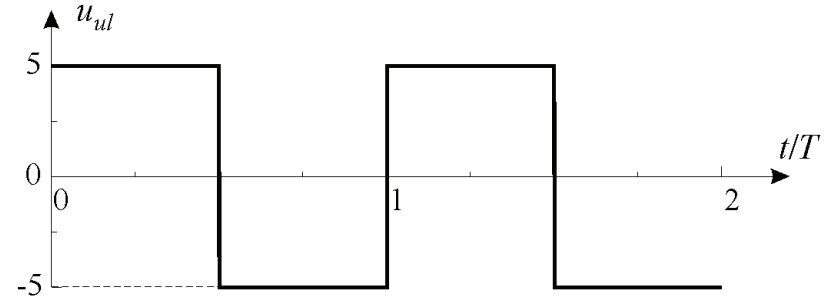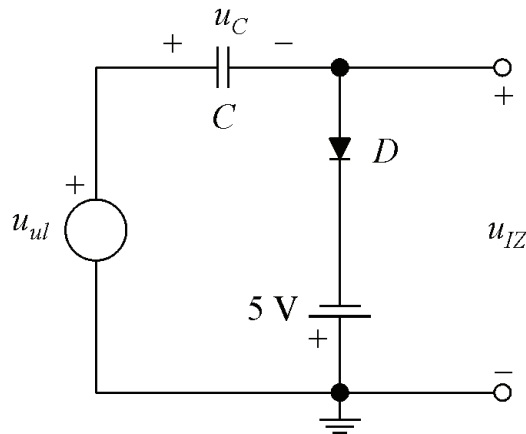
## Primjer 4.8 (1)

Za restaurator s priključenim ulaznim naponom  $u_{UL}$  prema slici odrediti valni oblik izlaznog napona  $u_{IZ}$ .




Rješenje:

u  $0 < t < T/2$  dioda vodi i kondenzator se nabija na  $u_C = u_{UL} + 5 = 5 + 5 = 10$  V, izlazni napon  $u_{IZ} = u_{UL} - u_C = 5 - 10 = -5$  V



za  $t > T/2$  dioda više ne vodi,  $u_C = 10$  V,  $u_{IZ} = u_{UL} - u_C = u_{UL} - 10$  V

# Primjer 4.8 (1)

Ulazni i izlazni napon

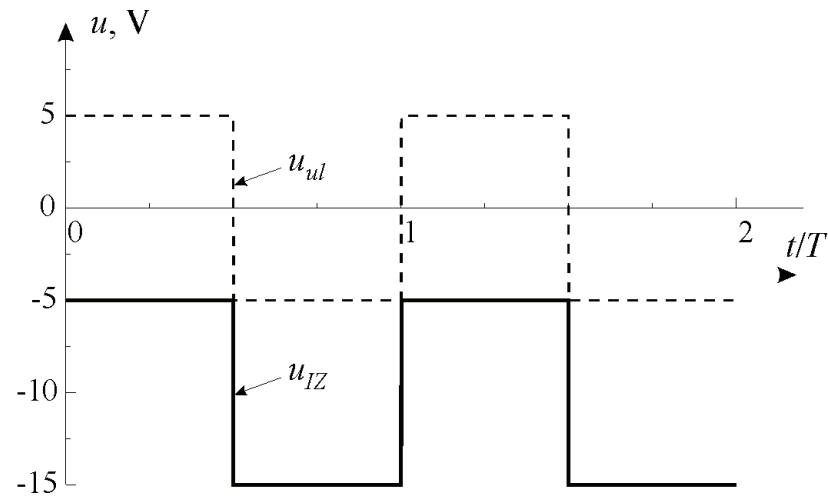

# Restaurator opterećen otporom

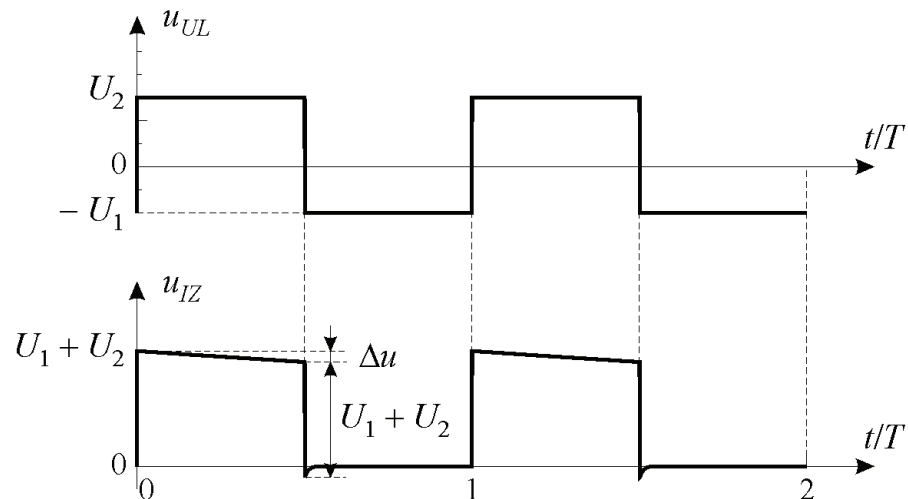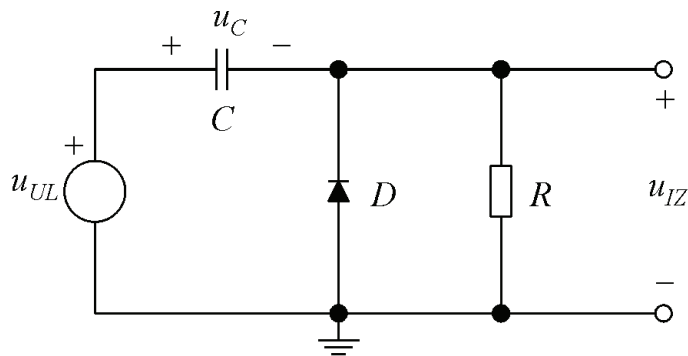

u  $t = 0$   $u_C = -U_1$  dioda ne vodi, kondenzator se izbija preko  $R$

$$\text{nakon } t = T/2 \quad \Delta u = (U_1 + U_2) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{T}{2\tau}\right) \right] \quad \tau = RC$$

u  $t = T/2$  dioda se propusno polarizira i nabija kondenzator na  $u_C = -U_1$  vremenskom konstantom  $\tau_1 = r_d C$