

①

$$N_D = 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$W_p \ll L_p$$

$$S = 0,5 \text{ mm}^2$$

$$N_A = 8 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$W_n = 3 \mu\text{m} \ll L_p$$

a)  $n_i (300\text{K}) = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$

$$U_D = 0,5 \text{ V}$$

$$n_{op} = \frac{n_i^2}{N_A} = 26,28 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{on} = \frac{n_i^2}{N_D} = 27,03 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{po} = n_{op} \exp\left(\frac{U}{U_T}\right) = 6,55 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{no} = p_{on} \exp\left(\frac{U}{U_T}\right) = 5,24 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$W_n = 3 \mu\text{m}$$


$$W_p = \frac{2 q n_i}{g S (n_{op} - n_{po})}$$

$$S = 0,5 \text{ mm}^2 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m}^2 = 5 \cdot 10^{-10} \text{ cm}^2$$

$$= 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ cm}^2$$

$$W_p = 2,973 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 3 \mu\text{m}$$
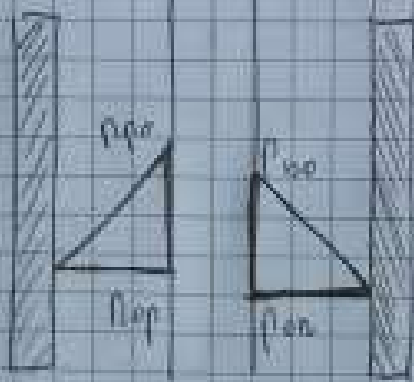
$$n_i (\text{cm}^{-3}) \quad n_A (\text{cm}^{-3})$$



$$W_p \quad W_n$$

$$b) I = I_s \left[ \exp\left(\frac{V}{mV_T}\right) - 1 \right]$$

$$I_s = q S \left( D_n \frac{n_{0p}}{W_n} + D_p \frac{p_{0n}}{W_p} \right)$$

$$D_n = V_T / \mu_n = 28,45$$

$$D_p = V_T / \mu_p = 5,97$$

$$I_s = 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \left( \frac{28,45 + 26,33 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^{-9}} + \frac{5,97 + 2,12 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^{-11}} \right)$$

$$I_s = 2,28 \text{ pA}$$

$$I = 0,56 \text{ mA}$$

$$\tau_n = \frac{W_n^2}{D_n} = 1,58 \text{ ns}$$

$$\tau_p = \frac{W_p^2}{D_p} = 8,7 \text{ ns}$$

$$r_d(0,5V) = \frac{V_T}{I_s} = 46,2 \Omega$$

$$r_d(-0,5V) \approx \infty$$

①  $I_{DS} = 4 I_{DS}$

② a) Kalau  $V_{GS}$  positif,  $V_{DS}$  positif  $\rightarrow$  n-tip

b)  $I_{DS} = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_{th})^2$

$I_{DS} = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_{th})^2$

$\frac{1}{2} \frac{k}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} \frac{k}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 / V_{DS} = X$

$4(3 - X)^2 = (4 - X)^2$

$4(9 - 6X + X^2) = 16 - 8X + X^2$

$4X^2 - 24X + 36 - 16 + 8X - X^2 = 0$

$X_1 = 3,33 \text{ V}$

$X_2 = 2 \text{ V}$

$V_{DS} > 0 \rightarrow$  n-tip & ctip, tip

n-tip  $\Rightarrow V_{GS} > V_{th}$


$I_{DS} = \frac{k}{2} \left[ (4 - 2) \cdot 1 - \frac{1^2}{2} \right]$

$k = \frac{I_{DS}}{\frac{2}{2}} = 0,67 \text{ mA}$

c)  $I_{DS} = 1,34 \text{ mA}$

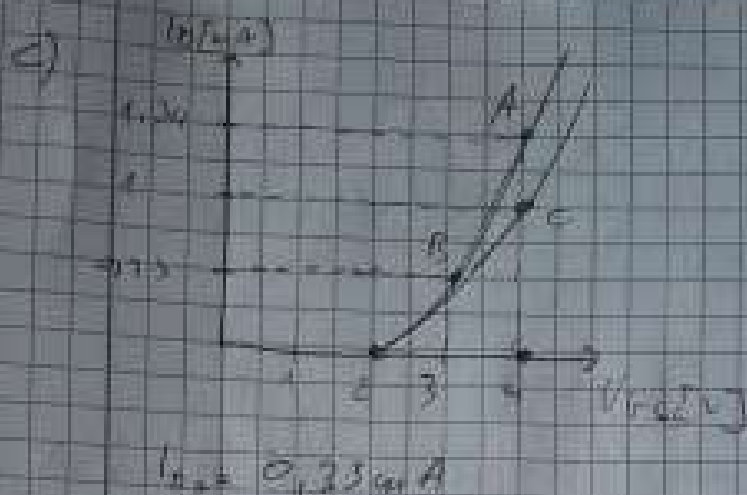
d)  $\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} = k(V_{GS} - V_{th}) = 1,34 \text{ mA/V}$

$\frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} = 0,67 \text{ mA/V}$



3)

a) STATIKA

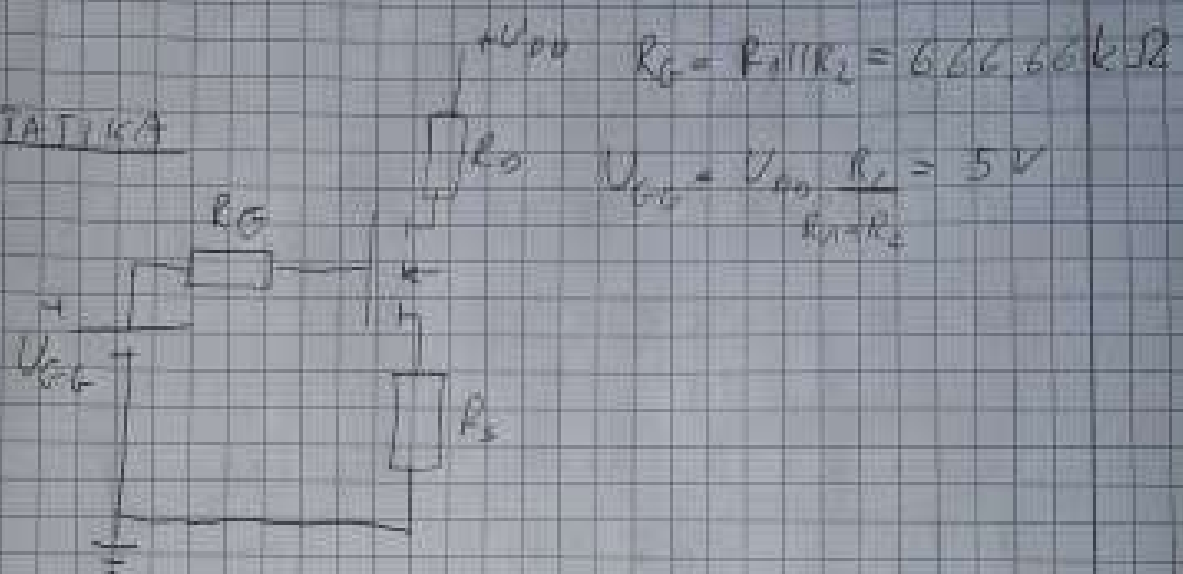

$$U_{GD} = U_{GS} + I_D R_D$$

$$I_D = \frac{k}{2} (U_{GS} - U_{th})^2$$

$$U_{GD} = x + I_D R_D$$

$$I_D = B (x - 1)^2$$

$$U_{GD} = x + B (x - 1)^2 R_D$$

$$U_{GD} = x + 3 R_D x^2 - 2 B R_D x + B R_D$$

$$(3 R_D) x^2 + x (1 - 2 B R_D) + B R_D - U_{GD} = 0$$

$$x_1 = 1,84 \text{ V}$$

$$I_{D0} = 0,03 \text{ V}$$

$$U_{GS} > U_{th0}$$

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_{th})^2 = 1.44 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DQ} (R_D + R_S)$$


$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DQ} (R_D + R_S) = 4.82 \text{ V}$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} = K (V_{GS} - V_{th}) (1 + \lambda V_{DS}) = 3.5 \text{ mA/V}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{\lambda (I_{DQ} + I_{DQ})} \Omega$$

$$r_{ds} = 100, 156 \Omega$$

(f)

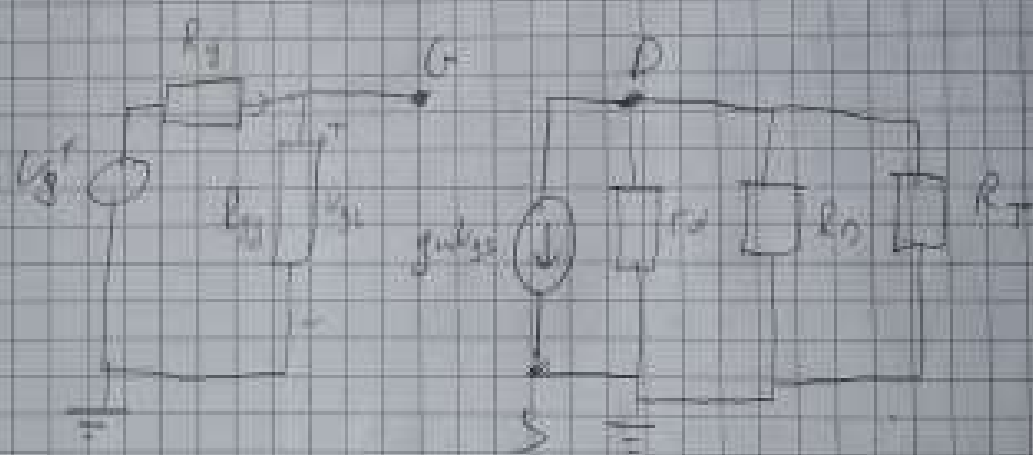


c)  $V_{GS} = 1.03 \sin(\omega t) \text{ mV}$


$$I_{DQ} = \frac{V_{GS} - V_{th}}{R_D + R_{S1}} \mu\text{A}$$

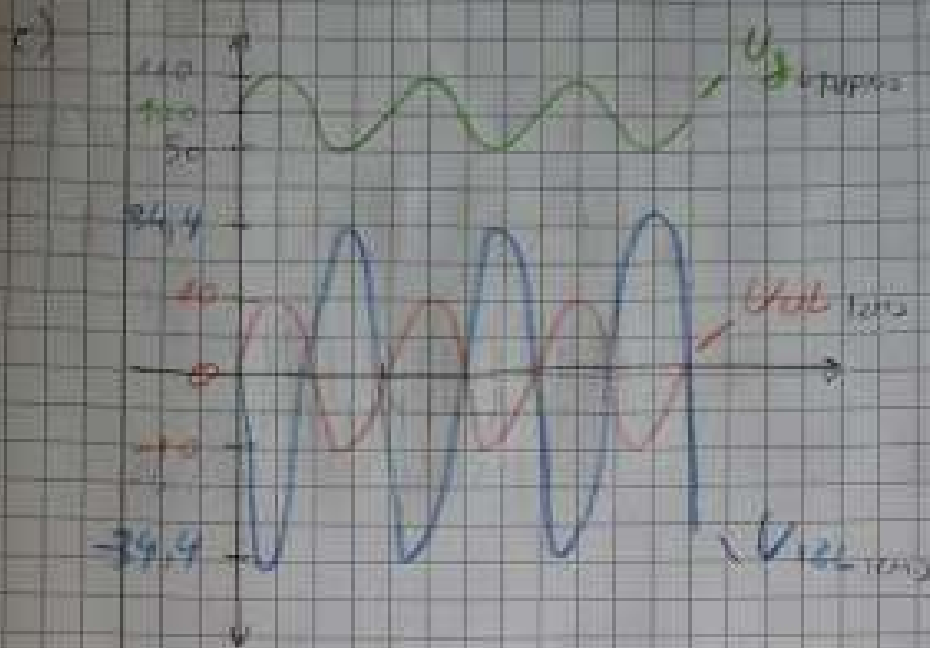d)  $V_{DS} = -g_m V_{GS} (R_{D1} + R_{S1}) = -g_m V_{GS} \cdot 182.75 \Omega$

$$V_{DS} = \frac{V_{DS}}{V_{GS}} = 6.19 \sin(2\pi t) \mu\text{A} = -34.4 \sin(2\pi t) \text{ mV}$$



(4)

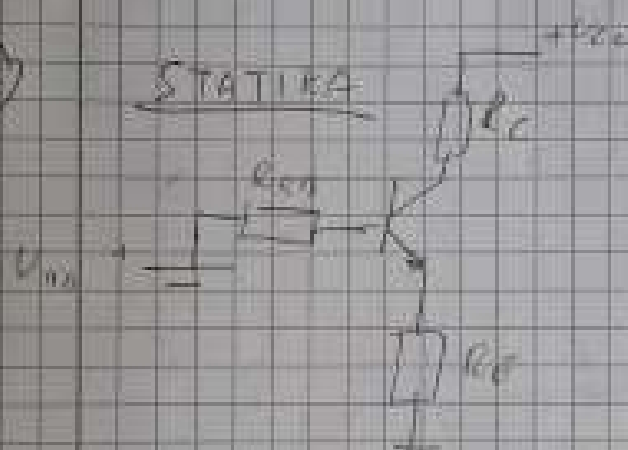

$$R_{BB} = 3,5 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = 5,38 \text{ V}$$

$$I_C = \beta I_B = 2,287 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C = 2,306 \text{ mA}$$

$$I_C = I_E (1 + \beta)$$

$$V_{CE} = I_C \cdot R_{CE} + V_{CE0} + I_E \cdot R_E$$

$$V_{CE0} = I_B \cdot R_{BB} + V_{BE} + I_E (1 + \beta) R_E$$

$$I_E (R_{BB} + (1 + \beta) R_E) = V_{CE0} - V_{BE}$$

$$I_E = 19,08 \mu\text{A}$$


$$V_{CE} = I_C R_C + V_{CE0} + I_E R_E$$

$$V_{CE0} = V_{CE} - I_C R_C - I_E R_E = 8,161 \text{ V}$$

$$R_{CE} = \frac{V_{CE0}}{I_E} = 1,35 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{I_E}{V_T} = 83,5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

⑤

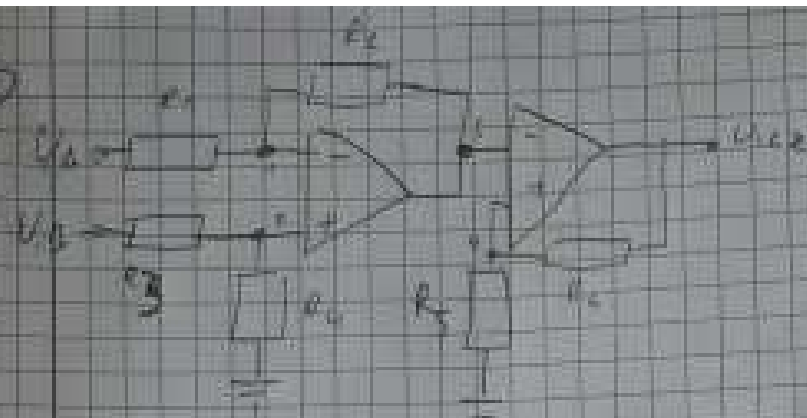

$$U_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - U_2 \left( \frac{1}{R_2} \right) = \frac{U_1}{R_1}$$

$$U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_1}{R_3} \quad U_1 = U_2 \quad U_2 = U_{12} = 1$$

$$\frac{U_1}{1200} = \frac{U_2}{1800} = \frac{U_3}{3600}$$

$$3U_1 - 2U_2 = U_3$$

$$\frac{U_2}{5400} = \frac{U_1}{2700} \quad 2700U_2 = 10800U_1$$

$$U_1 = \frac{2}{3} U_2$$

$$3 \cdot \frac{2}{3} U_2 - 2U_2 = U_3$$

$$U_{max} = 2(U_{12} - U_A)$$

$$U_{max} = 3V$$

$$U_4 \left( \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) - U_{12} \left( \frac{1}{R_6} \right) = 0$$

$$U_4 = U_3$$


$$\frac{U_{12}}{5400} = \frac{3}{28000}$$

$$U_{12} = 6$$


↳ ULAZ SE SPADEN

NA (-) ULAZ 5  $U_{1202} = -6$

$$max = 5 + U_{1202}$$

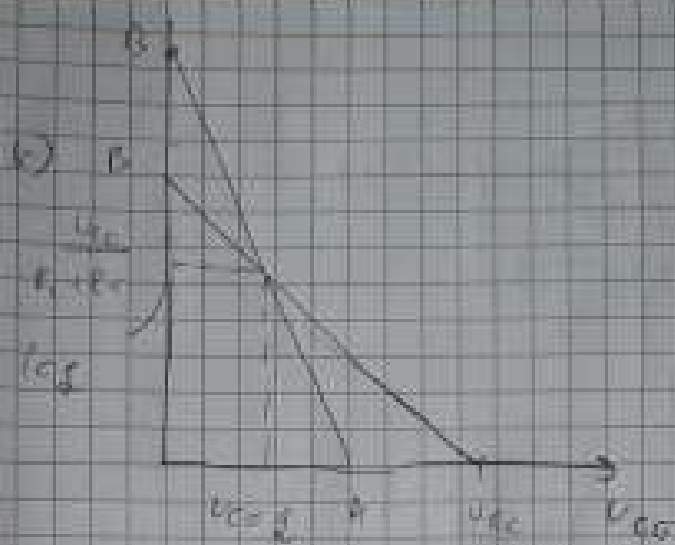

$$I_{CQ} = I_{CQ} = 1,15 \text{ mA}$$

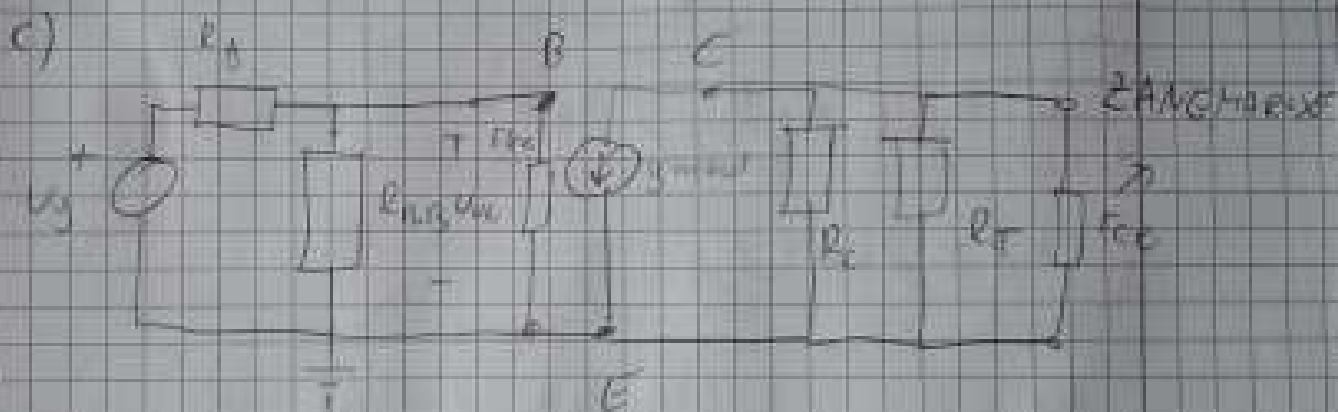

$$A_v = \frac{V_{ce}}{V_g} = \frac{-\beta \cdot I_{CQ} \cdot R_c \parallel R_L}{V_g} = -\beta \cdot I_{CQ} \cdot R_c \parallel R_L = -42,45$$

$$A_v = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}} = \frac{\frac{V_{ce}}{R_c}}{\frac{V_g}{R_b}} = \frac{-\beta \cdot I_{CQ} \cdot A_v}{R_b} = -42,45$$

$$R_{in} \parallel R_{be} = 387,07 \Omega = R_{in}$$

$$A_{vgs} = \frac{V_{ce}}{V_g} = \frac{V_{ce}}{V_{ce} - V_g} = A_v \cdot \frac{R_{in} \parallel R_{be}}{R_{in} \parallel R_{be} + R_g} = -42,3$$

$$R_{in} = R_b = 1 k\Omega$$