

# ELEKTRONIKA 1 – 1. ISPITNI ROK (12.2.2014.)


## RJEŠENJA

1.

a)  $U_D = 0,585 \text{ V}$

b)  $I_S = 5 \cdot 10^{-13} \text{ A}, I_D = 3,34 \text{ mA}$

c)

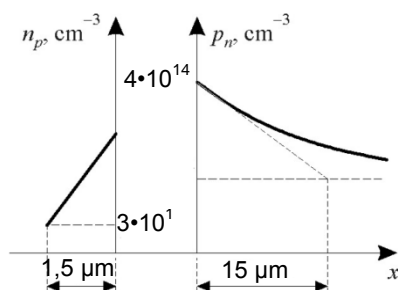

d)  $u_d = 0,564[\text{V}] + 10,8 \sin(\omega t) [\text{mV}]$


2.

a)  $I_D = 2,25 \text{ mA}$

b)  $g_m = 3 \text{ mA/V}, r_d = \infty, \mu = \infty$

3.

a)

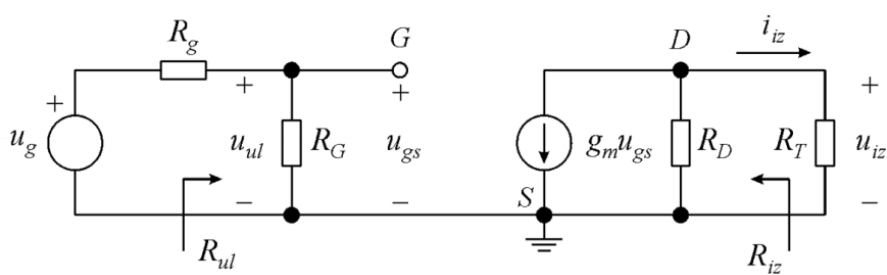


$$g_m = 3,975 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, r_d = \infty$$

$$A_{Vg} = -4,95$$

b)  $U_{GSQ} = 2,27 \text{ V}, I_{DQ} = 3,53 \text{ mA}, U_{DSQ} = 2,71 \text{ V}$


c)

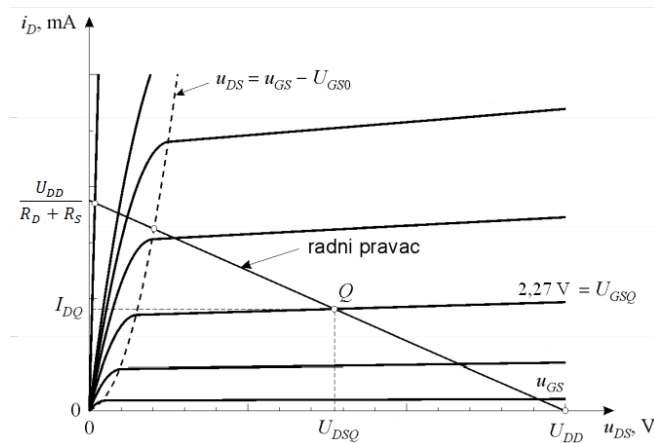

4.

a)  $I_{BQ} = 15,1 \mu\text{A}$ ,  $I_{CQ} = 1,51 \text{ mA}$ ,  $U_{CEQ} = 6,39 \text{ V}$

b)

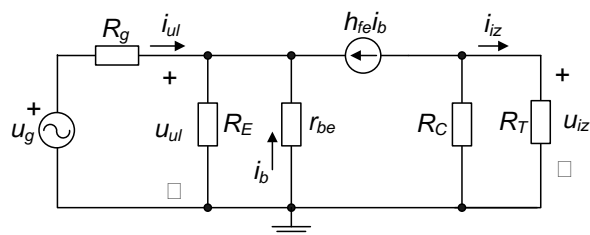

$$A_V = 96,3$$

$$A_I = 0,58$$

$$R_{ul} = 16,3 \Omega$$

$$A_{Vg} = 3,04$$

5.

a)  $u_{ul2} \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) - u_{ul1} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3} = u_{izl}$

b)  $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$