

1. STATIKA



$$U_{G6} = U_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4,06V$$

$$U_{GS2} = 3V$$

$$I_{D2} = \frac{K}{2} (U_{GS2} - U_{DS0})^2 = \frac{3}{2} (3 - 1,5)^2 = 2,25 mA$$

$$U_{DS2} = U_{G6} - I_{D2} R_D \Rightarrow R_D = \frac{U_{G6} - U_{DS2}}{I_{D2}} = 0,47 k\Omega = 470 \Omega$$

$$R_D = R_{D1} + R_{D2} \Rightarrow R_{D1} = R_D - R_{D2} = 470 - 200 = 270 \Omega$$

$$U_{DS2} = U_{DD} - I_{D2} (R_D + R_S) = 6,44V$$

DINAMIČKI PARAMETRI

$$I_{D2} = \frac{K}{2} (U_{GS2} - U_{DS0})^2 (1 + \lambda U_{DS2})$$


$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = K (U_{GS2} - U_{DS0}) (1 + \lambda U_{DS2}) = 3,03 \frac{mA}{V}$$

$$r_d = \left. \frac{1}{\frac{\partial I_D}{\partial U_{DS}}} \right|_Q = \frac{1}{\frac{K}{2} (U_{GS2} - U_{DS0})^2 \cdot \lambda} = \frac{1}{\lambda I_{D2}} = 98,8 k\Omega$$


$$\mu = g_m \cdot r_d = 305$$

NAPOMENE IMA SCHEMA

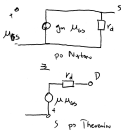Kada je
uvede ili
odstrani
direktno
spojen na
masu


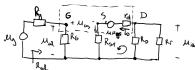
$$R_0 = R_1 \parallel R_L = 1.46 \text{ M}\Omega$$



Spoj zajedničkog uroda
sa izvodskom degeneracijom

$$\textcircled{1} \quad u_{is} = -i_o (R_0 \parallel R_L)$$

$$\textcircled{2} \quad i_D R_{S1} - \mu_{fs} u_{gs} + i_D R_{S1} + i_D (R_0 \parallel R_L) = 0$$

$$\textcircled{3} \quad \mu_{fs} = \mu_{fs} - i_D R_{S1}$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1} \quad i_D (R_{S1} + R_0 \parallel R_L) - \mu_{fs} (\mu_{fs} - i_D R_{S1}) = 0$$

$$i_D [R_{S1} + R_0 \parallel R_L + (1/\mu_{fs}) R_{S1}] = \mu_{fs}$$

$$\Rightarrow i_D = \frac{\mu_{fs} \mu_{fs}}{[\dots]} \rightarrow \textcircled{3}$$

$$\mu_{is} = \frac{-\mu_{fs} \mu_{fs}}{[\dots]} (R_0 \parallel R_L) \cdot \frac{1}{\mu_{fs}}$$

$$\frac{\mu_{is}}{\mu_{fs}} = A_v = \frac{-\mu_{fs} (R_0 \parallel R_L)}{R_{S1} + R_0 \parallel R_L + (1/\mu_{fs}) R_{S1}} = -2.34$$

↙ Za spoj zajedničkog uroda
prijelazni mora biti negativno!

$$R_{id} = \frac{\mu_{fs}}{i_{id}} = \frac{i_{id} \cdot R_0}{i_{id}} = R_0 = 1.46 \text{ M}\Omega$$

$$A_{vg} = \frac{\mu_{is}}{u_g} = \frac{\mu_{is}}{\mu_{fs}} \cdot \frac{\mu_{fs}}{u_g} = A_v \frac{R_0}{R_0 + R_g} = -2.34$$

2.



$$\left. \begin{array}{l} U_{BE} = 0.5V \Rightarrow \text{proporo} \\ U_{CB} = 3V \Rightarrow \text{zaporno} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{N.A.K.}$$

Runde Eke koncentracije

$$N_{AE} = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{0E} = N_{AE} = 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{0E} = \frac{n_i^2}{p_{0E}} = \frac{(1.45 \cdot 10^{10})^2}{10^{19}} = 2.1 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$N_{0B} = 2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} = n_{0B}$$

$$p_{0B} = \frac{n_i^2}{n_{0B}} = 1.05 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

Runde koncentracije

$$p_{0B} = p_{0E} \exp \frac{U_{EB}}{U_T} = 2.1 \cdot 10^2 \cdot \exp \frac{0.5}{\frac{25 \text{ mV}}{1000}} = 5.23 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{0C} = p_{0B} \exp \frac{U_{CB}}{U_T} = 2.62 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{0C} = p_{0B} \exp \frac{U_{CB}}{U_T} = 0$$

$$i) I_{FE} = q S D_{pB} \frac{p_{0B} - p_{0C}}{W_B}$$

$$\begin{aligned} W_B &= 0.5 \mu\text{m} \\ S &= 1 \text{ mm}^2 \\ &= 1 \cdot 10^8 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$= q S \mu_p U_T \frac{p_{0B}}{W_B} = 542 \mu\text{A}$$

$$I_{FE} = q S D_{nE} \frac{n_{0E} - n_{0B}}{W_E} = q S \mu_n U_T \frac{n_{0E}}{W_E} = 4.33 \mu\text{A}$$


$$I_R = I_{FE} - I_{FC}$$

$$\beta^* = \frac{I_{FE}}{I_{FC}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{0.5}{8.04} \right)^2 = 0.9981$$

$$I_{FC} = \beta^* I_{FE} = 541 \mu\text{A}$$

$$I_R = I_{FE} - I_{FC} = 1 \mu\text{A}$$

Razpodelje manjšinskih nosilcev

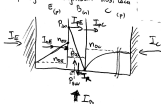

$$\tau_{pB} = 10 \text{ ns} = 0.1 \mu\text{s}$$

$$\beta^* = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{W_B}{L_{pB}} \right)^2$$

$$L_{pB} = \sqrt{D_{pB} \tau_{pB}} = \sqrt{250 \cdot \frac{300}{10000} \cdot 0.1 \cdot 10^{-6}} = 8.04 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 8.04 \mu\text{m}$$

$$2) \quad I_E = I_{nE} + I_{pE} = 546.33 \mu A \quad I_E > 0$$

$$I_C = -I_{pC} = -541 \mu A \quad I_C < 0$$



$$I_B = -I_E - I_C = -5.33 \mu A \quad I_B < 0$$

$$I_B = -I_E - I_{nE} = -5.3 \mu A$$

$$c) \quad \gamma = \frac{I_{pE}}{I_{pE} + I_{nE}} = 0.9921$$

$$\alpha = \gamma \cdot \beta^* = 0.9902$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 101$$

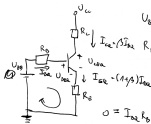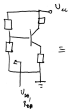3. STATIKA

$$U_{B0} = U_{cc} \frac{R_c}{R_b + R_c} = 3.84 \text{ V}$$

$$R_0 = R_b \parallel R_c = 3.2 \text{ k}\Omega$$

$$0 = I_{B0} R_0 + U_{BE0} + (1 + \beta) I_{B0} R_0 - U_{B0}$$

$$I_{B0} = \frac{U_{B0} - U_{BE0}}{R_0 + (1 + \beta) R_0} = 7.05 \mu\text{A}$$

$$I_{C0} = \beta I_{B0} = 1.41 \text{ mA}$$

$$U_{CE0} = U_{cc} - I_{C0} R_c - I_{E0} R_e$$

$$U_{CE0} = U_{cc} - I_{C0} (R_c + R_e) = 5.8 \text{ V}$$

DINAMIČKI TIRANISTI

$$g_m = \frac{I_{C0}}{U_T} = \frac{1.41}{0.25} = 564 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \quad (\text{stabilan kol tipičnog tranzistora je velika})$$


$$R_{be} = \frac{U_T}{I_{B0}} = 3.55 \text{ k}\Omega$$

SRP:


$$U_{CE} = U_{cc} - I_{C0} (R_c + R_e)$$

$$I_C = 0 \Rightarrow U_{CE0} = U_{cc} = 12 \text{ V}$$
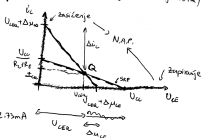
$$U_{CE} = 0 \Rightarrow I_{C0} = \frac{U_{cc}}{R_c + R_e} = 2.73 \text{ mA}$$



DRP

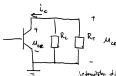

$$M_{ce} = -i_c (R_c \parallel R_L)$$

$$M_{ce} = U_{ce} - U_{CE0}$$

$$i_c = I_C - I_{C0}$$

$$(M_{ce} - U_{CE0}) = -(i_c - I_{C0}) (R_c \parallel R_L)$$

$$i_c = 0 \Rightarrow M_{ce} = U_{CE0} + I_{C0} (R_c \parallel R_L) = U_{CE0} + \Delta M_{ce} = 5.8 + 1.55 = 7.35 \text{ V}$$

$$M_{ce0}: i_c = I_{C0} + \frac{U_{CE0}}{R_c \parallel R_L}$$

$$i_c = I_{C0} + \Delta i_c$$

$$i_c = 1.41 + 5.27$$

$$i_c = 6.68 \text{ mA}$$


$$M_{12max} = M_{12min} = \min [U_{CE2}, \Delta M_{CE}]$$

$$= \min [5.8, 1.55] = 1.55 \text{ V} = \Delta M_{CE}$$

$$i_{C1max} = \min [I_{C1}, \Delta i_C] = I_{C1}$$

$$i_{12max} = i_{C1max} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T}$$

Napomjena: skema

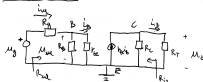



$$A_v = \frac{u_{12}}{u_{in}} = \frac{-\beta_{12} i_{b1} (R_C \parallel R_L)}{i_{b1} R_{in1}} = -62$$

$$R_{in1} = \frac{u_{in}}{i_{in}} = \frac{u_{in} \cdot (R_B \parallel R_{in2})}{i_{in}} = R_B \parallel R_{in2} = 1.68 \text{ k}\Omega$$

$$A_2 = \frac{i_{in}}{i_{b1}} = \frac{\frac{u_{12}}{R_T}}{\frac{u_{in}}{R_{in1}}} = \frac{u_{12}}{u_{in}} \cdot \frac{R_{in1}}{R_T} = A_v \cdot \frac{R_{in1}}{R_T} = -47.35$$

naponi i
struje u priručnici \Rightarrow SZE

4.

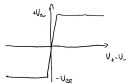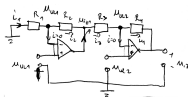

NE SMIJE SE RASPIŠIVATI
JEDNADŽBA ZA IZLAZNI
ČVOR

$$i = \frac{u_{u1} - u_{u2}}{R_2 + R_3}$$

nije ista
struja!

$$u_{u2} = i (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

$$u_{u2} = \frac{u_{u1} - u_{u2}}{R_2 + R_3} (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

$$\rightarrow \left(\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} \cdot u_{u2} - u_{u1} \right) = -u_{u2}$$

$$i_1 = i_2$$

$$i_3 = i_4$$

$$0 = \frac{u_{u1}}{R_1} = \frac{u_{u1} - u_{u2}}{R_2}$$

$$\frac{u_{u1} - u_{u2}}{R_3} = \frac{u_{u2} - u_{u1}}{R_4}$$

$$\textcircled{1} u_{u1} = u_{u2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

$$u_{u2} = u_{u1} + \frac{R_4}{R_3} (u_{u2} - u_{u1})$$

$$\textcircled{2} = u_{u2} \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) - \frac{R_4}{R_3} u_{u1}$$

$$u_{u2} = \left(\frac{1 + R_4}{R_3} \right) u_{u2} - \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) u_{u1}$$

noninverzni pojačalo inverzni pojačalo

$$u_{u2} = \frac{u_{u2} + \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) u_{u1}}{1 + \frac{R_4}{R_3}} = 0.85 \text{ V}$$

1. U statiku se ništa ne mijenja (C_s se ne vidi u statiku)

$\Rightarrow I_{DQ}$ se ne mijenja

$|A_v|$ pada jer raste otpor vuoda

$$|A_v| \sim \frac{1}{(1 + \mu_n) R_D}$$

$\Rightarrow \textcircled{B}$

2. Ispitujemo iz mreže ponora / nMOS tranzistor

$$\bar{Y} = (C + E) \cdot (A + B \cdot D) \Rightarrow \textcircled{A}$$

3. npn

$$\beta = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE}} = \frac{1}{1 + \frac{I_{pE}}{I_{nE}}}$$

$$I_{pE} \sim \frac{1}{W_E} \quad I_{nE} \sim \frac{1}{W_B} \Rightarrow \overset{\text{široki emiter}}{\uparrow} I_{pE1} = I_{nE2} \quad \overset{\text{uzki emiter}}{\uparrow} I_{nE1} = I_{nE2}$$

$$\beta_1 > \beta_2$$

$$\left. \begin{array}{l} \beta^* = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE}} \\ I_{nE1} = I_{nE2} \end{array} \right\} \Rightarrow \beta_1^* > \beta_2^* \quad \textcircled{A}$$

4. $U_{D2} \rightarrow C$ $i_{D2} = i_C$
 $U_{D3} \rightarrow C$ $i_{D3} = i_C$
 zajednički ~~emitter~~

emitterom struja je najmanja
struja u tranzistoru

$$|A_v| < 1$$

na emiteru je uvijek (na kolektor
i bazi sek) najmanji otpor - R_{E1} je mali

$$R_{E1} = R_E \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta_{FE}}$$

5. $U_{G1} = 8 \text{ mV}$

$U_{G2} = 0$

$$U_{D2} = \frac{U_{G2} + U_{G1}}{2} = 4 \text{ mV} \Rightarrow \mu_{n2} \text{ slabiji od } \mu_{n1}$$

$$|U_{D2}| \cdot |U_{G1} - U_{G2}| = 8 \text{ mV} \cdot |U_{D2}| = 8 \text{ mV} \cdot 4 \text{ mV}$$



$R_E < R_{E1} < U_{D2max}$

$$I_{D2max} = \frac{I_{D1max}}{\beta_{FE}} = \frac{U_{CC} - U_{CEsat}}{R_{D1} + R_{E1}}$$

$$I_{D2max} > I_{D1max}$$

$$\frac{\mu_{n1} \cdot U_{CEsat}}{R_{D1max}} = I_{D2max} \Rightarrow \frac{U_{CC} - U_{CEsat}}{\beta_{FE} \cdot R_{E1max}}$$

7. U_{D2} visoko $\Rightarrow \mu_{n2} = 3 \cdot U_D = 2.1 \text{ V}$

U_{D2} nisko $\Rightarrow \mu_{n2} = -3 \cdot U_D = -2.1 \text{ V}$

-negativnu pomaknu vozu s izlazom na
invertirajući ulaz \Rightarrow linearni režim
+ neinvertirajuće pojačalo

$$\mu_{12} = \mu_{n2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = \mu_{n2} \cdot 2 = \boxed{+0.2 \text{ V}}$$

$$\mu_{12} = \text{MAX}(\mu_{12}, 2.1 \text{ V})$$

$$\beta_{FE} > \frac{U_{CC} - U_{CEsat}}{U_{n2} - U_{n1max}} \cdot \frac{R_{E1max}}{R_{D1max}}$$

$$\beta_{FE} > 99.43 \quad \textcircled{B}$$