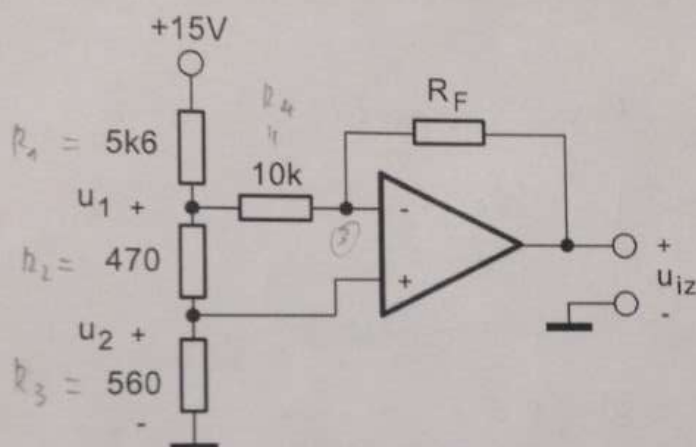


veze operacijsko pojačalo koristi se kao komparator. Primjenom negativne povratne veze. Primjenom pozitivne povratne

Svrha vježbe je upoznavanje s integriranim operacijskim pojačalom, te njegove primjene u realizaciji invertirajućeg i neinvertirajućeg pojačala.


## PRIPREMA

1. Proučiti poglavlje 10. iz skripte Elektronika 1, II dio, te proraditi zadatke koji se odnose na operacijska pojačala.
2. Za sklop na slici 1. odrediti  $U_{IZ}$ ,  $U_1$  i  $U_2$  uz  $R_F = 10\text{ k}\Omega$  i uz  $R_F = 100\text{ k}\Omega$ . Napisati opći izraz za  $U_{IZ}$  kao funkciju  $U_1$  i  $U_2$ , te dobivene brojčane rezultate upisati u tablicu 1.



Slika 1. Sklop s operacijskim pojačalom

Prostor za rješavanje:

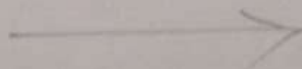

$$0 = \frac{U_1 - U_{CC}}{R_1} + \frac{U_1 - U_2}{R_4} + \frac{U_1 - U_L}{R_3}$$

$$0 = \frac{U_2}{R_3} + \frac{U_1 - U_2}{R_2}$$

$$0 = \frac{U_3 - U_1}{R_4} + \frac{U_3 - U_{L2}}{R_F}$$

$$U_2 = U_3$$

$$0 = \frac{U_1}{R_1} - \frac{U_{CC}}{R_1} + \frac{U_1}{R_4} - \frac{U_2}{R_4} - \frac{U_1}{R_3} - \frac{U_L}{R_3}$$

$$0 = \frac{U_2}{R_3} + \frac{U_3}{R_2} - \frac{U_1}{R_2}$$

$$0 = \frac{U_3}{R_4} - \frac{U_1}{R_4} + \frac{U_3}{R_F} - \frac{U_{L2}}{R_F}$$

$$\left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3 R_2} + \frac{1}{R_3 R_4} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_4} \right] \cdot U_2 = \frac{U_{CC}}{R_1}$$

$$\left[ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 R_3} + \frac{1}{R_3} + \frac{R_2}{R_3 R_4} \right] \cdot U_2 = \frac{U_{CC}}{R_1}$$

$$U_1 = U_2 \cdot \left( 1 + \frac{R_2}{R_3} \right) = 2.241 \text{ V}$$

$$U_{L2} = U_2 \cdot R_F \cdot \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_F} \right) - U_1 \cdot \frac{R_F}{R_4} =$$

$$= U_2 \cdot \left( 1 + \frac{R_F}{R_4} \right) - U_1 \cdot \left( 1 + \frac{R_2}{R_3} \right) \frac{R_F}{R_4} =$$

$$= U_2 + U_2 \frac{R_F}{R_4} - U_1 \frac{R_F}{R_4} - U_2 \cdot \frac{R_2}{R_3} \cdot \frac{R_F}{R_4} =$$

$$= U_2 \cdot \left( 1 - \frac{R_2}{R_3} \cdot \frac{R_F}{R_4} \right)$$

$$U_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_{CC}}{R_1} + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$\frac{U_1}{R_2} = U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$\frac{U_{CC}}{R_F} = U_2 \left( \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_F} \right) - \frac{U_1}{R_4}$$

$$U_1 = U_2 \cdot R_2 \cdot \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) = U_2 \cdot \left( 1 + \frac{R_2}{R_4} \right)$$

$$U_2 \cdot \left( 1 + \frac{R_2}{R_3} \right) \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{U_{CC}}{R_1} + U_2 \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right)$$

$$U_2 = U_{CC} \cdot \frac{1}{\left[ 1 + \frac{R_2}{R_3} + \frac{R_2}{R_4} + \frac{R_2 R_4}{R_3 R_4} \right]}$$

$$U_2 = 1.218 \text{ V}$$

$$U_{L2} = U_2 \cdot \left( 1 + \frac{R_F}{R_4} \right) - U_1 \cdot \frac{R_F}{R_4}$$

$$a) R_F = 10 \text{ k}\Omega$$

$$U_{L2} = U_2 \cdot \left( 1 - \frac{R_2}{R_3} \cdot \frac{R_F}{R_4} \right) = 0.196 \text{ V}$$

$$b) R_F = 100 \text{ k}\Omega$$

$$U_{L2} = U_2 \cdot \left( 1 - \frac{R_2}{R_3} \cdot \frac{R_F}{R_4} \right) =$$

Tablica 1. Rezultati

	$R_F = 10 \text{ k}\Omega$	$R_F = 100 \text{ k}\Omega$
$U_1$	2.241 V	2.241 V
$U_2$	1.218 V	1.218 V
$U_{L2}$	0.196 V	-9.0045 V