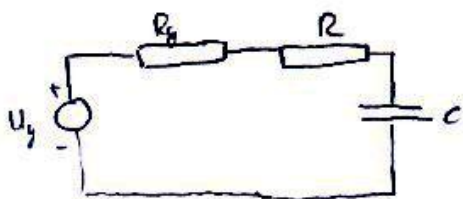


ELE 1 9.10.10

①


Za RC mrežu izračunati odziv u stacionarnom stanju na slici:  $R_0 = 50 \Omega$ 

$$R = 100 \Omega$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$T_2 = 20 \mu\text{s}$$

$$T_1 = 5 \mu\text{s}$$

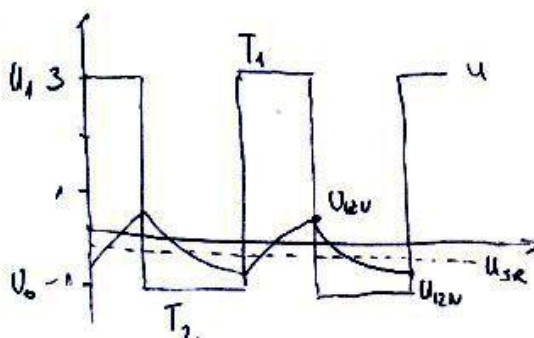

$$U_{12V} = ?$$

$$U_{12V} = ?$$

$$U_{sr} = \frac{T_1 \cdot U_1 + T_2 \cdot U_0}{T_1 + T_2} = \frac{5 \cdot 3 + 20 \cdot (-1)}{5 + 20} = -0,2 \text{ V} \quad \text{srednja vrijednost nap. na C}$$

$$U_C(t) = U_{CP} + [U_{CK} - U_{CP}] \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]$$

$\uparrow$  početni       $\uparrow$  krajnji       $\uparrow$  početni

$$\tau = R \cdot C = C(R + R_0)$$

$$= 100 \cdot 10^{-9} (50 + 100) = 15 \mu\text{s}$$

$$(1) U_{12V} = U_{12N} + [U_1 - U_{12N}] \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau}\right) \right] \Rightarrow$$

$$(2) U_{12N} = U_{12V} + [U_0 - U_{12V}] \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t_2}{\tau}\right) \right] \Rightarrow$$

10.

$$(1) U_{12V} = U_1 \cdot \left[ 1 - \exp\left(-\frac{T_1}{\tau}\right) \right] + U_{12N} \cdot \exp\left(-\frac{T_1}{\tau}\right)$$

$$(4) U_{12N} = U_0 \left[ 1 - \exp\left(-\frac{T_2}{\tau}\right) \right] + U_{12V} \cdot \exp\left(-\frac{T_2}{\tau}\right)$$

(4)  $\Rightarrow$  (3) uvrštimo ...

$$U_{12V} = \frac{U_1 + [U_0 - U_1] \exp\left(-\frac{T_1}{\tau}\right) - U_0 \exp\left(-\frac{T_1 + T_2}{\tau}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{T_1 + T_2}{\tau}\right)}$$

$$= \frac{3 + (-1 - 3) \left[ \exp\left(-\frac{5}{15}\right) \right] - (-1) \exp\left(-\frac{25}{15}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{25}{15}\right)} = \dots = 0,398 \text{ V}$$

$$U_{12N} = 0,398 + [-1 - 0,398] \left( 1 - \exp\left(-\frac{20}{15}\right) \right) = -0,631 \text{ V}$$

②

Na ulaz CR mreže na slici doveden je pravokutni

priznatan signal, odrediti izlazni napon ako  $U_{C0}$  u  $T=0$



$$R = 22 \text{ k}\Omega$$

$$U_{C0} = 4 \text{ V}$$


i ima polaritet prikazan na slici

$$C = 1 \text{ }\mu\text{F}$$

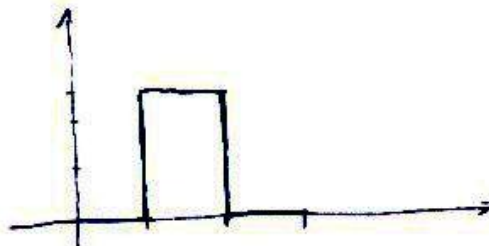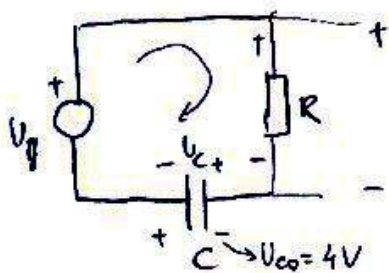izračunati u izlazu u  $t = 0 \dots 2, \dots 4, 6$



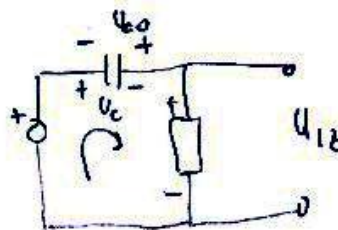
$$U_0 = U_R + U_C = U_0 + U_R \rightarrow$$



$$\tau = R \cdot C = 2,2 \text{ ms}$$

①  $0 < t < 2$

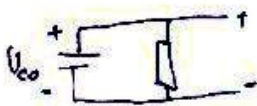

$$U_{iz} = U_{C0} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \rightarrow \text{izbijanje kondenzatora}$$

$$t=0 \quad U_{iz}(0) = U_{C0} = \underline{\underline{4 \text{ V}}}$$

$t=2^-$  - prije skoka ulaznog napona

$$U_{iz}(2^-) = U_{C0} \exp\left(-\frac{2}{2,2}\right) = \underline{\underline{1,61 \text{ V}}}$$

$t=2^+$   $\rightarrow$  nakon skoka

$$U_{iz}(2^+) = U_{iz}(2^-) + \Delta U_{Uz} = 1,61 + 3 = \underline{\underline{4,61 \text{ V}}}$$

②  $2 < t < 4$

$$U_{iz}(t) = U_{iz}(2^+) \cdot \exp\left(-\frac{t-2}{\tau}\right)$$

$$t=4^- \Rightarrow U_{iz}(4^-) = 4,61 \cdot \exp\left(-\frac{4-2}{2,2}\right) = \underline{\underline{1,86 \text{ V}}}$$

$$t=4^+ \Rightarrow U_{iz}(4^+) = U_{iz}(4^-) + \Delta U_{Uz} = 1,86 + (-3) = \underline{\underline{-1,14 \text{ V}}}$$

B)  $t > 4$

$$u_{12}(t) = u_{12}(4^+) \cdot \exp\left(-\frac{(t-4)}{\tau}\right)$$

$$u_{12}(6) = -1,14 \cdot \exp\left(-\frac{(6-4)}{2,1}\right) = \underline{\underline{-0,46 \text{ V}}}$$

IZRAČUNATI SVETLOŠĆU I PRUGE I POSLIJE SKOKA TJ  $T^-$ ;  $T^+$


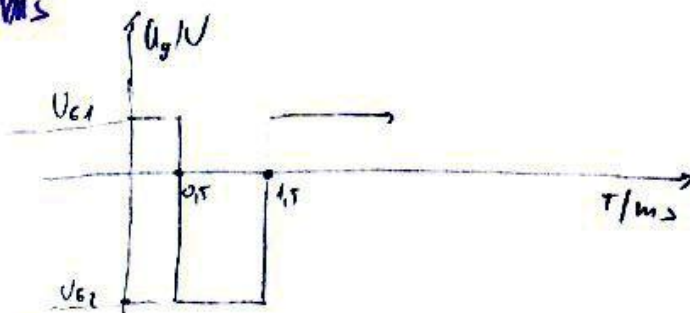


Fig 3 3.10.10

③

NA ULAZ CR NRETE DOVEDEN JE REALNI GENERATOR  
 LA PONA ULUJARJE 6 OTOPIRA  $R_0 = 100 \Omega$  IZRAČUNATI IZUŽNI NAPON  
 $C = 1 \mu F$   $R = 300 \Omega$ , POČENI NAPON  $U_{C0} = 3 V$  I IMA POLJRTET NA SI-

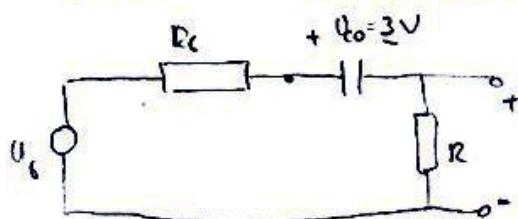$U_{12}$  ZA  $t = 0 \dots 0,5 \dots 1,5 \dots 2,0$  MS




→ LA OTPORENIKU SE VE ŽO ISTO SMJERU KONFOR  
 → ISIGM. KONFOR "OSTALE" LA C

$$U_{12} = k \cdot U_R(t)$$

$$k = \frac{R}{R + R_0} = \frac{300}{300 + 100} = \frac{3}{4}$$

$$\tau = C(R + R_0) = 0,4 \text{ ms}$$

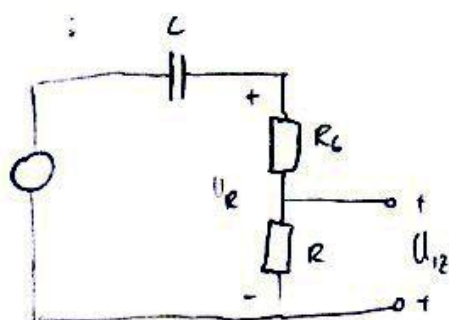


(1)  $0 < t < 0,5$

$$U_{12}(t) = k U_R(t) = k U_R(0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$= k \left( \frac{U_{G1} - U_{C0}}{R + R_0} \right) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$
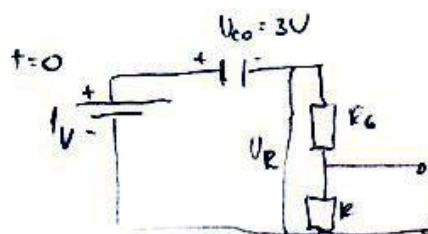
$$U_{12}(0,5^-) = \frac{3}{4} (1 - 3) \cdot \exp\left(-\frac{0,5}{0,4}\right) = \underline{\underline{0,43 \text{ V}}}$$



$$U_{12} = k (U_{G1} - U_{C0}) = \frac{3}{4} \cdot 2 = \underline{\underline{1,5 \text{ V}}}$$

$$U_{12}(0,5^+) = U_{12}(0,5^-) + k \Delta U_{uc} = 0,43 + \frac{3}{4} (-5) = \underline{\underline{-4,18 \text{ V}}}$$

(2)  $0,5 < t < 1,5$

$$U_{12}(t) = U_{12}(0,5^+) \cdot \exp\left(-\frac{(t - 0,5)}{\tau}\right)$$

$$U_{12}(1,5^-) = -4,18 \cdot \exp\left(-\frac{(1,5 - 0,5)}{0,4}\right) = \underline{\underline{-0,343 \text{ V}}}$$

$$U_{12}(1,5^+) = U_{12}(1,5^-) + k \Delta U_{uc} = -0,343 \text{ V} + \frac{3}{4} (1 + 5) = \underline{\underline{3,407 \text{ V}}}$$


$$⑤ \cdot 1,5 < t$$

$$U_{12}(t) = U_{12}(1,5^+) \cdot \exp\left(-\frac{t-1,5}{\tau}\right)$$

$$U_{12}(2) = 3,407 \cdot \exp\left(-\frac{0,5}{0,4}\right) = \underline{\underline{0,976 \text{ V}}}$$

GLB 4 9.10.10

ZAD 16. 2 BIRKA

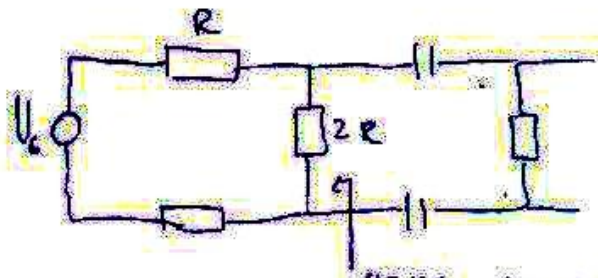


$U_T, R_T$  PO THEVENIN ZAMJENI

$$R_T = 2R \parallel 2R = R$$

$$C = C \parallel C = \frac{C}{2}$$
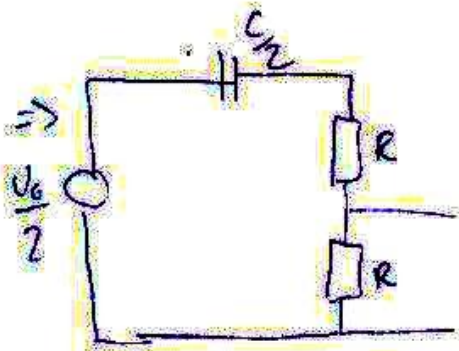
$$U_T = U_0 \frac{2R}{2R + R_T} = \frac{U_0}{2}$$



$$P = \frac{C}{2} 2R = \frac{CR}{2}$$

④ Silicij je dopravan 1 tipom primjesa koncentracijom  $T = 300 \text{ K}$

$p = 10^3 \text{ cm}^{-3}$  odrediti tip i koncentraciju primjese

koji tip i koju koncentraciju treba dodati da:

- specifična vodljivost poraste  $10\times$  i Si ne promijeni tip vodljivosti
- specifična vodljivost padne  $10\times$  i Si ne promijeni tip vodljivosti
- specifična vodljivost padne  $10\times$  i Si promijeni tip vodljivosti

$$\mu_n = 800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_p = 250 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

pretpostaviti da se ne mijenja dopravljanje

$$T = 300 \text{ K}$$

$$n_i = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$p = 10^3 \text{ cm}^{-3} \quad (\text{manji})$$

$$n_1 = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(1,45 \cdot 10^{10})^2}{10^3} = 2,1 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3} \quad \text{N-tip, dopravan donorima } n > p$$

$$n \gg p \quad \sigma = \sigma_n = q \cdot \mu_n \cdot n_1$$

a)  $\sigma_2 = 10 \cdot \sigma_1$  i ne mijenja tip

$$\sigma_2 = \sigma_{2n} = q \cdot \mu_n \cdot n_2$$

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \frac{q \mu_n n_2}{q \mu_n n_1} = \frac{n_2}{n_1} = 10$$

$$n_2 = 10 n_1 = \underline{2,1 \cdot 10^{17} \cdot 10} \quad n_2 > n_1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$  dodati donore  $\Rightarrow$

$$n_2 \gg n_1 \quad n_2 = N_{D \text{ netto}} = N_{D1} + N_{D2}$$

$$N_{D1} \approx n_1 = 2,1 \cdot 10^{17}$$

$$N_{D \text{ netto}} = 2,1 \cdot 10^{18}$$

$$N_{D2} = N_{D \text{ netto}} - N_{D1} = 1,9 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$



EIE 6. 9.10.10

④

b)  $V_2 = 0,1 V_1$  i na mijenu TIP TJ N-TIP

$$V_2 = V_{2n} = q \mu_n n_2$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{q \mu_n n_2}{q \mu_n n_1} = 0,1 \quad n_2 = 0,1 n_1 = 2,1 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$n_2 < n_1$  kako smanjiti ... DODATI AKCEPTORE DA KOMPENZIRAMO DOPOLN

$$N_{\text{netto}} = n_2 = N_{D1} - N_{A2} \quad N_{A2} = N_{D1} - N_{\text{netto}} = 2,1 \cdot 10^{17} - 2,1 \cdot 10^{16} = \underline{\underline{1,89 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}}}$$

c)  $V_2 = 0,1 V_1$  mijena TIP U P-TIP - DA POSTANE PTIP DODATI

AKCEPTOR ZA KOMPENZIRANJE DOPOLN

$$V_2 = V_{2p} = q \mu_p p_2$$

$$V_1 = q \mu_n n_1$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{q \mu_p p_2}{q \mu_n n_1} = 0,1 \quad p_2 = 0,1 \cdot \frac{\mu_n n_1}{\mu_p} = 0,1 \cdot \frac{800 \cdot 2,1 \cdot 10^{17}}{250} = 6,72 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_2 \gg n_i$$

$$p_2 = N_{\text{netto}} = N_{A2} - N_{D1}$$

$$N_{A2} = N_{\text{netto}} + N_{D1} = 6,72 \cdot 10^{16} + 2,1 \cdot 10^{17} = 2,772 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

↑  
Daju suprotnu

↳ KOMPENZIRAJU DOPOLN




EEE 7 9.10.10.

- 5) Si je dopiran prvom na  $T=300\text{ K}$  Ferm. Energiju nalazi se  $0,15\text{ eV}$  od dna vodljivog pojasa. Dodati se u si druga primjesa specifičnim otpor postaje  $A$   $E_F$  se pomakne za  $0,05\text{ eV}$

- a) Tip i koncentracija 1. primjese  
b) Tip i koncentracija 2. primjese  
c) Specifični otpor nakon 1. i 2. dopravljanja

$$\mu_n = 900\text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_p = 300\text{ cm}^2/\text{Vs}$$

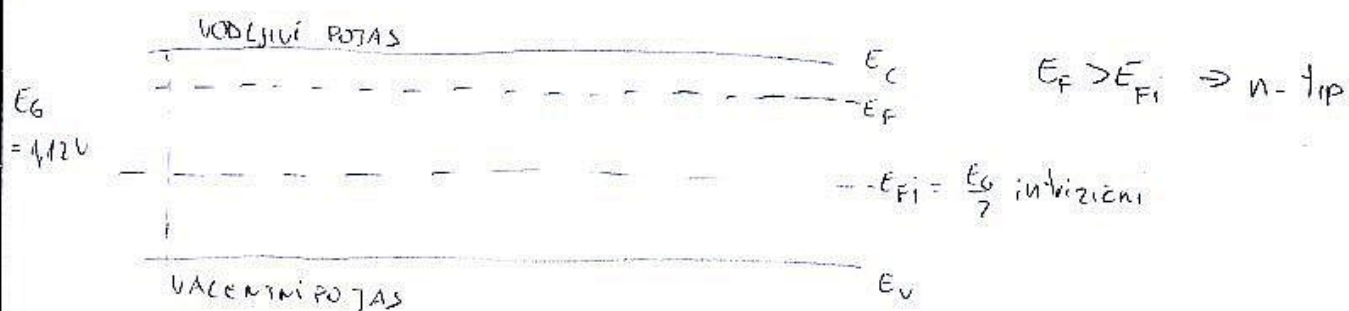

$$n_0 = N_C \exp \frac{E_F - E_C}{E_T}$$

$$E_C - E_F = 0,15\text{ eV} \Rightarrow n_0 = N_C \exp \frac{-(E_C - E_F)}{E_T}$$

$$N_C = C T^{3/2} = 7,07 \cdot 10^{17} (300)^{3/2} = 3,67 \cdot 10^{19}\text{ cm}^{-3}$$

$$n_0 = 1,11 \cdot 10^{17}\text{ cm}^{-3}$$

$$n_0 \gg n_i$$

$$N_D = n_D = 1,11 \cdot 10^{17}\text{ cm}^{-3}$$

EKG 8 3.10.10

$$\textcircled{b} \rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q \mu_n \cdot n}$$

 $\rho \uparrow \Rightarrow n \downarrow$  ili postat p-tip

 $\Rightarrow$  dodati akceptore

 $\Rightarrow E_F$  se pomiče prema vakuumu

 $f_i$  bit će 0,2 eV od vodljivog pojasa

$$E_C - E_{F2} = 0,2 \text{ eV} \quad E_{F2} > \frac{E_G}{2} \Rightarrow \text{nakon drugog dopiranja i daje n-tip}$$

 $\rho \uparrow \Rightarrow n \downarrow$ 

$$n_{02} = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_{F2}}{E_T}\right) = 3,67 \cdot 10^{15} \exp\left(-\frac{0,2}{\frac{300}{11600}}\right) = 1,61 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{02} = N_{D_{\text{neto}}} = N_{D1} - N_{A2} \Rightarrow N_{A2} = N_{D1} - N_{D_{\text{neto}}} = 9,5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$\textcircled{c} \rho_1 = \frac{1}{q \cdot \mu_n \cdot n_1} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 900 \cdot 1,11 \cdot 10^{14}} = 62,6 \text{ m}\Omega \text{ cm}$$

$$\rho_2 = \frac{1}{q \cdot \mu_n \cdot n_2} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 900 \cdot 1,61 \cdot 10^{16}} = 0,43 \text{ }\Omega \text{ cm}$$

AKO U N TIP DODAMO PONEKAO VODLJIVOST  
AKCEPTORI SMANJUJEM VODLJIVOST

ELE 9 0.10.10

6) Raspodjela naponski losica za PN spoj  $\Rightarrow$  XL

Da dameti naponski losic

$$\mu_n = 800 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$


$$\mu_p = 300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\tau_p = 0,5 \mu\text{s}$$

$$\tau_n = 0,2 \mu\text{s}$$

Površiti  $S = 0,5 \text{ mm}^2 = 0,5 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2$   $T = 300 \text{ K}$

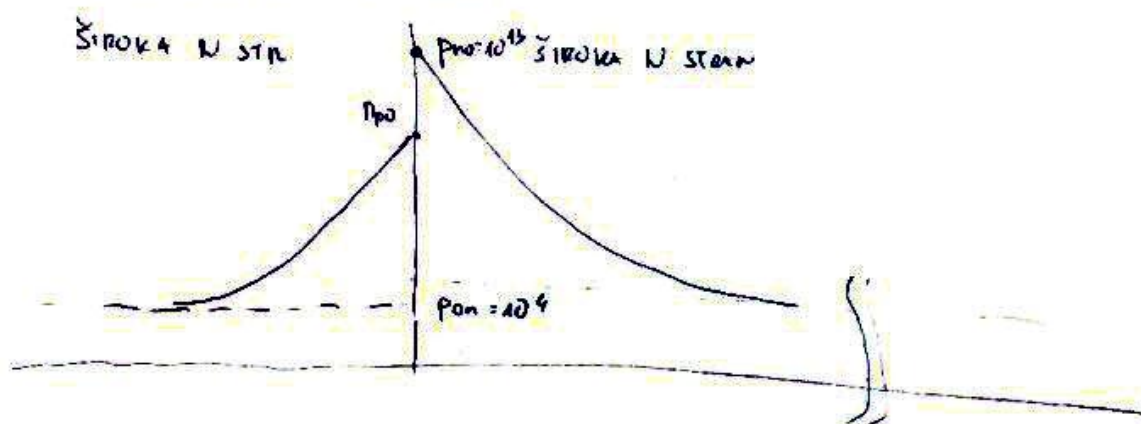- Rubne konst elektrona
- Voliti se napon priključen na PN spoj
- Izrač. struju kroz diodu



a) Spoj - PROPUŠNO POLARIZIRAN

$$\begin{aligned} 1 \quad p_{n0} &= p_{n0} \exp \frac{U_D}{U_T} \\ 2 \quad n_{p0} &= n_{p0} \exp \frac{U_D}{U_T} \end{aligned}$$

$$\frac{n_{p0}}{p_{n0}} = \frac{n_{p0}}{p_{n0}} \Rightarrow n_{p0} = \frac{n_{p0}}{p_{n0}} p_{n0} = \frac{5 \cdot 10^2}{10^4} 10^{13} = \underline{\underline{5 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}}}$$

b)  $1) \rightarrow U_D = U_T \ln \frac{p_{n0}}{p_{n0}} = \frac{300}{11600} \ln \frac{10^{13}}{10^4} = \underline{\underline{0,536 \text{ V}}}$



ELE 10 9.10.10

6. c) STRUJA KROZ DIODU

$$I_S = I_{Sn} + I_{Sp} = qS \left[ D_n \frac{n_{p0}}{L_n} + D_p \frac{p_{n0}}{L_p} \right]$$

$\swarrow$  ELEKTRONSKA KOMPONENTA       $\swarrow$  ŠUPERSKOP KOMP       $\downarrow$  ŠIROKOP       $\downarrow$  ŠIROKOP  
 RAČUNAMO NA P-STORI      RAČUNAMO NA N-STORI

$$L = \sqrt{D \cdot \tau} ; D = \mu \cdot U_T \Rightarrow qS \left[ n_{p0} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} + p_{n0} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \right]$$

SLUŽBENI SVE.      - 1. -

$$= q \cdot S \sqrt{U_T} \left[ n_{p0} \sqrt{\frac{\mu_n}{\tau_n}} + p_{n0} \sqrt{\frac{\mu_p}{\tau_p}} \right]$$

$$= 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,5 \cdot 10^{-2} \left( \frac{300}{11600} \right)^{1/2} \left[ 5 \cdot 10^2 \sqrt{\frac{800}{0,2 \cdot 10^{-6}}} + 10^4 \sqrt{\frac{300}{0,5 \cdot 10^{-6}}} \right]$$

$$I_S = 3,56 \cdot 10^{-14} \text{ A}$$

$$I = I_S \left[ \exp\left(\frac{U_D}{U_T}\right) - 1 \right] = 3,56 \cdot 10^{-14} \left[ \exp\left(\frac{0,516}{0,025}\right) - 1 \right] = 35,7 \mu\text{A}$$

ALTERNATIVI 2

RAČUNAMO DIFUZIJSKE STRUJE IZ EKSPODJEKTA DIODE

$$I = I_{Dn} + I_{Dp} = qS \cdot \left[ D_n \frac{n_{p0}}{L_n} + D_p \frac{p_{n0}}{L_p} \right] = qS \sqrt{U_T} \left[ n_{p0} \sqrt{\frac{\mu_n}{\tau_n}} + p_{n0} \sqrt{\frac{\mu_p}{\tau_p}} \right] = 35,7 \mu\text{A}$$

ACT 3

IZ EXCESNOG RABOJA (LAKRANOG RABOJA) NA NJINSKIM DIODU

$$Q_n = qS [n_{p0} - n_{op}] L_n$$

$$I_n = \frac{Q_n}{\tau_n}$$

$$Q_p = qS [p_{n0} - p_{op}] L_p$$

$$I_p = \frac{Q_p}{\tau_p}$$

$$I_D = I_n + I_p$$



## ⑥ ADD slučajevi

$$I = I_{sn} + I_{sp}$$

ŠIROKA N, USKA P

$$I_s = q S \left[ D_n \frac{n_{op}}{W_p} + D_p \frac{p_{on}}{L_p} \right]$$

ŠIROKA P, USKA N

$$I_s = q \cdot S \left[ D_n \frac{n_{op}}{L_n} + D_p \frac{p_{on}}{W_n} \right]$$

⇒ Uvijek se gledaju MARGINALNI GUBICI PRI IZBORU FORMULE

EIC A7 9.10.10.

7. DIODA IM KONCENTRACIJA NA STRAN  
 $N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$   $N_A = 5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$

PARAMETRI SU

$$\mu_n = 750 \text{ cm}^2/\text{Vs} \quad \tau_n = 0,2 \text{ ns}$$

$$\mu_p = 300 \text{ cm}^2/\text{Vs} \quad \tau_p = 0,5 \text{ ns}$$

ŠIRINE STRAN:

$$W_n = 250 \text{ nm}$$

$$W_p = 0,8 \text{ nm}$$

$$S = 2 \text{ mm}^2 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^2$$

$$T = 300 \text{ K}$$

a) STRUJA KROZ DIODU AKO SE SPOJI PROPUŠNI NAPON  $U_D = 0,6 \text{ V}$

b) IZRAČUNATI RASPODJELU MAGNITUDE OSKOCA, IZRAČUN RIBNE IZRAČUNOTER I OTAK

c) IZRAČUNATI DIFUZIJSKI OTPOR UZ ZADANI NAPON

RAČUNAMO DIFUZIJSKE DUGUČINE P STRANI

$$L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau_n} = \sqrt{\mu_n U_T \tau_n} = \dots = 19,7 \cdot 10^{-4} \text{ cm} = 19,7 \text{ nm}$$

$$W_p \ll L_n \rightarrow \text{USKA STRANA P STRANO}$$

NA STRANA

$$L_p = \sqrt{\mu_p U_T \tau_p} = \dots = 19,7 \text{ nm}$$

$$W_n \gg L_p \rightarrow \text{ŠIROKA N STRANO}$$

$$I_s = q S \left[ D_n \frac{n_{p0}}{W_p} + D_p \frac{p_{n0}}{L_p} \right] \cdot \left| D = \mu U_T \quad n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_A} \quad p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_D} \right| \dots =$$


$$= q S n_i^2 U_T \left[ \frac{\mu_n}{N_A W_p} + \frac{\mu_p}{N_D L_p} \right] = 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-2} (1,45 \cdot 10^{10})^2 \cdot \frac{300}{11600} \left[ \frac{750}{5 \cdot 10^{16} \cdot 0,8 \cdot 10^{-2}} + \frac{300}{10^{16} \cdot 19,7} \right]$$

$$\dots = \underline{\underline{5,91 \cdot 10^{-13} \text{ A}}}$$

$$I_D(0,6) = 5,91 \cdot 10^{-13} \left[ \exp \left( \frac{0,6}{\frac{300}{11600}} \right) - 1 \right] \dots = \underline{\underline{7,04 \text{ mA}}}$$

7) b) raspodjela

lec 13 9.10.10

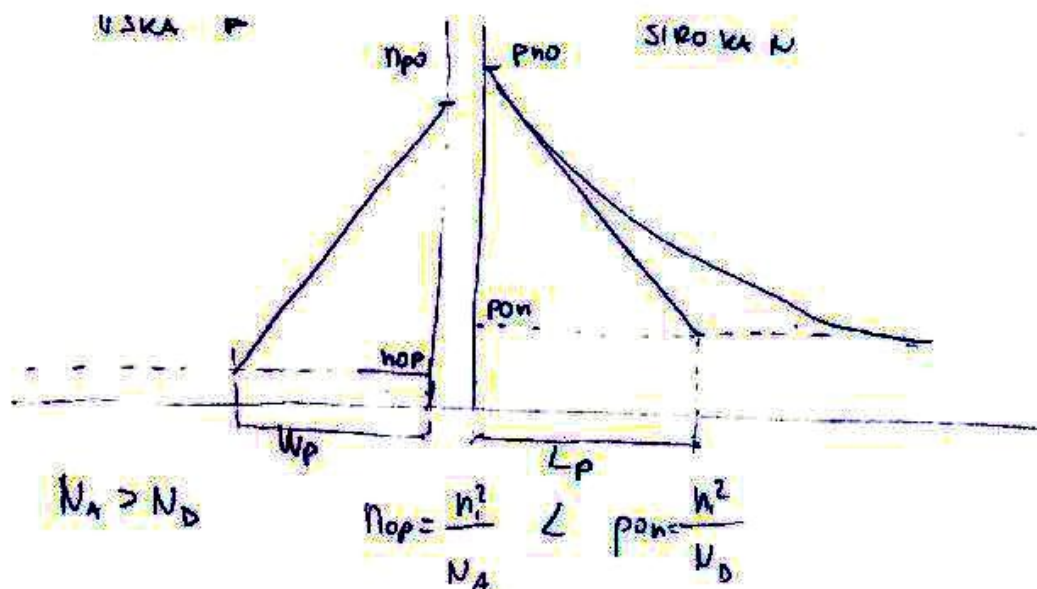

$$n_{op} = \frac{n_i^2}{N_A} = \dots 4,2 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{on} = \frac{n_i^2}{N_D} = \dots 2,1 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{p0} = n_{op} \cdot \exp \frac{U_D}{U_T} = \dots = 5 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{n0} = p_{on} \cdot \exp \frac{U_D}{U_T} = \dots = 2,5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$



$$c) \quad r_d = \frac{dU_D}{dI_D} = \frac{1}{\frac{dI_D}{dU_D}} = \frac{U_T}{I_D + I_C} \approx \frac{U_T}{I_D} = \frac{26 \text{ mV}}{7,04 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{367 \, \Omega}}$$



TEORIJA 09/10


ELE 14 9.10.10

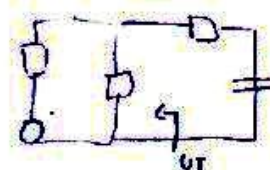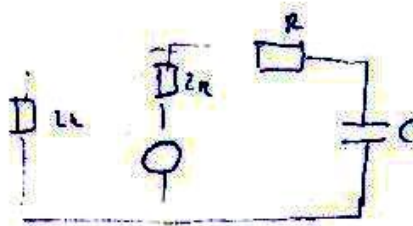①  $R = 10 \text{ k}\Omega$   
 $C = 1 \text{ nF}$




$$R_T = 2R \parallel 2R = R$$

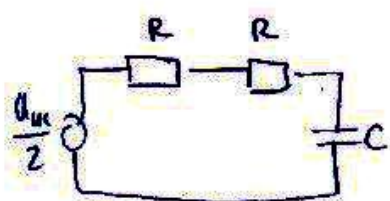
$$U_T = \frac{2R}{2R \parallel 2R} U_0 = \frac{U_0}{2}$$



$$\tau = 2R \cdot C = 20 \mu\text{s}$$

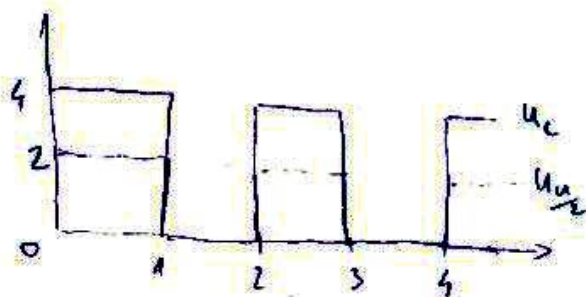
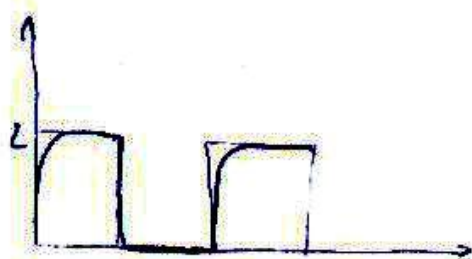
$$\frac{T}{2} = 1 \text{ ms} \gg \tau = 20 \mu\text{s} \gg 5\tau$$



2 Ako se C zamjeni sa  $C = 100 \text{ nF}$   $\tau = 2R \cdot C = 2 \text{ s}$

$$\frac{T}{2} = 1 \text{ ms} \ll \tau = 2 \text{ s}$$

imalo će se nabijati; nabijati i "titrat" oko  $U_{sr}$  ( $U_{sr} = \frac{U_0}{2} = 1 \text{ V}$ )



ELE 16 9.10.10

3) VODIČ DOPIRAN  $N_D$  I AKCEPTORIMA  $N_A$   $N_D > N_A$

TOČNO JE  $\Rightarrow$  N-TIP


$$g(p + N_D^+) = g(n + N_A^-) \dots n - p = N_D - N_A$$

6. ZA KOJE SI SPOJA SA JEDNOM ŽIROM

$N_D = 10 N_A$  KOJA JE DON

$\Rightarrow$  ŽIRI SE LA SLABIJE DOPIRAN  $N_D > N_A$  |  $p_{n0} < p_{p0}$

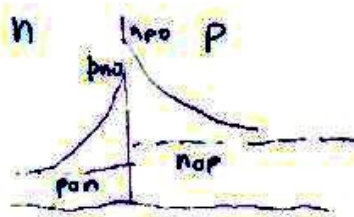$\hookrightarrow$  SLABIJE DOPIRAN  
LA PSTRAN SE ŽIRI



$$n_{p0} > p_{n0}$$

$\rightarrow$  dominantna komponenta  $\rightarrow$  elektronska

$$I_d = I_{dn} + I_{dp} \sim I_{dn} \sim \frac{n_{p0}}{L_n} \quad I_{dp} \sim \frac{p_{n0}}{L_p}$$

$$\frac{I_{dn}}{I_{dp}} = \frac{n_{p0}}{p_{n0}}$$

2. Zada  $U_T = 25 \text{ mV}$

Elc. M. 6.10.10

$$u_D = U_D + 5 \sin \omega t \quad \text{mV}$$

$$i_D = I_D + 1 \sin \omega t \quad \text{mA}$$

$$r_D = \frac{U_{Dm}}{I_{Dm}} = \frac{5 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 5 \Omega$$

$$r_D = \frac{U_T}{I_D} \quad I_D = \frac{U_T}{r_D} = \frac{25 \text{ mV}}{5 \Omega} = 5 \text{ mA}$$

T. ↑  $n_T$  ↑ PORAST, RASTE INTRIZIČNA,  $I_S$  RAST,  $I_D \Rightarrow$  RASTE

8.  $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

$$U = 0,55 \text{ V}$$

$$N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

→ šireva p

→ uska n

$$M_n = 2 \mu_p$$

$$W_n = \frac{1}{40} L_n$$

$$I_{SN} = q \cdot S \cdot D_n \cdot \frac{n_{0p}}{L_n}$$

$$I_{SP} = q \cdot S \cdot D_p \cdot \frac{p_{0n}}{W_n}$$

$$\frac{I_{SN}}{I_{SP}} = \frac{M_n n_{0p}}{M_p p_{0n}} \cdot \frac{W_n}{L_n} \dots = \frac{M_n}{M_p} \cdot \frac{W_n}{L_n} \cdot \frac{N_D}{N_A} = 2 \cdot \frac{1}{40} \cdot 100 = 5$$

$$\underline{I_{SN} = 5 \cdot I_{SP}}$$

DIFUZIJA STRA