
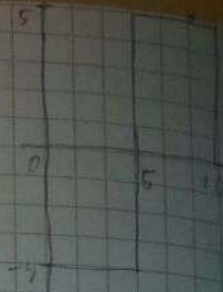


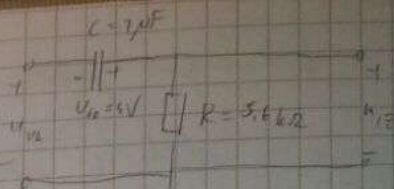1) $t=0: U_{\text{out}} = 4V$
 $U_{\text{in}}(0) = -4V$



a)
 $\tau = RC = 5.6 \mu s$

b) 1° $0 < t < 5 \text{ ms}$:

$U_{\text{out}} = 4V$, ale obrátí pářinu na polarizační napáení
 - negativní vstupní napáení od $-4V$ až: kondenzátor na
 počáteční napáení tj. U_0 se ne mění, pa se ne
 mění na $U_R = U_{i2}$:

$$U_{\text{in}} = U_R + U_C$$

$$-4V = -4V + U_C \Rightarrow U_C = U_{i2} = 0V$$

2° $5 \text{ ms} < t < 10 \text{ ms}$

počátní napáení na kondenzátoru: $U_{Cp} = U_{\text{out}} = -4V$
 napáení kolem kondenzátoru teži: $U_{Ck} = U_{\text{in}}(5 \text{ ms}) = +5V$

$$\Rightarrow U_C = U_{Cp} + (U_{Ck} - U_{Cp}) \left[1 - \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau}\right) \right] \quad // \quad t_0 = 5 \text{ ms}$$

$$= -4V + 5V + 4V - 9 \exp\left(-\frac{t-5}{\tau}\right) V$$

$$\Rightarrow U_{i2} = U_R = U_{\text{in}} - U_C = 5V - 5V - 9 \exp\left(-\frac{t-5}{\tau}\right) [V] = 9 \exp\left(-\frac{t-5}{\tau}\right)$$

3° $10 \text{ ms} < t$

$$U_{Cp}(10 \text{ ms}) = U_{\text{in}}(10 \text{ ms}) = 1.375 V \quad // \quad U_{\text{in}} = U_{\text{out}} = 0$$

$$\rightarrow U_C(t > 10) = U_{Cp}(10) + (U_{Ck} - U_{Cp}(10)) \left[1 - \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau}\right) \right] = U_{Cp} + 0 - U_{Cp} + U_{Ck} \exp\left(-\frac{t-t_0}{\tau}\right)$$

$$\rightarrow U_{i2} = U_R = U_{\text{in}} - U_C = -1.375 \exp\left(-\frac{t-10}{\tau}\right) [V]$$

$$U_{i2}(10 \text{ ms}) = 0V$$

$$U_{i2}(9 \text{ ms}) = 1.375V$$

$$U_{i2}(12 \text{ ms}) = -0.92V$$

$$2) n\text{-tip} \Rightarrow N_D = 2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$n_i(300\text{K}) = \text{formula}^* = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_D \gg n_i$$

$$\Rightarrow n_1 = N_D = 2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \Rightarrow p_1 = \frac{n_i^2}{n_1} = 1,05 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

a) nakon drugog dopiranja vodljivost pada:

$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$ - vrijedi vrijedi $\mu_n > \mu_p$, a
dodajemo samo jednu vrstu primjesa,
pa je jedini način da se vodljivost smanji
dodavanjem suprotne primjese, tako da n pada,
a p raste \Rightarrow dodajemo šupljine $\Rightarrow E_F$ pada

$$b) E_{F1} = ?$$

$$n_1 = N_D \exp\left(\frac{E_{F1} - E_C}{E_T}\right) \quad // : N_D / \ln$$

$$\ln\left(\frac{n_1}{N_D}\right) = \frac{E_{F1} - E_C}{E_T} \quad // \cdot E_T$$

$$E_{F1} = E_C + E_T \ln\left(\frac{n_1}{N_D}\right) \quad // N_D = 2 \cdot 10^{16}$$

$$E_{F1} = E_C - 0,297 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow E_{F2} = E_C - 0,297 \text{ eV}$$

$$\Rightarrow n_2 = N_D \exp\left(\frac{E_{F2} - E_C}{E_T}\right) = 4,19 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

\Rightarrow koncentracija druge primjese
je jednaka većini koncentracija
elektrona kao većinskih nosilaca
prije i nakon drugog dopiranja

$$\Rightarrow N_A = n_1 - n_2 = 7,96 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$


$$c) n_1 = 2 \cdot 10^{16}$$

$$p_1 = 10484$$

$$n_2 = 4,19 \cdot 10^{14}$$

$$p_2 = \frac{n_1^2}{n_2} = 5 \cdot 10^5$$

3)

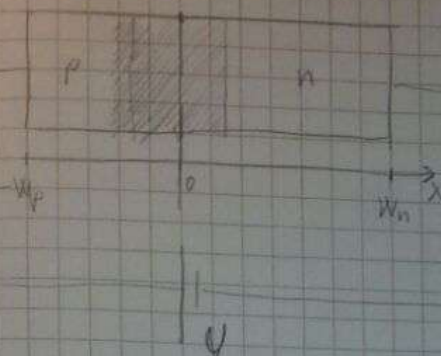

$$T = 300 \text{ K}$$

$$N_D = 5 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \gg n_i(300 \text{ K}) \Rightarrow n_{n0} = N_D$$

$$N_A = 350 \frac{\text{cm}^{-3}}{\text{V}_2}$$

$$N_A = 350 \frac{\text{cm}^{-3}}{\text{V}_2}$$

$$W_n \gg L_p \Rightarrow \text{stokovna strana} \quad W_p = 7 \mu\text{m} < L_n$$

$$T = 7 \mu\text{s}$$

$$L_n \gg \text{uska p-strana}$$

$$S = 5 \text{ mm}^2 = 0.05 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.65 \text{ V}$$

$$a) \quad p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{n0}} = 8.954 \cdot 10^{-13}$$

$$I_n = I_p \quad // \text{mjest zadatka}$$

NOTE: izveli su neku
čudnu sporku s podacima
(poglato potrošljivost
najvećih elektrona na
p-strani nema smisla), ali
rezultati su prava
rješavanja

$$S \cdot L_n \cdot \frac{n_{n0}}{W_p} = S \cdot L_p \cdot \frac{p_{n0}}{W_n}$$

$$V_{n0} \cdot \frac{n_{n0}}{W_p} = V_{p0} \cdot \frac{p_{n0}}{W_n}$$

$$n_{p0} = \dots = 1.952 \cdot 10^{13}$$

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{n_{p0}} = 8.954 \cdot 10^{-13}$$

$$b) \quad I_s = I_{n0} + I_{p0} = 2 I_{n0} = 2 \cdot S \cdot D_n \cdot \frac{n_{p0}}{W_p} = 2.952 \cdot 10^{-13} \text{ A}$$

$$I_0 = I_s \left[\exp\left(\frac{U}{U_T}\right) - 1 \right] = 4.8 \text{ mA}$$


$$c) \quad \phi_B = \left[\frac{2q}{\epsilon} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (U_T - 1) \right] \rightarrow \phi = 71.2 \cdot 8.854 \cdot 10^{-12}$$


$$U_K = U_T \ln \left(\frac{N_{A0} p_{n0}}{n_{p0}^2} \right) = 0.865 \text{ V}$$

$$\phi_B = 7.59 \mu\text{m}$$

$$d) \quad n_{p0} = n_{p0} \exp\left(\frac{U}{U_T}\right) = 1.25 \cdot 10^{13}$$
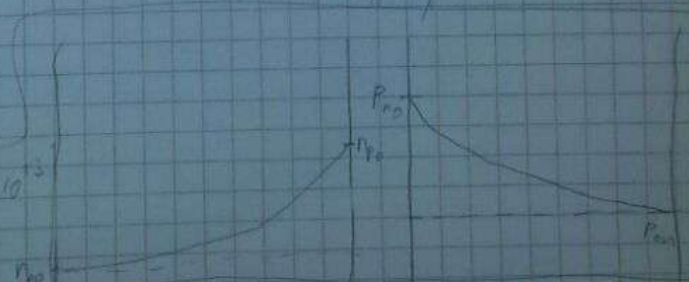
$$p_{n0} = p_{n0} \exp\left(\frac{U}{U_T}\right) = 3.45 \cdot 10^{-13}$$



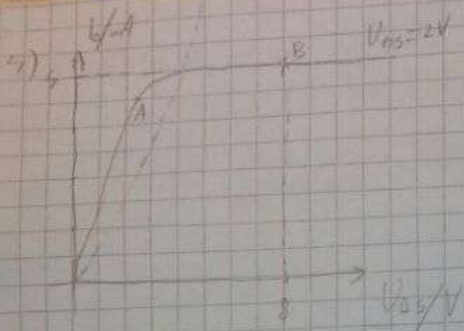

$$g_{mB} = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}}; \lambda = 0$$

B je u zasiťování

$$I_{D0} = I_{mA} = \frac{K}{2} (V_{GS0} - V_{GS0})^2$$

$$K = \frac{8}{(V_{GS0} - V_{GS0})^2}$$

$$2 \frac{\text{mA}}{\text{V}} = g_{mA} = \left. \frac{dI_D}{dV_{GS}} \right|_{V_{GS0}} = \frac{d}{dV_{GS}} \left[\frac{K}{2} (V_{GS0} - V_{GS0})^2 \right] = K (V_{GS0} - V_{GS0}) = \frac{8}{V_{GS0} - V_{GS0}} = g_{mB}$$

$$V_{GS0} = \frac{8}{g_{mB}} + V_{GS0} = -2\text{V}$$

$$\Rightarrow K = \frac{8}{(2\text{V} - (-2\text{V}))^2} = \frac{8}{16} = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$$

$V_{DS0} = ?$ $\mu = 3 = g_{mB} \cdot r_d$ A je u triebného potlačení

$$r_{dA} = \left. \frac{dI_{D0}}{dV_{DS0}} \right|_{V_{DS0A}} = \frac{d}{dV_{DS0}} \left[K \left((V_{GS0} - V_{GS0}) V_{DS0} - \frac{V_{DS0}^2}{2} \right) \right] =$$

$$= K V_{DS0}$$

$$r_d = \frac{1}{g_d} \parallel \frac{1}{g_{d0}} = \frac{dI_{D0}}{dV_{DS0}} \Big|_{V_{DS0}} = \frac{K(V_{GS0} - V_{GS0})}{1} - K V_{DS0} = K(4 - V_{DS0})$$

$$\mu = g_{mB} \cdot r_d = \frac{K V_{DS0}}{K(4 - V_{DS0})} = 3 \Rightarrow (4 - V_{DS0})$$

$$V_{DS0} = 4 - 3V_{DS0}$$

$$4V_{DS0} = 4\text{V}$$

$$V_{DS0} = 1\text{V}$$

- pozitívna úroveň roste s
pozitívnym napätím \Rightarrow n-tip

- tranzistor vede

na $V_{GS} = 0\text{V} \Rightarrow$ asi 0mA