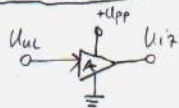


# MA SOVNE - ELEKTRONIKA

## POJAČALA



$$U_{iz} = A \cdot U_{ul}$$

$$\begin{aligned} U_{ul} &= 4V \\ A &= 5 \\ U_{pp} &= 10V \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} & \\ & \end{aligned} \right\} U_{iz} = 20V$$

$$\begin{aligned} U_{ul} &= 4V \\ A &= 1.5 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} & \end{aligned} \right\} U_{iz} = 6V$$

## 4 tipa pojačala


Naponski  $\rightarrow$  Naponski

Strujni  $\rightarrow$  Strujni

N  $\rightarrow$  S

S  $\rightarrow$  N

## Naponsko pojačalo

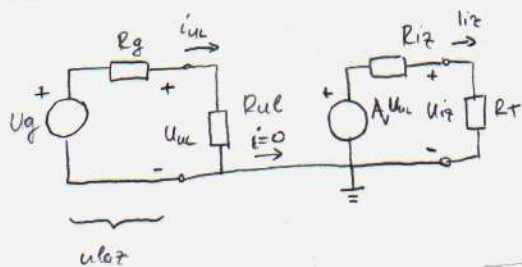

$A_v$  - pojačanje neopterećenog trošila

$A_v$  - pojačanje opterećenog trošila

$$A = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}$$

$$A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ul}}$$

$$A_v = \frac{A \cdot U_{ul} \cdot \frac{R_T}{R_T + R_i}}{U_{ul}}$$

$$U_{iz} = I_{iz} \cdot R_T = \frac{A \cdot U_{ul}}{R_T + R_i} \cdot R_T$$

$$\Rightarrow A_v = A \cdot \frac{R_T}{R_T + R_i} \rightarrow \text{primarno pojačanje}$$

$$A_I = \frac{I_{iz}}{I_{ul}} = \frac{\frac{A}{R_T} U_{iz}}{\frac{A}{R_{ul}} U_{ul}} \Rightarrow A_I = A \cdot \frac{R_{ul}}{R_T} - \text{strujno pojačanje}$$

$$A_{vg} = \frac{U_{iz}}{U_g}$$


$$\rightarrow A_{vg} = \frac{U_{iz}}{\frac{R_{ul} + R_g}{R_{ul}} \cdot U_{ul}}$$

$$\Rightarrow A_{vg} = A \cdot \frac{R_{ul}}{R_{ul} + R_g}$$

$$U_{ul} = I_{ul} \cdot R_{ul} = \frac{U_g}{R_{ul} + R_g} \cdot R_{ul} \rightarrow U_g = \frac{R_{ul} + R_g}{R_{ul}} \cdot U_{ul}$$

pojačanje izvora

# Strujno pojačalo

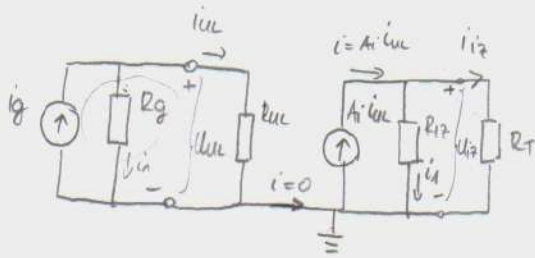

$$A_I = \frac{i_{i2}}{i_g}$$

$$A_i i_u = i_1 + i_{i2} = \frac{R_T + R_{i2}}{R_{i2}} i_{i2} \Rightarrow i_{i2} = A_i i_u \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_T}$$

$$i_1 R_{i2} = i_{i2} R_T \Rightarrow i_1 = \frac{R_T}{R_{i2}} i_{i2}$$

$$\Rightarrow A_I = A_i \frac{R_{i2}}{R_{i2} + R_T}$$


$$A_V = \frac{u_{i2}}{u_u} = \frac{i_{i2} R_T}{i_u R_u} \Rightarrow A_V = A_I \frac{R_T}{R_u}$$

$$A_{I_g} = \frac{i_{i2}}{i_g}$$

$$i_g = i_1 + i_u = i_u \frac{R_g + R_u}{R_g}$$


$$i_1 R_g = i_u R_u \rightarrow i_1 = \frac{R_u}{R_g} i_u$$
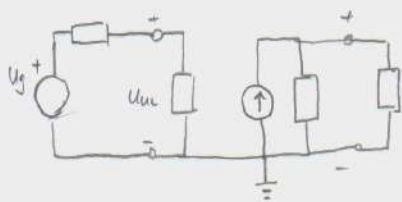
$$\Rightarrow A_{I_g} = A_I \frac{R_g}{R_g + R_u}$$



$$G_M = \frac{i_{i2}}{u_u}$$
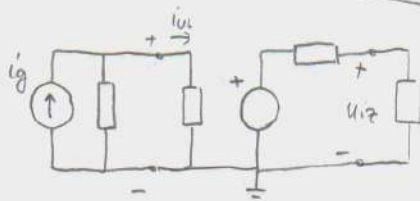
$$A = V \cdot X \rightarrow X = \frac{A}{V}$$




$$R_M = \frac{u_{i2}}{i_{i2}}$$


$$V = A \cdot X \Rightarrow X = \frac{V}{A}$$

otporno pojačalo

# CR/RC MREŽE

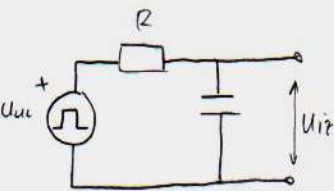


• RC - MREŽA

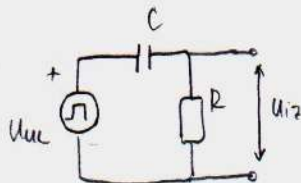

• CR - MREŽA


→ napon u određenim vremenskim trenutcima?

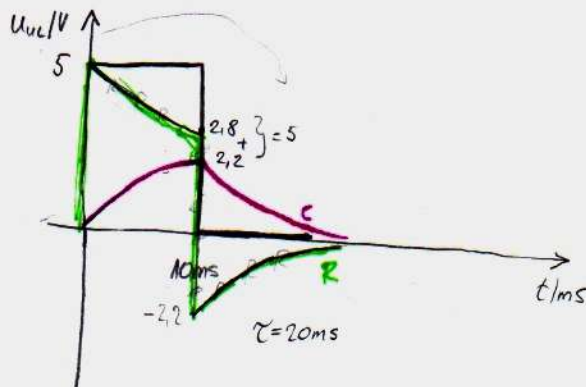$\tau = R \cdot C$  (napojeno u ms)  
 $U_{ul} = U_R + U_C$   
 $U_C(t) = \Delta U \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) + U_{C0}$   
 EksponeNCijala  
 $\Delta U = U_{ul} - U_{C0}$   
 napon kondenzatora u prethodnom stanju




$t=0^- \quad U_{ul} = 5V$


$t=0^+ \quad U_{ul} = 0V$

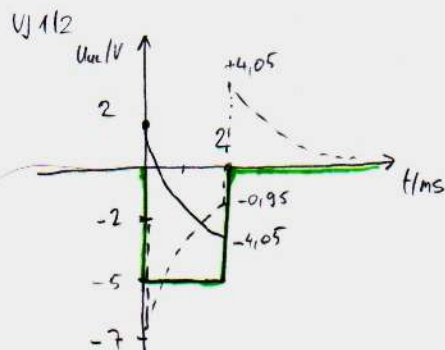

pravdajući impuls

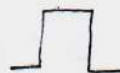

signal

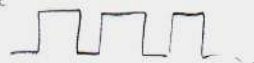


$C = 1 \mu F$   
 $R = 1 k\Omega$   
 $\tau = 1 ms$

$U_C(0) = 2V$


$U_C(2) = ((-5) - (2)) \cdot 1 - e^{-\frac{2}{1}} + 2 = -4,05$

	$U_{ul}$	$U_C$	$U_R$
$t=0^-$	0	2	-2
$t=0^+$	-5	2	-7
$t=2^-$	-5	-4,05	-0,95
$t=2^+$	0	-4,05	+4,05

RC=1ms CR=1ms

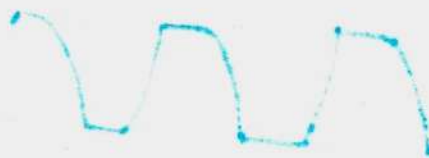

CR-njeća

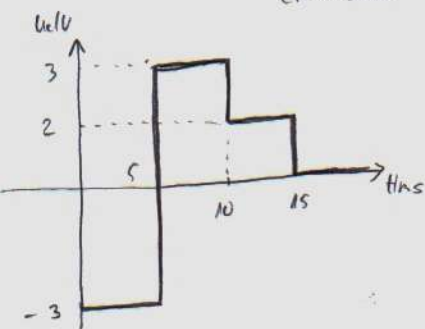

$$\left. \begin{array}{l} C = 1 \mu F \\ R = 516 \text{ k}\Omega \end{array} \right\} \tau = 516 \text{ ms}$$

	$U_{in}/V$	$U_C/V$	$U_R/V$
$t=0^-$	0	0	0
$t=0^+$	-3	0	-3
$t=3$	-3	-1,24	-1,76
$t=5$	-3	-1,77	-1,23
$t=5^+$	3	-1,77	6,77
$t=9$	3	1,68	3,32
$t=10^-$	3	2,22V	2,78V
$t=10^+$	2	2,22V	-0,22
$t=12$	2		
$t=15^-$			
$t=15^+$			
$t=21$			

početni na kondenzatoru

$$U_C(s) = ((-3) - 0)(1 - e^{-\frac{3}{516}}) + 0 = -1,24 \text{ V}$$


$$\left[ \begin{array}{l} U_C(5) = ((-3) - 0)(1 - e^{-\frac{5}{516}}) + 0 = -1,77 \text{ V} \\ U_C(5^+) = ((-3) - (-1,24))(1 - e^{-\frac{2}{516}}) + (-1,24) \end{array} \right.$$

$$U_C(9) = ((3) - (-1,77))(1 - e^{-\frac{4}{516}}) + (-1,77) = 1,68 \text{ V}$$


$$U_C(10) = ((3) - (-1,77))(1 - e^{-\frac{5}{516}}) + (-1,77) = 2,22 \text{ V}$$

$$U_C(12) = ((2) - (2,22))(1 - e^{-\frac{2}{516}}) + 2,22 = 2,15 \text{ V}$$

punjenje i pražnjenje kondenzatora

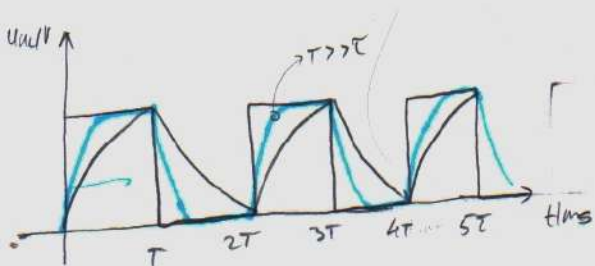
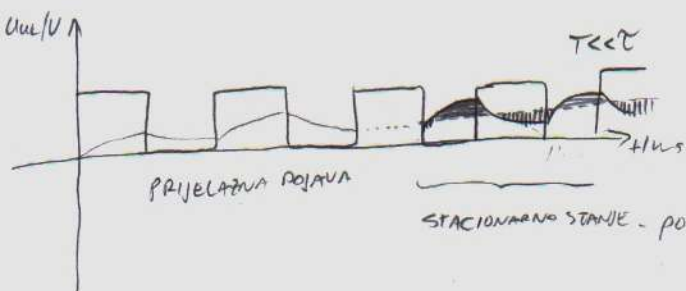
$$\begin{aligned} U_C &= U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t = 5\tau \\ \Rightarrow U_C &= U(1 - e^{-5}) \approx 0,9991 U \\ t = \tau &\Rightarrow U_C = 0,63U \end{aligned}$$



STACIONARNO STANJE - površine iznad i ispod nule su približno jednake

# ELEKTRIČKA SVOJSTVA POLUVODIČA




- usmereno gibanje nosilaca naboja

- elektroni • - n

- šupljine ○ - p

VOĐJIVI POJAS

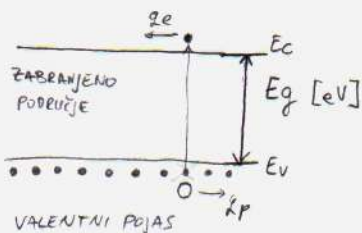

- vrijeme rekombinacije



$$T = \phi K = -273,15^\circ C$$


$$q = 1,602 \cdot 10^{-19} [C = As]$$

$$i = \frac{dQ}{dt}$$

$$q_e = -1,602 \cdot 10^{-19} C$$

$$q_p = 1,602 \cdot 10^{-19} C$$

$n_i$  - broj slobodnih nosilaca naboja

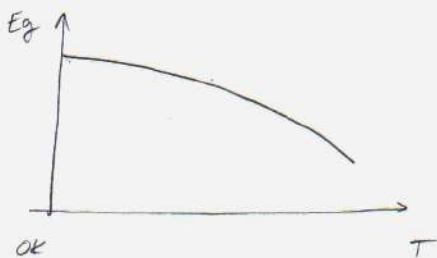

širina zabranjenog područja

$$E_g(T) = E_{g0} + aT \quad [eV]$$

KELVIN

$$n_i = C_1 T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) [cm^{-3}]$$

$$n_i = C_1 T^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{E_{g0}}{2kT}\right) [cm^{-3}]$$

$e()$

$$E_T = k \cdot T = \frac{T}{11600}$$

Boltzmannova konstanta

## 1.) ČISTI POLUVODIČ

$$n_0 = p_0$$

$$n_i^2 = n \cdot p \rightarrow \text{broj šupljina}$$

broj elektrona

$$n_i^2 = n_0 \cdot n_0 \rightarrow n_0 = p_0 = n_i$$

## 2.) DOPIRANI POLUVODIČ

n-tip (dopiran elektronskim,  $N_D$  - donor)

p-tip (dopiran šupljinskim,  $N_A$  - akceptor)

$$\begin{aligned} \text{npr. } N_D &= 4 \cdot 10^{15} cm^{-3} \\ N_A &= 1 \cdot 10^{15} cm^{-3} \end{aligned} \left\{ \begin{aligned} N_D &= 3 \cdot 10^{15} cm^{-3} \\ N_A &= 1 \cdot 10^{15} cm^{-3} \end{aligned} \right.$$

$$n_{on} = \frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$n_{on} = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$p_{op} = \frac{N_A + \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2}$$

$$p_{on} = \frac{n_i^2}{n_{on}}$$

$$n_{op} = \frac{n_i^2}{p_{op}}$$

Primer  $T = 300K$

$$C_1 = 3,107 \cdot 10^{16} K^{-\frac{3}{2}} cm^{-3}$$

$$E_{g0} = 1,196$$

$$N_D = 5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$$

$$N\text{-tip!} \rightarrow n_{on} = ?$$

$p_{on} = ?$

$$n_i = 1,45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$$

$$n_{on} = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}}{2} = 5,39 \cdot 10^{10} cm^{-3}$$

$$p_{on} = \frac{n_i^2}{n_{on}} = 3,9 \cdot 10^9 cm^{-3}$$


$$N_D =$$



⇒ FERMIEVA ENERGIJA -  $E_F$

- kod intrinzičnog poluvodiča ( $n=p$ )
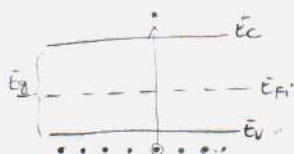
$$E_F = E_{Fi} \approx \frac{E_G}{2} = \frac{E_V + E_C}{2}$$



$$n_0 = N_C \exp\left(\frac{E_F - E_C}{E_T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{E_T}\right)$$

$$p_0 = N_V \exp\left(\frac{E_V - E_F}{E_T}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{E_T}\right)$$

$$\frac{E_G}{2}$$

$$\frac{T}{11600}$$

$$N_C = N_V = C \cdot T^{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{F} \quad \text{— gustota struje [A/cm}^2\text{]}$$



↓  
vodljivost

$$I = J \cdot S \quad [\text{A}] \quad \text{— površnost [cm}^2\text{/Vs]}$$

$$\sigma = q(n_0 \mu_n + p_0 \mu_p)$$



broj el. na T      broj supljina na T

# PN DIODE

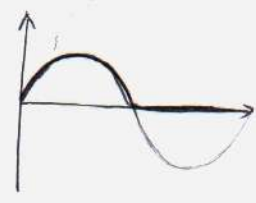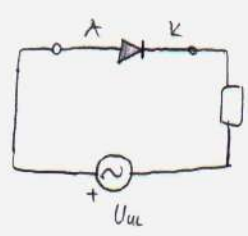

$I_s$  - strup nasičenja
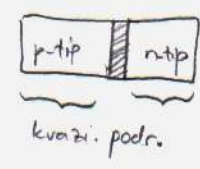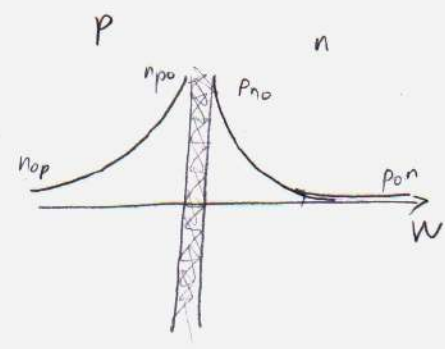
$$U_k = U_r \ln \left( \frac{n_{0p} p_{0p}}{n_i^2} \right)$$




$$I = I_s \cdot \left( e^{\frac{U}{m U_r}} - 1 \right)$$

$$I_s = q s \left( D_n \frac{n_{0p}}{L_n W_p} + D_p \frac{p_{0n}}{L_p W_n} \right)$$

zasičenja

npr:  $W_n \gg L_p$   
 $W_p \gg L_n$

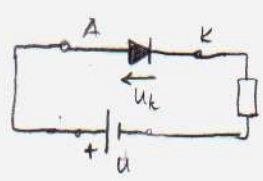

$$U_{TOT} = U_k - U_{KE}$$

totalni  
napon  
na diodi

Dinamični otpor kroz diodu

$$r_d = \frac{U_d}{I_d}$$

① + k. G. D. 2007/82

$$T = 450K$$

$$n = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i = c_1 T^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{-E_{g0}}{2E_T}\right) = 5,91 \cdot 10^{13}$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(5,91 \cdot 10^{13})^2}{10^{14}} = 3,49 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

↓  
majority electrons  $\Rightarrow$  n-type

$$n = \frac{N_D + \sqrt{N_D^2 + 4N_i^2}}{2}$$

$$(2n - N_D)^2 = N_D^2 + 4N_i^2$$

$$4n^2 - 4nN_D + N_D^2 = N_D^2 + 4N_i^2$$

$$N_D = \frac{n^2 - n_i^2}{n} = 6,5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$$

$$T = 300K \quad n_i = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_i = n = p = 1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$S = 5 \text{ mm}^2$$

$$l = 1 \text{ mm}$$

$$\boxed{R = \rho \frac{l}{S}}$$

$$\sigma = 5 \text{ mS/cm} \rightarrow \rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$\sigma = \frac{5 \cdot 10^{-3} \text{ S}}{10 \text{ mm}} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ S/mm}$$

$$\rho = \frac{1}{5 \cdot 10^{-4}} = 2 \cdot 10^3 \text{ } \Omega \cdot \text{mm}$$