

13/14 2/

1. $V_{DD} = 12V$

$R_1 = 500 \Omega$

$R_2 = 500 \Omega$

$R_3 = 300 k\Omega$

$R_4 = 100 k\Omega$

$R_5 = 2 k\Omega$


$R_6 = 4.7 k\Omega$

$\mu = 2.25 mA/V$

$V_{th} = 0.5V$

$\eta = 0.045 V^{-1}$

570724

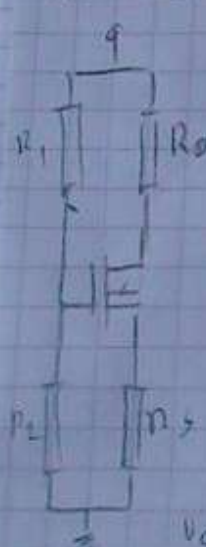

$R_0 = R_1 || R_2$

$V_{DD} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = 4.5V$

$I_{DQ} = \frac{\mu}{2} (V_{GSQ} - V_{th})^2 = \frac{V_{DD} - V_{GSQ}}{R_4}$

$V_{GSQ}^2 - 2 \left(\frac{1}{\mu R_4} - V_{th} \right) V_{GSQ} + V_{th}^2 - \frac{2 V_{DD}}{\mu R_4} = 0$

$V_{GSQ} = 2.11V$ $I_{DQ} = 2.92 mA$

$V_{CC} = I_{DQ} R_4 + V_{GSQ} + I_{DQ} R_5 \Rightarrow V_{GSQ} = V_{CC} - I_{DQ} (R_4 + R_5) =$

$V_{GSQ} \approx V_{GSQ} - V_{th} \approx \sqrt{2.11 - 0.5} \approx 1.31V$


$I_{DQ} = \frac{\mu}{2} (V_{GSQ} - V_{th})^2 (1 + \eta V_{GSQ})$

$g_m = \frac{\partial I_{DQ}}{\partial V_{GSQ}} = \mu (V_{GSQ} - V_{th}) (1 + \eta V_{GSQ}) = 3.65 mA/V$

$g_d = \frac{\partial I_{DQ}}{\partial V_{DSQ}} = \eta I_{DQ} =$

$r_o = \frac{1}{g_d} = 76 k\Omega$

Problem 1

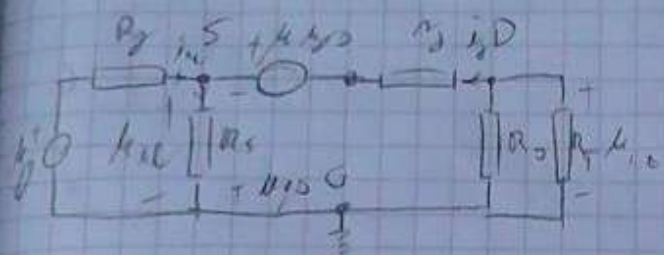

$$\mu = g_m r_{ds} = 280$$

$$r_{ds} = \frac{1}{g_m}$$

$$V_{GS} = V_{DS} = V_{DS}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\frac{1}{R_S} + \frac{(1+\mu)}{r_{ds} + R_D \parallel R_L}} = 200 \Omega$$

$$A_{vL} = \frac{R_{out}}{R_{in}} \mu_f \Rightarrow \frac{A_{vL}}{\mu_f} = \frac{R_{out}}{R_S + R_{in}}$$

$$A_{vL} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_{out}}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{v_{in}} = \frac{A_{vL}}{R_S + R_{in}}$$


$$A_{vL} = -i_D R_D \parallel R_L$$

$$i_D R_D \parallel R_L + i_D r_{ds} = (1+\mu) \mu_f v_{gs} \Rightarrow i_D = \frac{(1+\mu) \mu_f v_{gs}}{r_{ds} + R_D \parallel R_L}$$

$$A_{vL} = -\mu_f v_{gs}$$

$$A_{vL} = -\frac{(1+\mu) \mu_f v_{gs}}{r_{ds} + R_D \parallel R_L} \cdot R_D \parallel R_L$$
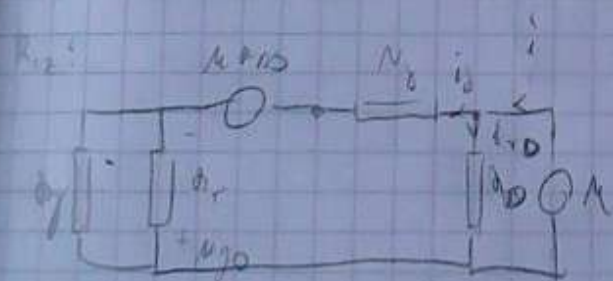
$$A_{vL} = \frac{(1+\mu) R_D \parallel R_L}{r_{ds} + R_D \parallel R_L} = 5.08 \quad A_{vL} = \frac{(1+\mu) R_D \parallel R_L}{r_{ds} + R_D \parallel R_L} \cdot \frac{R_{out}}{R_S + R_{in}} = 1.48$$



$$r_{ds} = \frac{1}{g_m}$$

$$\mu = g_m r_{ds} = (1+\mu) \mu_f v_{gs}$$

$$\mu_f v_{gs} = -i_D R_S \parallel R_L$$

$$\mu = i_D r_{ds} + (1+\mu) R_S \parallel R_L \Rightarrow i_D = \frac{\mu}{r_{ds} + (1+\mu) R_S \parallel R_L}$$

$$A_{vL} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_{out}}{v_{gs}} = \frac{v_{out}}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{v_{in}} = \frac{v_{out}}{v_{gs}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{r_{ds}}{R_S + R_D \parallel R_L}} = 1.98$$

$$N_{\text{Dh}} = 8 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-3}$$

$$N_{\text{AB}} = 3 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_p = 300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\mu_n = 550 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$W_B = 9 \mu\text{m} = 9 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$W_{\text{A1}} = 2 \mu\text{m} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$\tau_n = 0.1 \mu\text{s}$$


$$S = 0.2 \text{ mm}^2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ cm}^2$$

$$V_{\text{BE}} = 0.6 \text{ V}$$

$$V_{\text{CC}} = 3 \text{ V}$$

$$T = 300 \text{ K}$$

$$I_{\text{CBO}} = 1 \text{ nA}$$

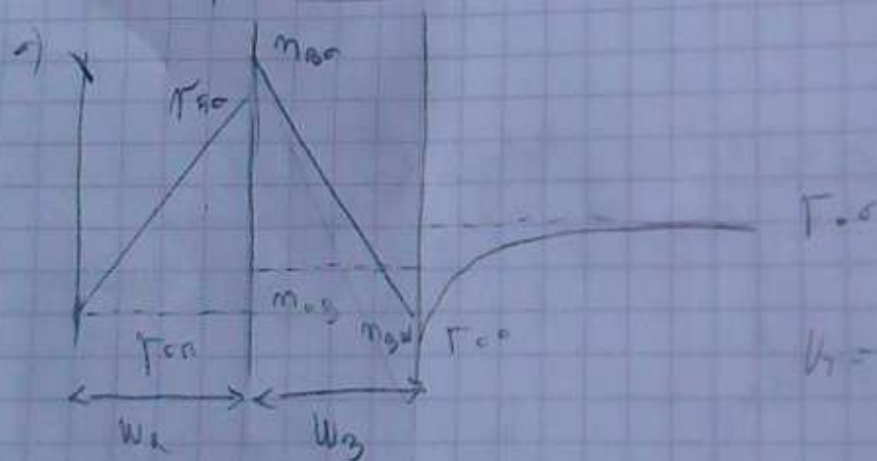

$$p_{E0} = \frac{n_i^2}{N_{\text{Dh}}} = 2.63 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{E0} = p_{E0} \exp\left(\frac{V_{\text{BE}}}{V_T}\right) = 3.13 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{B0} = \frac{n_i^2}{N_{\text{AB}}} = 7 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{B0} = N_{\text{AB}} \exp\left(\frac{V_{\text{BE}}}{V_T}\right) = 8.33 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{B0} = n_{B0} \exp\left(\frac{-V_{\text{BC}}}{V_T}\right) \approx 0$$

$$p_{C0} = p_{C0} \exp\left(\frac{-V_{\text{BC}}}{V_T}\right) \approx 0$$

$$b) r_n = r_{en} + (r_{ec} - r_{en}) \frac{x_E}{w_E}$$

$$I_{r_n} = q_s D_{r_n} \frac{r_{ec} - r_{en}}{w_E} \approx q_s V_T / r \frac{r_{ec}}{w_E} = 39 \mu A$$

$$m_B = m_{ec} + (m_{ew} - m_{ec}) \frac{w_B - x_0}{w_B}$$

$$I_{r_B} = q_s D_{r_B} \frac{m_{ec} - m_{ew}}{w_B} \approx q_s V_T / r_n \frac{m_{ec}}{w_B} = 3.792 \text{ mA}$$

$$Q_0 = q_s \frac{m_{ec} w_B}{2} = r_n I_E$$

$$I_n = \frac{Q_0}{\tau_{um}} = 13 \mu A$$

$$I_{ne} = I_{nE} - I_n = 3.777 \text{ mA}$$

$$I_E = -I_{nE} - I_{r_n} = -3.831 \text{ mA}$$

$$I_B = I_{r_n} + I_n - I_{ec} = 52 \mu A$$

$$I_C = I_{nE} + I_{ec} = 3.777 \text{ mA}$$

$$c) \alpha = \frac{I_C}{-I_E} = 0.9864$$


$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 73$$

$$\eta = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{r_n}} = 0.9898$$

$$\beta^* = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{w_B}{L_B} \right)^2$$

$$\begin{aligned}
 \beta &= 500 \\
 r_i &= 50 \text{ k}\Omega \\
 r_o &= 20 \text{ k}\Omega \\
 R_c &= 2 \text{ k}\Omega \\
 R_m &= 1 \text{ k}\Omega \\
 R_T &= 1 \text{ k}\Omega \\
 V_T &= 1.5 \text{ mV} \\
 \mu_{L1} &= 1 \text{ mV} \\
 \mu_{L2} &= 50 \text{ mV} = \mu_{L1} \\
 V_T &= 25 \text{ mV}
 \end{aligned}$$
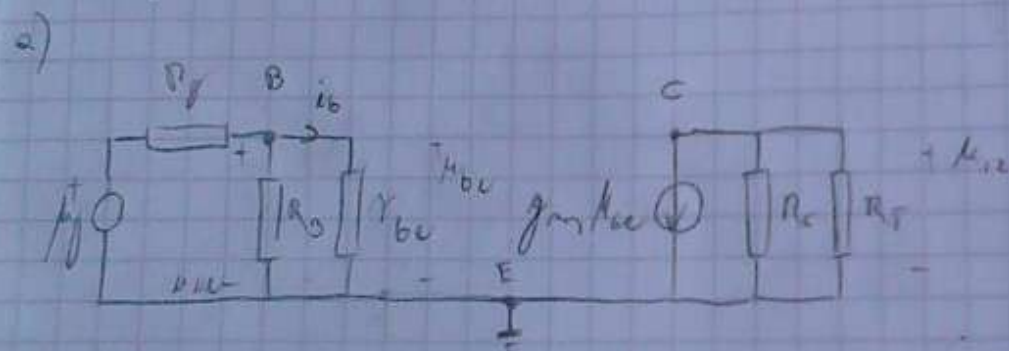
$$a_{pl} = \frac{\mu_{L1}}{\mu_{L2} - \mu_{L1}} R_T$$



$$A_V = \frac{\mu_{L2}}{\mu_{L1}} = \frac{-g_m R_{L1} R_C \parallel R_T}{\mu_{L2}} = -g_m R_C \parallel R_T = -\frac{I_{C1} R_C \parallel R_T}{V_{T1}}$$

$$R_{L1} = \frac{R_{L1}}{1 + \beta} = R_C \parallel r_{be}$$

3)

$$\frac{\mu_{L1}}{\mu_{L2}} = \frac{R_{L1}}{R_{L1} + R_T} \rightarrow R_{L1} = \frac{R_T}{\frac{\mu_{L2}}{\mu_{L1}} - 1} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$r_{be} = \frac{R_T R_{L1}}{R_T - R_{L1}} = 1.08 \text{ k}\Omega$$

$$I_{B1} = \frac{V_T}{r_{be}} = 23.1 \mu\text{A}$$


$$I_{C1} = \beta I_{B1}$$

$$\beta = \frac{\mu_{FE}}{\mu_{BE}} = 80$$

$$\beta_e = \frac{\beta \cdot r_{be}}{\beta + 1} \approx \beta = 81$$

$$I_{CQ} = 1.87 \text{ mA}$$
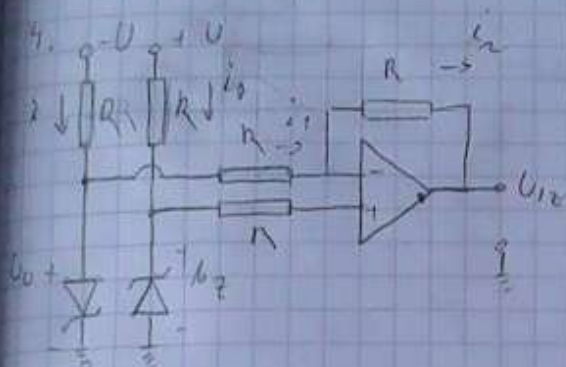
$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 6.39 \text{ V}$$



$$I_2 = \frac{U - U_{12}}{R} = 5.8 \text{ mA} \quad I_{Zmin} = 6.7 \text{ mA}$$

$$I_2 > I_{Zmin} \sqrt{P_{Zmax}}$$

$$U_{12} = U_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + U_0 \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = 2U_2 - U_0 = 11.9 \text{ V}$$

$$\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$\frac{\mu_3 - \mu_2}{R} = \frac{\mu_2 - \mu_{12}}{R} \Rightarrow \mu_{12} = 2\mu_2 - \mu_3 = 11.9 \text{ V}$$

1.3) 205F0M5K | 1000, 50A01/L12/100V2

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T}$$

$$52B \quad \left. \begin{array}{l} I_{12} = I_0 > 0 \\ I_{12} = I_n < 0 \end{array} \right\} \text{npn}$$

$$\mu_{FE} = \frac{U_T}{I_{BQ}}$$

$$\left. \begin{array}{l} I_{CQ} = 4.95 \text{ mA} \\ I_{BQ} = -5 \text{ mA} \end{array} \right\} I_B = 50 \mu A$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 500 \Omega$$

$$E) \quad a_m = 198 \text{ mV/V}, \quad r_{be} = 500 \Omega$$

4. R_{12} or R_{13}

R_{12} or R_{13}

$R=0$


D

5. $I_{g1} = -4 \text{ mA}$

$I_{g2} = 0 \text{ mA}$

6. T_1 or T_2 200 μA

$I_{c1} = 0$

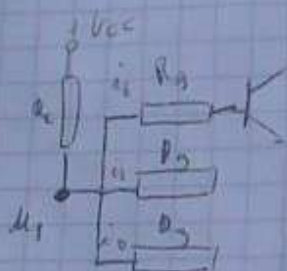

$$V_{cc} = 3 I_B R_c + I_E R_E + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{3 R_c + R_E} = 71.2 \mu\text{A}$$

$$V_B = V_{cc} - 3 I_B R_c = 4.36 \text{ V}$$

$$7. V_{12} = \pm (20 \mu + V_2) = \pm 6.1 \text{ V}$$

$$V_0 = 0.7 \text{ V}$$



$$V_{01} = 3.55 \text{ V}$$

$$V_{02} = 2.45 \text{ V}$$

+ \rightarrow -

$$V_{03} = 3 \text{ V}$$