

$$V_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_{GG} = V_{GSa} + R_S I_{Dd}$$

$$I_{Dd} = \frac{K}{2} (V_{GSa} - V_{th})^2$$

$$V_{GSa} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_{Dd}$$

$$R_G = R_1 \parallel R_2$$

STRUŽA ZASÍČENÍ

$$I_{Dd} = \frac{K}{2} (V_{GSa} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DSa})$$

STRUŽA TRIODNO

$$I_{Dd} = K [(V_{GSa} - V_{th}) V_{DSa} - \frac{V_{DSa}^2}{2}]$$



\Rightarrow p-kanál

$$V_{GSa} < V_{GS0}$$



\Rightarrow n-kanál

$$V_{GSa} > V_{GS0}$$

SMYŠŤOVNÉ PARAMETRY

$$\mu = g_m r_d$$

$$r_d = \frac{1}{g_d}$$

ZASÍČENÍ

$$g_m = \frac{\partial I_{Dd}}{\partial V_{GSa}} = \frac{K}{2} (V_{GSa} - V_{th}) (1 + \lambda V_{DSa})$$


$$g_d = \frac{1}{r_d} = \frac{\partial I_{Dd}}{\partial V_{DSa}} = \frac{K \lambda}{2} (V_{GSa} - V_{th})^2 = \lambda I_{Dd}$$

TRIODNO

$$g_m = \frac{\partial I_{Dd}}{\partial V_{GSa}} = K V_{DSa}$$

$$g_d = \frac{\partial I_{Dd}}{\partial V_{DSa}} = K [V_{GSa} - V_{th} - V_{DSa}]$$

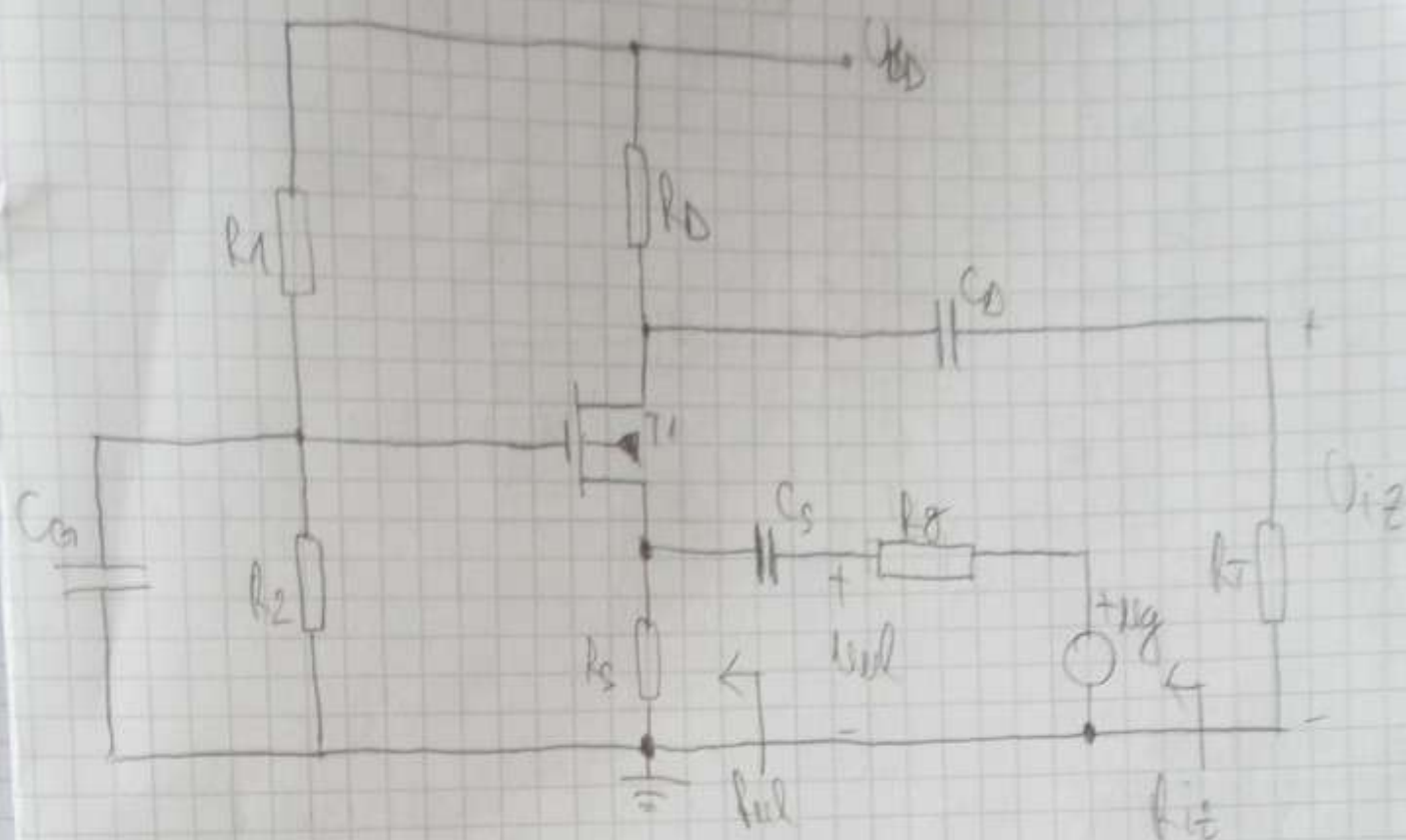POJAČALO V SPOJU ZAJEDNIČKE UPRAVLJAJE ELEKTRODE (GATE)




$$A_v = g_m r_d \parallel R_D \parallel R_L$$

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \frac{r_d + R_D \parallel R_L}{1 + g_m r_d} \quad \text{ili} \quad R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel \frac{1}{g_m}$$

$$R_{out} = R_D \parallel [r_d + (1 + \mu) R_S \parallel R_L]$$

$$A_{vg} = A_v \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$

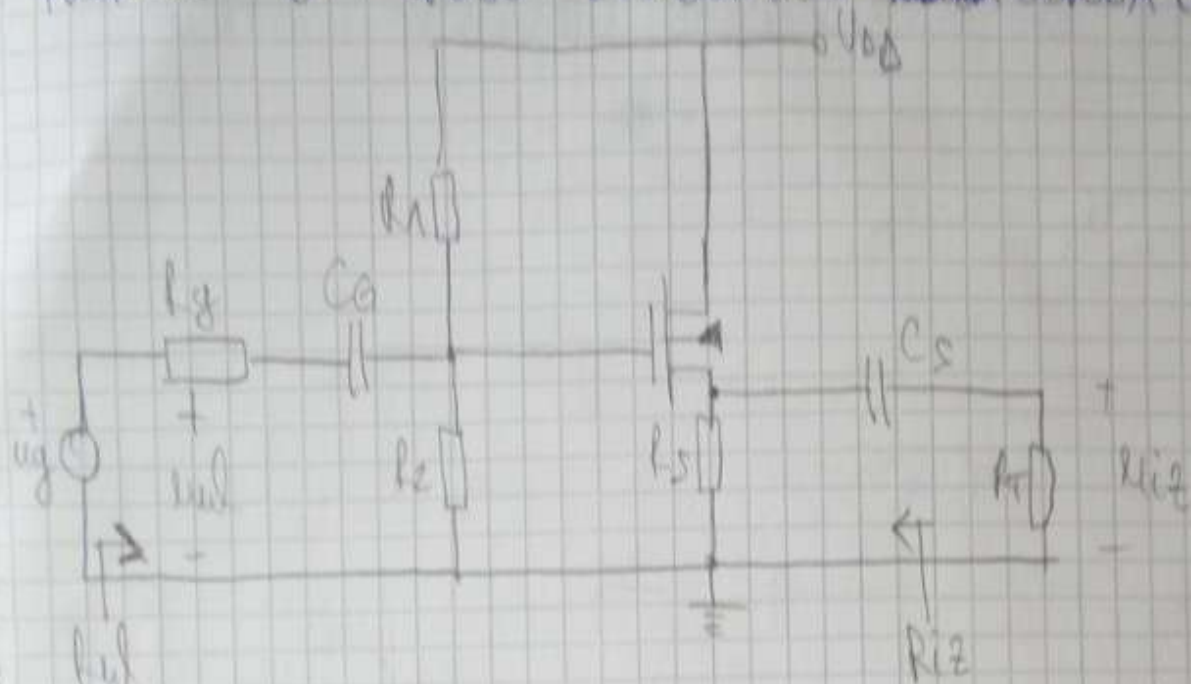POSREDO U SPOSO ZAJEDNIČKOG ODKLONA (COMMON)



$$A_v = \frac{g_m (r_d \parallel R_s \parallel R_L)}{1 + g_m (r_d \parallel R_s \parallel R_L)}$$

$$R_{ul} = R_o$$

$$R_{iz} = \frac{r_d \parallel R_s}{1 + g_m (r_d \parallel R_s)}$$


$$A_{vg} = A_v \frac{R_g}{R_g + R_o}$$

$$R_{iz} = R_s \parallel \frac{1}{g_m}$$

POSREDO	A_v	A_{vg}	R_{ul}	R_{iz}
UVOD (s)	$A_v = -g_m (r_d \parallel R_o \parallel R_L)$	$A_{vg} = A_v \frac{R_g}{R_g + R_o}$	$R_{ul} = R_o$	$R_{iz} = r_d \parallel R_o$
UVODSKA DEGENERACIJA	$A_v = -g_m \frac{R_o \parallel R_L}{1 + g_m R_s}$	$A_{vg} = A_v \frac{R_g}{R_g + R_o}$	$R_{ul} = R_o$	$R_{iz} = R_o \parallel [g_m R_s + r_d]$
UPRAVLJACKA ELEKTRODA (g)	$A_v = g_m (r_d \parallel R_o \parallel R_L)$	$A_{vg} = A_v \frac{R_{ul}}{R_g + R_{ul}}$	$R_{ul} = R_o \parallel \frac{1}{g_m}$	$R_{iz} = R_o \parallel R_s + (g_m R_o \parallel R_L)$
ODVOD (s)	$A_v = \frac{g_m r_d \parallel R_o \parallel R_L}{1 + g_m r_d \parallel R_o \parallel R_L}$	$A_{vg} = A_v \frac{R_o}{R_g + R_o}$	$R_{ul} = R_o$	$R_{iz} = R_o \parallel \frac{1}{g_m}$

POJAČALA S UNIPOLARNIM TRANZISTORIMA

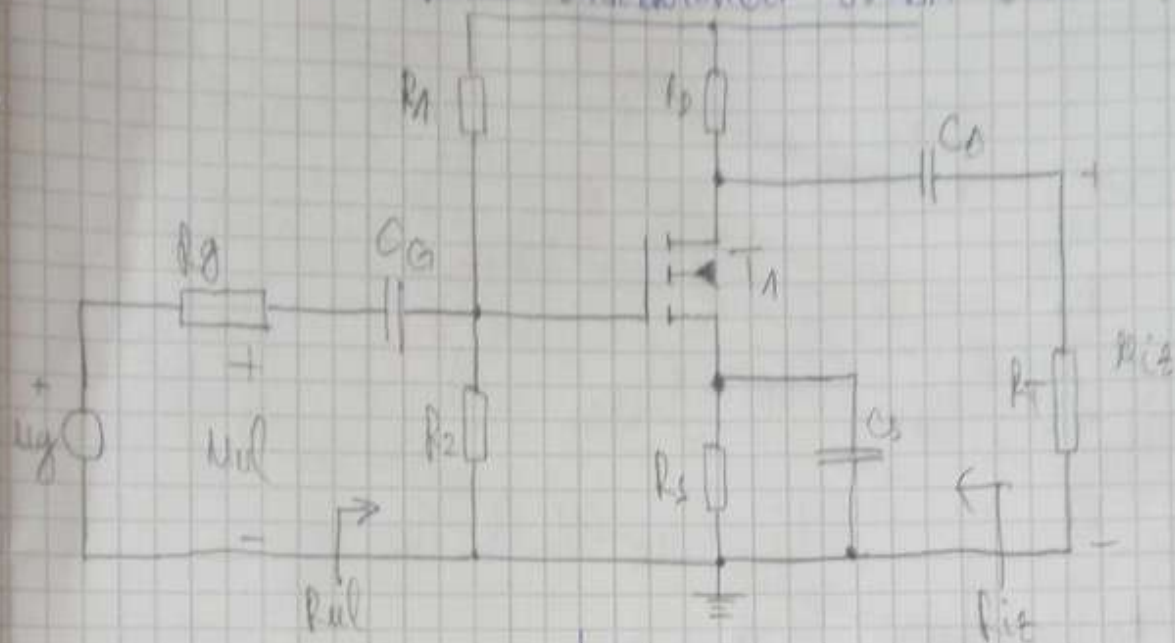POJAČALO U SKLOPU ZAJEDNIČKOG UVODA (SOURCE-a)



$$A_v = -g_m r_{ol} \parallel R_D \parallel R_L$$

$$A_{vg} = A_v \frac{R_g}{R_g + R_g}$$

$$R_{ul} = R_D$$

$$R_{ie} = r_{ol} \parallel R_D$$

POJAČALO U SKLOPU ZAJEDNIČKOG UVODA S UVEDENOM DEGENERACIJOM

(isto shema samo bez C_S -a, sa otpornikom R_S pri ulazu zajedničkom)

$$A_v = -g_m \frac{R_D \parallel R_L}{1 + g_m R_S}$$

$$R_{ol} = R_D \parallel R_L$$

$$R_{ie} = R_S \parallel [(1 + g_m R_S) r_{ol} + R_D]$$

$$A_{vg} = A_v \frac{R_g}{R_g + R_g}$$