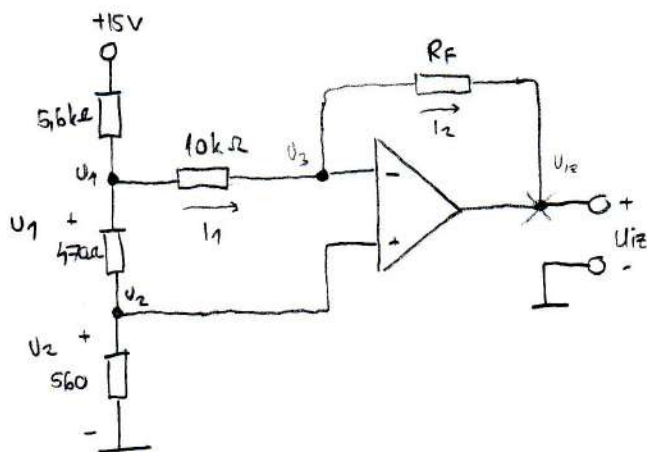


# 6. LABORATORIJSKA VJEŽBA

## OPERACIJSKO POJAČALO PRIPREMA

2.)  $R_F = 10 \text{ k}\Omega$   
 $U_{i2}, U_1, U_2 = ?$



$$I_1 = \frac{U_1 - U_-}{10k}$$

$$I_2 = \frac{U_- - U_{i2}}{R_F}$$

$$I_1 = I_2$$

$$R_F \cdot \frac{U_1 - U_-}{10k} = \frac{U_- - U_{i2}}{R_F}$$

$$U_{i2} = U_- - R_F \cdot \frac{U_1 - U_-}{10k} \quad | \quad U_- = U_2$$

$$U_{i2} = U_2 - R_F \cdot \frac{U_1 - U_2}{10k}$$

NAPONI ŽVOROVA:

$$(1) U_1 \left( \frac{1}{56k\Omega} + \frac{1}{10k\Omega} + \frac{1}{470} \right) - 15 \cdot \frac{1}{56k\Omega} - U_3 \cdot \frac{1}{10k\Omega} - U_2 \cdot \frac{1}{470} = 0$$

$$(2) U_2 \left( \frac{1}{560} + \frac{1}{470} \right) - U_1 \cdot \frac{1}{470} = 0$$

$$(3) U_3 \left( \frac{1}{10k} + \frac{1}{R_F} \right) - U_1 \cdot \frac{1}{10k} = U_{i2} \cdot \frac{1}{R_F}$$

$$U_3 = U_2$$

$$(1) 2,4 \cdot 10^{-3} U_1 - 2,678 \cdot 10^{-3} - \frac{U_2}{10 \cdot 10^3} - \frac{U_2}{470} = 0$$

$$(2) 3,913 \cdot 10^{-3} U_2 - \frac{U_1}{470} = 0 \rightarrow U_1 = 1,839 U_2$$

$$2,4 \cdot 10^{-3} U_1 - 2,2276 \cdot 10^{-3} U_2 = 2,678 \cdot 10^{-3}$$

$$2,186 \cdot 10^{-3} U_2 = 2,678 \cdot 10^{-3}$$

$$U_2 = 1,22 \text{ V} \quad U_1 = 2,25 \text{ V}$$

(3)  $R_F = 10 \cdot 10^3 \Omega$

$$2 \cdot 10^{-4} U_2 - 1 \cdot 10^{-4} U_1 = 1 \cdot 10^{-4} U_{i2}$$

$$2 U_2 - U_1 = U_{i2} \rightarrow U_{i2} = 9,19 \text{ V}$$

$$R_F = 100k\Omega$$

$$1,4 \cdot 10^{-4} U_2 - 1 \cdot 10^{-4} U_1 = 1 \cdot 10^{-5} U_{i2}$$

$$14 U_2 - 10 U_1 = U_{i2}$$

$$U_{i2} = -9,08 \text{ V}$$