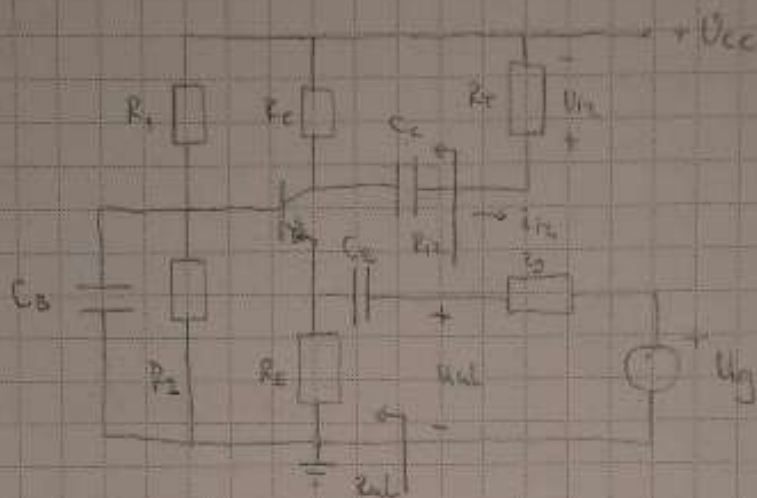


23

$$\begin{aligned} U_{CC} &= 15V \\ R_g &= 500\Omega \\ R_1 &= 180k\Omega \\ R_2 &= 27k\Omega \\ R_c &= 5,6k\Omega \\ R_E &= 4,7k\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta &= h_{FE} = 100 \\ U_{BE} &= 0,7V \\ U_T &= 25mV \end{aligned}$$




pozicija u
spoju regulatora
laine

T

3.2

radnijsna stanje

$$I_{EQ} = 1,01mA$$

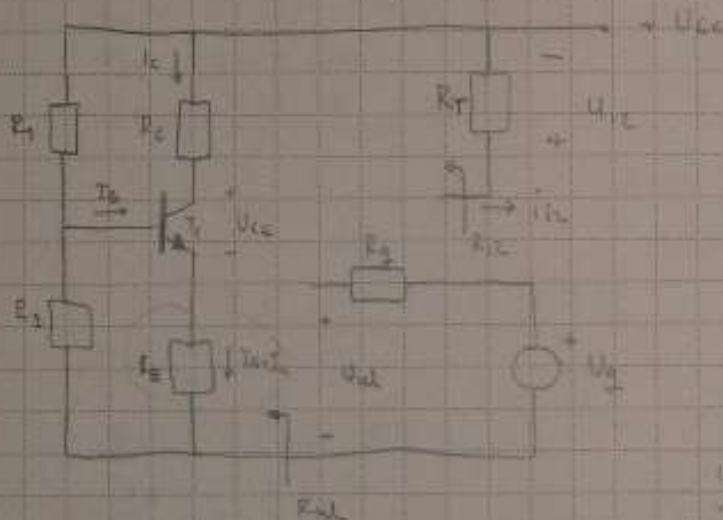

$$I_{EQ} = \beta \cdot I_{BQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{\beta} = 0,0101mA$$

$$U_{BEQ} = U_{BE} = 0,7V$$

$$U_{CC} = R_c(I_{BQ} + I_{CQ}) + U_{BEQ} + I_{CQ} \cdot R_E$$

$$R_E = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 22,72k\Omega$$

$$U_{BE} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC} = 1,96V$$

$$I_{BQ} = \frac{(U_{BE} - U_{BE})}{R_B + (1+\beta)R_E}$$

$$R_B I_{BQ} + I_{BQ} (1+\beta) R_E = (U_{BE} - U_{BE})$$

$$R_E = \frac{(U_{BE} - U_{BE}) - R_B I_{BQ}}{I_{BQ} (1+\beta)} = 1k\Omega$$

(6)

02.02.2007.

3.3 $I_{CQ} = 0,934 \text{ mA}$
 $V_{CEQ} = 8,744 \text{ V}$
 $R_E = 1,1 \text{ k}\Omega$

$g_m, r_{be} = ?$

$h_{FE} = \beta = 100$

$r_{be} = \frac{V_T}{I_{BQ}} = 2076 \Omega$

$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$

$g_m = \frac{h_{FE}}{r_{be}} = 0,03736$

(a)

3.4. $g_m = 47,28 \text{ mA/V}$
 $r_{be} = 2115 \Omega$
 $R_E = 820 \Omega$

$A_v = \frac{V_{ce}}{V_{be}} = ?$

$A_v = g_m \cdot \frac{R_C R_E}{R_C + R_E} = 120,82$

(a)

3.5 $g_m = 47,28 \text{ mA/V}$
 $r_{be} = 2115 \Omega$
 $R_E = 820 \Omega$

$R_{in} = ?$

$R_{in} = \frac{r_{be}}{1 + h_{FE}} = 20,94 \Omega$

$R_{in} = \frac{R_E \cdot R_{in}'}{R_E + R_{in}'} = 20,42 \Omega$

(c)

27 Ω (d)

3.6 $g_m = 47,28 \text{ mA/V}$
 $r_{be} = 2115 \Omega$
 $R_E = 820 \Omega$

$R_{in} = ?$

$R_{in} = 5,6 \text{ k}\Omega$

(c)

$R_{in} = R_E$

STABILIZATOR

Subject

Date

By

Page

22.2.2007

(B)

=> 2. skupina

$$U_Z = 6.7 \text{ V}$$

$$I_{Zmin} = 2 \text{ mA}$$

$$P_{Zmax} = 0.5 \text{ W}$$

$$r_Z = 5 \Omega$$

$$\beta \approx h_{FE} = 150$$

$$U_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

4.1

$$U_Z - U_{BE} - U_{iZ} = 0$$

$$U_{iZ} = U_Z - U_{BE} = \underline{6 \text{ V}} \quad \checkmark$$

4.2

$$R_{Tmin} = \frac{U_{Zmax} - U_Z}{\frac{I_{Zmax}}{U_Z} + \frac{U_{iZ}}{(1+\beta) R_{Tmax}}} = 0$$

$$R_{Tmin} = \frac{13 - 6.7}{\frac{0.5}{6.7}} = \underline{164.82 \Omega} \quad \checkmark$$

4.3

$$R_{Tmax} = \frac{U_{Zmin} - U_Z}{I_{Zmin} + \frac{U_{iZ}}{(1+\beta) R_{Tmin}}}$$

$$R_{Tmax} = \frac{11 - 6.7}{2 \cdot 10^{-3} + \frac{6}{151 \cdot 270}} = \underline{2002.63 \Omega} \quad ??$$

4.4

$$S_u = \frac{r_Z}{R_1 + R_Z} = \underline{4.975 \cdot 10^{-3}}$$

$$R_1 \approx \frac{R_{Tmax} + R_{Tmin}}{2} = 1083$$

$$\boxed{R_1 = 1 \text{ k}\Omega}$$

4.5

$$R_{iZ} = \frac{r_{BE} + r_Z}{1 + \beta h_{FE}}$$

$$r_{BE} = \frac{U_T}{I_B}$$

$$I_B = \frac{U_Z - U_{BE}}{(1+\beta) R_T}$$

$$I_B =$$

21. 2.02.2007

D

2. clamping

4.1. $U_{i2} = 8.5 \text{ V}$

$U_{i2 \text{ min}} = 13 \text{ V}$

$U_{i2 \text{ max}} = 20 \text{ V}$

$R_{i2 \text{ min}} = 387 \Omega$

$R_{i2 \text{ max}} = 2840 \Omega$

$\beta \approx h_{fe} = 100$

$U_{BE} = 0.7 \text{ V}$

$U_T = 25 \text{ mV}$

$R_T \geq 330 \Omega$

4.1.

$U_Z - U_{BE} - U_{i2} = 0$

$U_Z = U_{BE} + U_{i2} = 9.2 \text{ V}$

4.2.

$U_Z = 8.2 \text{ V}$

$U_{i2} = 7.5 \text{ V}$

$I_{Z \text{ min}} = \frac{U_{i2 \text{ min}} - U_Z}{R_{i2 \text{ max}}} - \frac{U_{i2}}{(1+\beta) R_{i2 \text{ min}}} = 1.49 \text{ mA}$

4.3

$U_Z = 8.2 \text{ V}$

$U_{i2} = 7.5 \text{ V}$

$P_{Z \text{ max}} = I_{Z \text{ max}} \cdot U_Z$

$P_{Z \text{ max}} = \underline{\underline{0.25 \text{ W}}}$

$I_{Z \text{ max}} = \frac{U_{i2 \text{ max}} - U_Z}{R_{i2 \text{ min}}} - \frac{U_{i2}}{(1+\beta) R_{i2 \text{ max}}}$

4.4.

$R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$

$R_T = 820 \Omega$

$U_Z = 8.2 \text{ V}$

$I_{Z \text{ min}} = 1.2 \text{ mA}$

$P_{Z \text{ max}} = 750 \text{ mW}$

$r_Z = 3 \Omega$

$S_U = 9$

$I_{Z \text{ max}} = 30.43 \text{ mA}$

$S_U = \frac{r_Z}{R_1 + r_Z} = \underline{\underline{1.66 \cdot 10^{-3}}}$

4.5.

$R_{i2} = \frac{r_{be} + r_Z}{1 + h_{fe}} = \underline{\underline{2.763 \Omega}}$

$r_{be} = \frac{U_T}{I_B} = \underline{\underline{276 \Omega}}$

$I_B = \frac{U_Z - U_{BE}}{(1+\beta) R_T} = 20.5 \text{ A}$

4.

$$U_{I2} = 10V$$

$$U_{dmin} = 15V$$

$$U_{dmax} = 25V$$

$$R_{1min} = 185 \Omega$$

$$R_{1max} = 3200 \Omega$$

$$\beta \approx h_{FE} = 200$$

$$U_{BE} = 0.7V$$

$$U_T = 25mV$$

$$R_T \geq 320 \Omega$$

(4.1)

$$U_Z - U_{BE} - U_{I2} = 0$$

$$U_Z = U_{BE} + U_{I2} = \underline{\underline{10.7V}}$$

(4.2)

$$U_Z = 8.3V$$

$$I_{Zmin} = \frac{U_{dmin} - U_Z}{R_{1max}} = \frac{U_{I2}}{(1+\beta) R_{1min}}$$

$$I_{Zmin} = \underline{\underline{2mA}}$$

$$U_{I2} = U_Z - U_{BE} = 7.6V$$

4.3

$$P_{Zmax} = U_Z \cdot I_{Zmax} = \underline{\underline{0.75W}}$$

$$U_Z = 8.3V$$

$$U_{I2} = 7.6V$$

$$I_{Zmax} = \frac{U_{dmax} - U_Z}{R_{1min}} = \frac{U_{I2}}{(1+\beta) R_{1max}}$$

$$I_{Zmax} = \underline{\underline{0.03A}}$$

4.4.

$$S_U = 0.0025$$

$$U_Z = 8.3V$$

$$R_1 = 2k\Omega$$

$$R_T = 180\Omega$$

$$R_2 = ?$$

$$S_U = \frac{r_Z}{R_1 + r_Z}$$

$$S_U R_1 + S_U r_Z = r_Z$$

$$S_U R_1 = r_Z (1 - S_U)$$

$$r_Z = \frac{S_U R_1}{(1 - S_U)} = \underline{\underline{5\Omega}}$$

4.5

$$R_1 = 1,8 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = 820 \text{ }\Omega$$

$$V_Z = 8,3 \text{ V}$$

$$\underline{r_z = 3 \text{ }\Omega}$$

$$R_{iz}$$

$$R_{iz} = \frac{r_{be} + r_z}{1 + h_{fe}} = \underline{\underline{2,71 \text{ }\Omega}}$$

$$r_{be} = \frac{V_T}{I_b} = 542 \text{ }\Omega$$

$$I_b = \frac{V_Z - V_{be}}{(1 + \beta) R_T} = 4,61 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

2I 04.02.2008

⇒ 2. SKUPINA

③

$$V_{CC} = 18V$$

$$R_g = 500\Omega$$

$$R_1 = 47k\Omega$$

$$R_2 = 6,8k\Omega$$

$$R_c = 4,7k\Omega$$

$$R_E = 5,6k\Omega$$

$$\beta \approx h_{FE} = 180$$

$$U_T = 0,7V$$

$$U_T = 0,25mV$$

3.1. $R_E = 1k\Omega$

$$I_{CQ}, U_{CEQ} = ?$$

$$U_{bb} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = 2,78V$$

$$I_{BQ} = \frac{(U_{bb} - U_T)}{(R_b + (\beta + 1)R_E)} =$$

$$\hookrightarrow R_b = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 5,94k\Omega$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = \underline{\underline{1,52mA}}$$

$$I_{BQ} = 8,45\mu A$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - R_c \cdot I_{CQ} - R_E (I_{BQ} + I_{CQ}) = \underline{\underline{9,33V}}$$

⑥

3.2 $I_{CQ} = 1,383mA$

$$U_{CEQ} = 9,97V$$

$$R_E = 1,1k\Omega$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ}$$

$$g_m, r_{be} = ?$$

$$r_{be} = \underline{\underline{325\Omega}}$$

⑦

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 55,82mA/V$$

3.3. $g_m = 50,82mA/V$

$$r_{be} = 354\Omega$$

$$R_E = 1,2k\Omega$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_{in}}$$

$$A_v = g_m \cdot \frac{R_c R_T}{R_c + R_T} = 129,86$$

⑧

$$3.4 \quad g_m = 50.82 \text{ mA/V}$$

$$r_{be} = 3542 \Omega$$

$$R_E = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{ul} = ?$$

$$R_{ul} = \frac{R_E R_{ul}'}{R_E + R_{ul}'} = \underline{\underline{19.26 \Omega}} \quad (c)$$

$$R_{ul}' = \frac{r_{be}}{1 + h_{fe}} = 19.57 \Omega$$

3.5

$$g_m = 50.82 \text{ mA/V}$$

$$r_{be} = 3542 \Omega$$

$$R_E = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$R_{iz} = ?$$

$$R_{iz} = R_C = \underline{\underline{4.7 \text{ k}\Omega}}$$

(b)

II

07.02.2007

→ 2.5 min

$$U_{CC} = 15V$$

$$R_g = 500\Omega$$

$$R_1 = 180k\Omega$$

$$R_2 = 27k\Omega$$

$$R_c = 5,6k\Omega$$

$$R_e = 4,7k\Omega$$

$$\beta = h_{FE} = 100$$

$$U_T = 0,7V$$

$$U_T = 25mV$$

3.1

$$I_{CQ} = 1,19mA$$

$$R_e = ?$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \underline{\underline{23,42k\Omega}}$$

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} = 4,96V$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} \Rightarrow I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 11,8\mu A$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_T}{R_B + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_{CQ} R_E + I_{BQ} (1 + \beta) R_E = U_{BB} - U_T$$

$$R_E = \frac{U_{BB} - U_T - I_{CQ} R_E}{(1 + \beta) I_{BQ}} = \underline{\underline{824,35\Omega}} \quad (5)$$

$$3.1 \quad g_m = 37,35mA/V$$

$$r_{be} = 2678\Omega$$

$$R_E = 1k\Omega$$

$$A_v = ?$$

$$A_v = \frac{R_c R_T}{R_c + R_T} = \underline{\underline{55,44}} \quad (6)$$

$$3.2. \quad I_{CQ} = 1,01mA$$

$$U_{CEQ} = 8,34V$$

$$R_E = 1k\Omega$$

$$g_m, r_{be}$$

(C)

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \underline{\underline{2675,25\Omega}}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 10,1mA/V$$

Perfect Comfort



3.4.

$$g_m = 37.35 \text{ mA/V}$$

$$r_{be} = 2678 \Omega$$

$$R_E = 1.1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = ?$$

$$R_{in}' = \frac{r_{be}}{1+h_{fe}} = \underline{\underline{26.51 \Omega}}$$

$$R_{in} = \frac{R_E R_{in}'}{R_E + R_{in}'} = \underline{\underline{25.89 \Omega}}$$

(b)

3.5.

$$g_m = 37.35 \text{ mA/V}$$

$$r_{be} = 2678 \Omega$$

$$R_E = 1.1 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = ?$$

$$R_{in} = R_E$$

$$R_{in} = \underline{\underline{5.6 \text{ k}\Omega}}$$

(c)

2I

28.01.2007

$$U_Z = 9.7 \text{ V}$$

$$I_{Z\min} = 4 \text{ mA}$$

$$P_{Z\max} = 500 \text{ mW}$$

$$r_Z = 10 \Omega$$

$$\beta \approx h_{FE} = 150$$

$$U_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$U_{UL\min} = 17 \text{ V}$$

$$U_{UL\max} = 27 \text{ V}$$

$$R_T \geq 470 \Omega$$

4.1

$$U_Z - U_{BE} - U_{iZ} = 0$$

$$U_{iZ} = U_Z - U_{BE} = 9 \text{ V}$$

4.2

$$P_{i\min} =$$

$$\frac{U_{UL\max} - U_Z}{U_Z}$$

$$\frac{P_{Z\max}}{U_Z}$$

$$\frac{U_{iZ}}{(1+\beta) R_{T\max}}$$

$$R_{i\min} = 336 \Omega$$

4.3

$$R_{i\max} = \frac{U_{UL\min} - U_Z}{I_{Z\min} + \frac{U_{iZ}}{(1+\beta) R_{i\min}}} = 1768 \Omega$$

4.4

$$R_1 = 1.1 \text{ k}\Omega$$

$$S_U = \frac{r_Z}{R_1 + r_Z} = 0.009$$

4.5

$$R_1 = 1.1 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = 680 \Omega$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_B} = 285.22 \Omega$$

$$r_{be} = \frac{U_Z - U_{BE}}{(1+\beta) R_T} = 8.76 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$R_{iZ} = \frac{r_{be} + r_Z}{1 + h_{FE}} = 1.95 \Omega$$

$$U_z = 9V$$

$$U_{amin} = 15V$$

$$U_{amax} = 25V$$

$$R_{amin} = 198\Omega$$

$$R_{imax} = 2430\Omega$$

$$\beta \approx h_{fe} = 150$$

$$U_{be} = 0.7V$$

$$U_T = 25mV$$

$$R_T \geq 330\Omega$$

$$4.1. \quad U_z = U_{be} - U_{iz} = 0$$

$$U_z = U_{be} - U_{iz} = 9.7$$

$$4.2$$

$$U_z = 9.7V$$

$$U_{iz} = 9V$$

$$I_{amin} = \frac{U_{amin} - U_z}{R_{imax}} - \frac{U_{iz}}{(1+\beta) R_{amin}}$$

$$I_{amin} = 2\mu A$$

$$4.3. \quad U_z = 9.7V$$

$$P_{amax} = U_z \cdot I_{amax} = 0.75W$$

$$I_{amax} = \frac{U_{amax} - U_z}{R_{imin}} - \frac{U_{iz}}{(1+\beta) R_{imax}} = 77.22\mu A$$

$$4.4. \quad R_1 = 1.2k\Omega$$

$$R_T = 680\Omega$$

$$U_z = 9.7$$

$$I_{amin} = 1.5\mu A$$

$$P_{amax} = 0.5W$$

$$R_2 = 5\Omega$$

$$S_v = ?$$

$$S_v = \frac{U_z}{R_1 + R_2} = 3.15 \cdot 10^{-3}$$

$$4.5.$$

$$R_{ic} = ? \quad \frac{r_{be} + r_e}{1 + h_{fe}} = \underline{\underline{1.32\Omega}}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_b} = 285.22\Omega$$

$$I_b = \frac{U_z - U_{be}}{(1+\beta) R_T} = 8.72 \cdot 10^{-8} A$$

3.5. $g_m = 71,9 \text{ mA/V}$

$r_{be} = 2781 \Omega$

$R_e = 3,3 \text{ k}\Omega$

$R_{i2} = ?$

By: 3275 Page:

$R_{i2} = R_e \parallel \left[\frac{R_1 \parallel R_2 + r_{be}}{1 + h_{fe}} \right]$
16,50

ZI 28.01.2007

$U_{cc} = 12 \text{ V}$

$R_1 = 500 \Omega$

$R_2 = 100 \text{ k}\Omega$

$R_3 = 150 \text{ k}\Omega$

$R_4 = 3,3 \text{ k}\Omega$

$\beta = h_{fe} = 100$

$U_y = 0,7 \text{ V}$

$U_T = 25 \text{ mV}$

3.1

$R_E = 4,7 \text{ k}\Omega$

$I_{CQ}, U_{CEQ} = ?$

$R_{i2} = 16,21 \Omega$

$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 60 \text{ k}\Omega$

$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC} = 7,2 \text{ V}$

$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_y}{R_B + (1 + \beta) R_E}$

$I_{BQ} = 6,47 \text{ nA}$

$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 1,294 \text{ mA}$

$U_{CEQ} = U_{CC} - R_E (I_{BQ} + I_{CQ}) = 5,89 \text{ V}$

3.2.

$I_{CQ} = 1,54 \text{ mA}$

$U_{CEQ} = 5,96 \text{ V}$

$R_E = 3,3 \text{ k}\Omega$

$g_m, r_{be} = ?$

$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 3246 \Omega$

$g_m = \frac{h_{fe}}{R_{BE}} = 81,6 \text{ mA}$

$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} \Rightarrow I_{BQ} = 7,7 \text{ nA}$

3.3

$g_m = 71,9 \text{ mA/V}$

$r_{be} = 2781 \Omega$

$R_e = 3,3 \text{ k}\Omega$

$A_i = ?$

$R_{in}' = r_{be} + (1 + h_{fe}) \frac{R_e R_L}{R_e + R_L}$

$R_{in}' = 334531$

$R_{in} = \frac{R_B R_{in}'}{R_B + R_{in}'} = 50,822 \text{ k}\Omega$

$A_v = \frac{g_m \frac{R_e R_L}{R_e + R_L}}{1 + g_m \frac{R_e R_L}{R_e + R_L}} = 0,99$

3.4

$A_I = A_v \frac{R_{in}}{R_L} = 15,3$

