

UJETNI 2014.

① p-n dioda

$$S = 1 \text{ mm}^2$$

$$N_D = 5 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3} \quad N_A = 6 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

$$\mu_n = 620 \text{ cm}^2/\text{Vs} \quad \mu_p = 320 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$\tau_n = 0,7 \mu\text{s} \quad \tau_p = 1 \mu\text{s}$$

$$W_n = 300 \mu\text{m} \quad W_p = 1/5 \mu\text{m} \quad T = 300 \text{ K}$$

$$D_n = U_T \mu_n = 16,03 \quad L_n = 3,35 \cdot 10^{-3} \text{ cm} \quad n_{op} = 55042$$

$$D_p = U_T \mu_p = 8,276 \quad L_p = 2,877 \cdot 10^{-3} \text{ cm} \quad p_{op} = 42$$


$$W_n \gg L_p \quad W_p \ll L_n \Rightarrow \text{šifka n, uska p}$$


$$I_s = q \cdot S \left(D_n \frac{n_{op}}{W_p} + D_p \frac{p_{op}}{L_p} \right) = 5,9919 \cdot 10^{-12} \text{ A}$$

$$U_D = 0,5 \text{ V}$$

$$n_{po} = n_{op} \cdot \exp\left(\frac{U}{U_T}\right) = 8,729 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$$
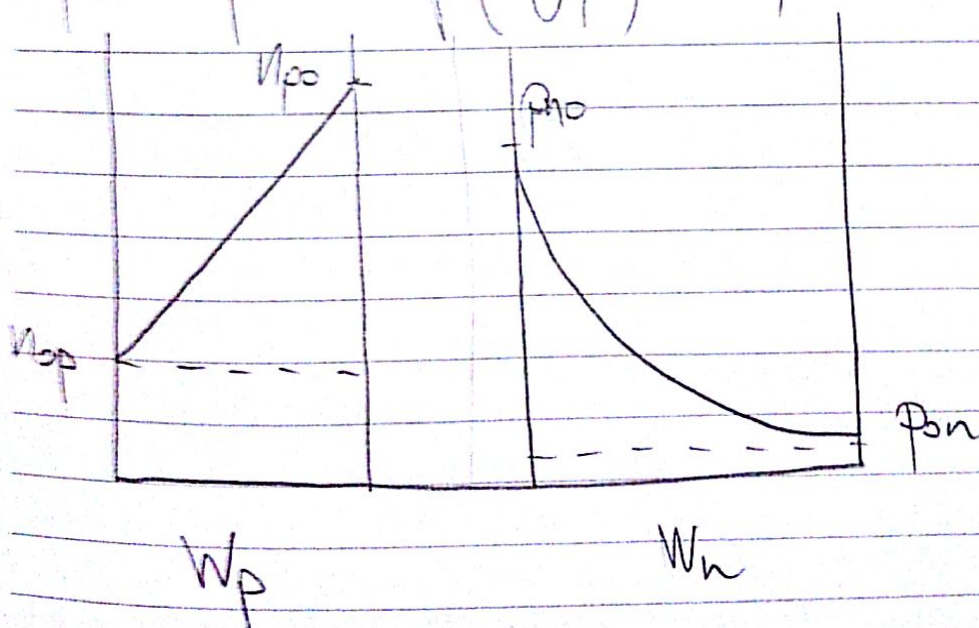
$$p_{po} = p_{op} \cdot \exp\left(\frac{U}{U_T}\right) = 1,046 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$$



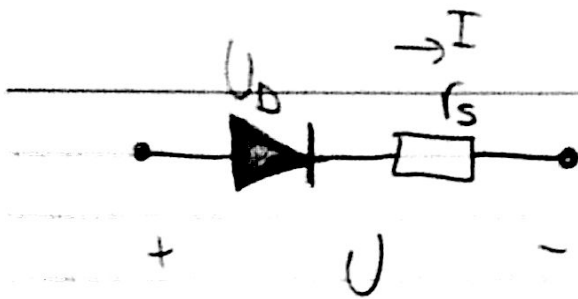

$$U_D = 0,5V$$

$$r_s = 4 + 5 = 9\Omega$$

$$U = U_D + I \cdot r_s$$

$$U = 0,5 + 1,493 \cdot 10^{-3} \cdot 9 = \underline{0,513V}$$

$$I = I_s \cdot \left(\exp \frac{U}{m U_T} - 1 \right)$$

$$I = 1,493 \text{ mA}$$

$$C_B = \epsilon \cdot \frac{S}{d_B} = 4,662$$

$$d_B = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) (U_K - U)}$$

$$U_K = U_T \ln \left(\frac{N_{\text{on pop}}}{n_i} \right)$$

$$d_B = 1,13 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$$

$$U_K = 0,84288 \text{ V}$$

$$\textcircled{2} \lambda = 0 \text{ V}^{-1}$$

p-kanaltri, ostromaish

$$K = \mu \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L}$$

$$t_{ox} = 10 \text{ nm} \quad \mu_n = 150 \text{ cm}^2/\text{Vs}$$

$$L = 0,35 \mu\text{m} \quad U_{GSO} = 0,5 \text{ V}$$

$$A: I_{DA} = K \left((U_{GSA} - U_{GSO}) U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2} \right) \quad g_{mA} = K U_{DS} = 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$C: I_{DC} = \frac{K}{2} (U_{GSC} - U_{GSO})^2$$

$$B: I_{DB} = \frac{K}{2} (U_{GSB} - U_{GSO})^2$$

$$K = \frac{2 I_{DC}}{(U_{GSC} - U_{GSO})^2} = -3 \cdot 10^{-3}$$

$$I_{DA} = -1,125 \text{ mA}$$

$$W = K \cdot \frac{L \cdot t_{ox}}{\mu \epsilon_{ox}} = 2027 \cdot 10^{-3} \text{ cm}$$

$$I_{DB} = -6 \text{ mA}$$

$$g_{mB} = K (U_{GSB} - U_{GSO}) = 6 \cdot 10^{-3}$$

$$\lambda = ? \quad U_{DSB} = -2,5 \text{ V}$$

$$I_{DB} = \frac{K}{2} (U_{GSB} - U_{GSO})^2 (1 + \lambda U_{DS})$$

$$I_{DB} = 6,15 \text{ mA}$$

$$-6,15 \cdot 10^{-3} = -6 \cdot 10^{-3} (1 - \lambda \cdot 2,5)$$

$$1 - \lambda \cdot 2,5 = 1,025$$


$$\lambda = \frac{0,025}{-2,5} = -0,01$$

$$\textcircled{3} U_{DD} = 12 \text{ V} \quad R_g = 500 \, \Omega \quad R_1 = 300 \, \text{k}\Omega \quad R_2 = 180 \, \text{k}\Omega$$

$$R_D = 2 \, \text{k}\Omega \quad R_T = 4,7 \, \text{k}\Omega$$

$$K = 2,25 \, \text{mA/V}^2 \quad \lambda = 0,0045 \, \text{V}^{-1}$$

SPOJ ZAJEDNIČKE UPRAVLJAČKE ELEKTRODE

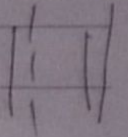

$$U_{DS} = 3,5 \text{ V} \quad I_{DQ} = 3 \text{ mA} \quad U_{GS} = 2 \text{ V}$$

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 \quad I_{DQ} = \frac{K}{2} (U_{GS}^2 - 2U_{GS}U_{GS0} + U_{GS0}^2)$$

$$U_{GG} = 4,5 \text{ V} \quad R_G = 112,5 \, \text{k}\Omega$$

$$\boxed{\text{JK}} \quad U_{GG} = U_{GSQ} + I_{DQ} R_S$$

$$R_S = \frac{U_{GG} - U_{GSQ}}{I_{DQ}}$$

$$R_S = 833 \, \Omega$$

$$\frac{2I_{DQ}}{K} - U_{GS}^2 + 2U_{GS}U_{GS0} - U_{GS0}^2 = 0$$

$$+ 1,33 - 4U_{GS0} + U_{GS0}^2 = 0$$

$$U_{GS0_{1,2}} = \frac{+4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 1,33}}{2}$$

$$U_{GS0_1} = 3,63 \text{ V}$$

$$U_{GS0_2} = 0,366 \text{ V}$$


$$|U_{DS}| > |U_{GSQ} - U_{GS0}|$$

$$|3,5| > |2 - 0,366| \quad \checkmark \quad \text{je u zasićenju!}$$

$$\boxed{\text{DP}} \quad g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = K(U_{GSQ} - U_{GS0})(1 + \lambda U_{DS}) = 3,73 \, \text{mA/V}$$

$$r_d = \left. \frac{1}{\frac{\partial i_D}{\partial U_{DS}}} \right|_Q = \frac{1}{\frac{K\lambda}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2} = 73983 \, \Omega$$

$$\mu = 275,957$$

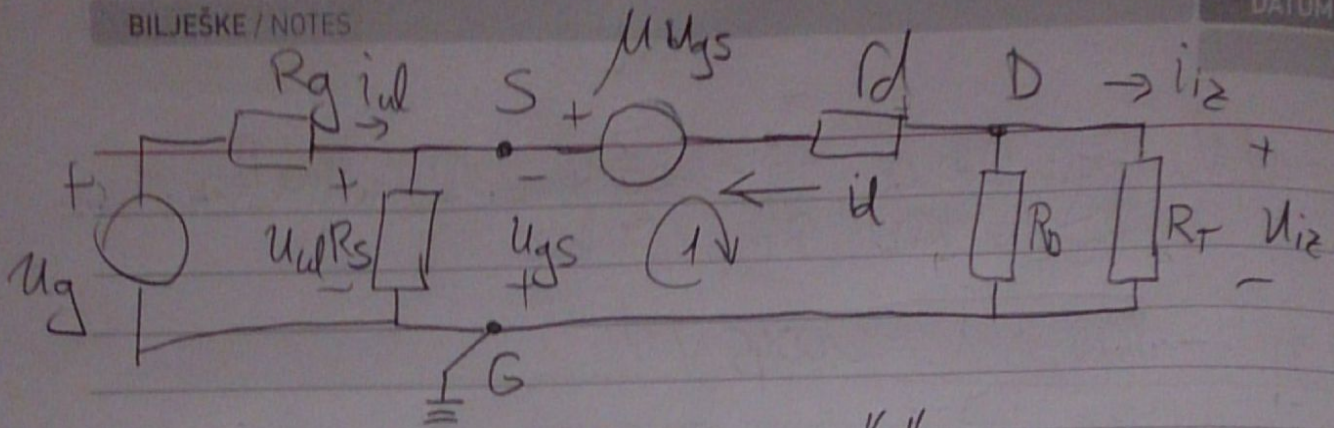

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}}$$

$$A_V = \frac{(1+\mu) u_{ul}}{u_{ul}}$$

$$A_V = \frac{(1+\mu)(R_D \parallel R_T)}{r_d + R_D \parallel R_T}$$

$$A_V = 5,15$$

$$A_{Vg} = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} \cdot \frac{u_{ul}}{u_g} = A_V \cdot \frac{u_{ul}}{u_g} = 4,05 u_{ul} = u_g \cdot \frac{R_s}{R_g + R_s}$$

$$G_{Mg} = \frac{i_{iz}}{u_g}$$

$$G_{Mg} = \frac{(1+\mu)(R_D \parallel R_T)}{r_d + R_D \parallel R_T} \cdot \frac{R_s}{R_g + R_s}$$

$$G_{Mg} = 41,05 \text{ A/V}$$

"1"

$$-u_{gs} - \mu u_{gs} + r_d i_d + (R_D \parallel R_T) i_d$$

$$i_d = \frac{-(1+\mu) u_{ul}}{r_d + R_D \parallel R_T}$$


$$u_{iz} = -i_d \cdot (R_D \parallel R_T)$$

$$u_{iz} = \frac{(1+\mu) u_{ul}}{r_d + R_D \parallel R_T} (R_D \parallel R_T)$$

$$i_{iz} = -i_d \cdot \frac{R_D}{R_D + R_T}$$

$$i_{iz} = \frac{(1+\mu)(R_D \parallel R_T)}{r_d + R_D \parallel R_T} u_g \frac{R_s}{R_g + R_s}$$

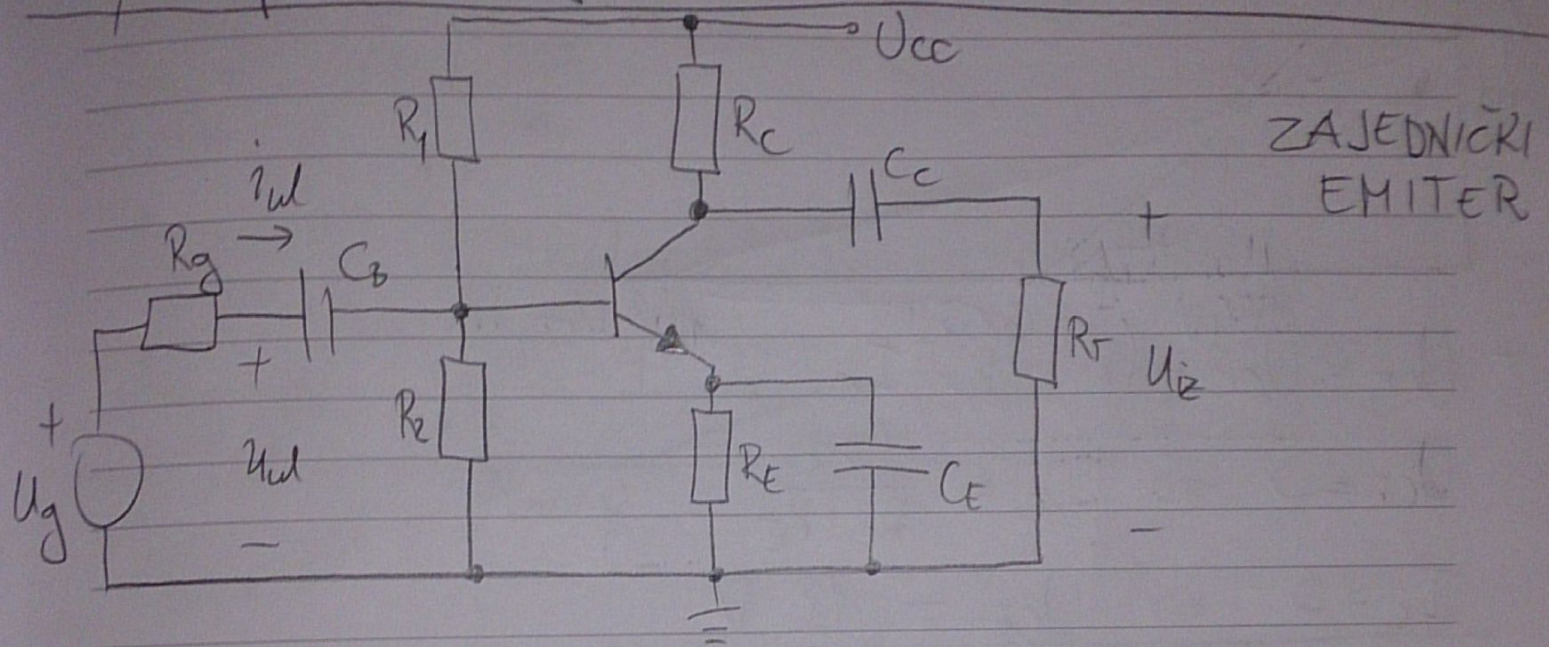④ $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$ $R_2 = 4,7 \text{ k}\Omega$ $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ $R_C = 2 \text{ k}\Omega$ $R_T = 2 \text{ k}\Omega$
 $R_g = 50 \Omega$ $U_{CC} = 12 \text{ V}$
 $\beta = h_{fe} = 150$ $U_g = 0,7 \text{ V}$ $U_T = 25 \text{ mV}$




$U_{BB} = 3,377 \text{ V}$ $R_B = 3,377 \text{ k}\Omega$

[JK] $U_{BB} = I_B \cdot R_B + U_{BE} + (I_B + I_C) R_E$ $I_C = \beta I_B$
 $I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = 1,773 \cdot 10^{-5} \text{ A}$ $I_{CQ} = 2,659 \text{ mA}$

[JK] $U_{CC} = I_C \cdot R_C + U_{CE} + (I_C + I_B) \cdot R_E$
 $U_{CEQ} = U_{CC} - I_C R_C - (I_C + I_B) R_E = 4 \text{ V}$

[DP] $r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 1459 \Omega$ $g_m = \frac{h_{fe}}{r_{be}} = 9,102834 \text{ S}$

SRP i DRP

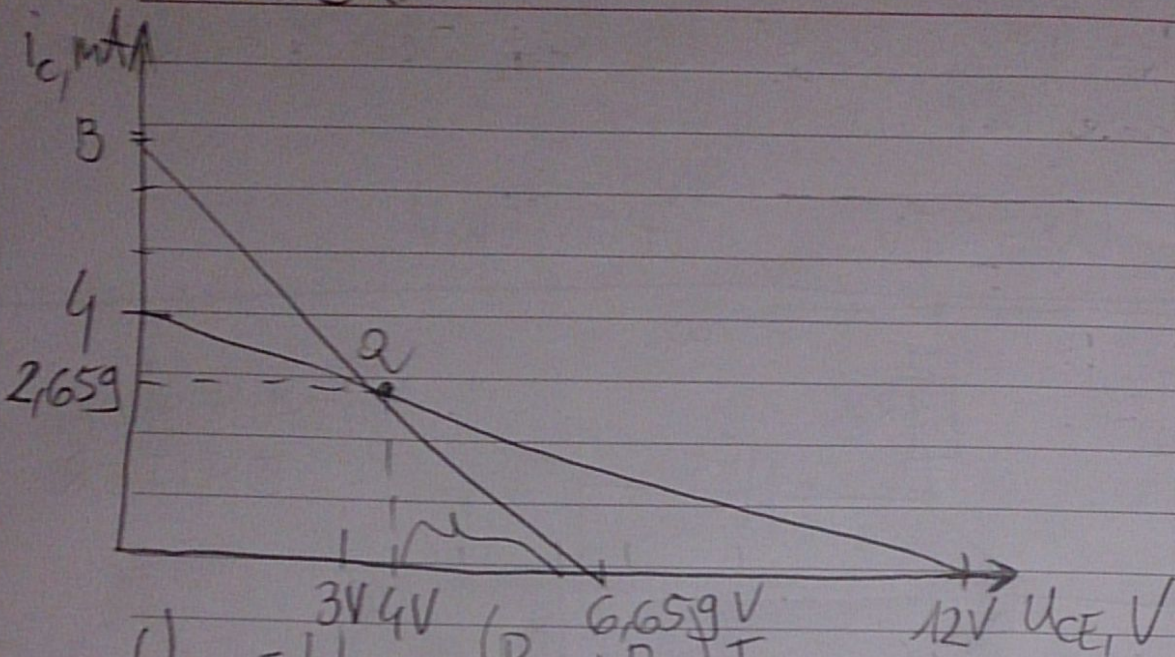

$$U_{CE} = U_{CC} - (R_C + R_E) I_C$$

$$U_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = 4 \text{ mA}$$


$$I_C = 0 \Rightarrow U_{CE} = 12 \text{ V}$$

$$U_{CE} = U_{CEQ} + \Delta U_{CE} = U_{CEQ} + (R_C \parallel R_T) I_{CQ} = 6,659 \text{ V}$$

$$i_c = I_{CQ} + \Delta i_c = I_{CQ} + U_{CEQ} / (R_C \parallel R_T) = 6,659 \text{ mA}$$

$$U_{izmax} = U_{cemax} = 6,659 - 4 = 2,659 \text{ V}$$
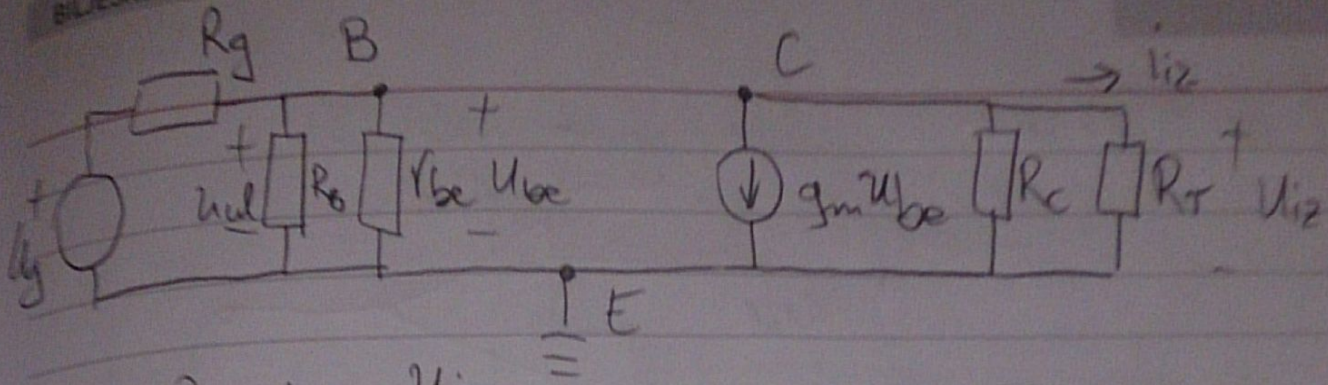
$$i_{izmax} = I_{Cmax} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T} = 1,33 \text{ mA}$$



$$A_{vg} = ? \quad A_v = \frac{u_{iz}}{u_{ul}}$$



$$u_{iz} = -g_m u_{be} \cdot (R_c \parallel R_L)$$

$$A_v = -g_m (R_c \parallel R_L) = -102,836 \quad u_{ul} = u_{be}$$

$$A_{vg} = A_v \cdot \frac{u_{ul}}{u_g} = -99,427 \quad u_{be} = u_g \cdot \frac{R_b}{R_g + R_b}$$

$$U_{g_{max}} = ?$$

5) $A_{VOP} = 50\,000$

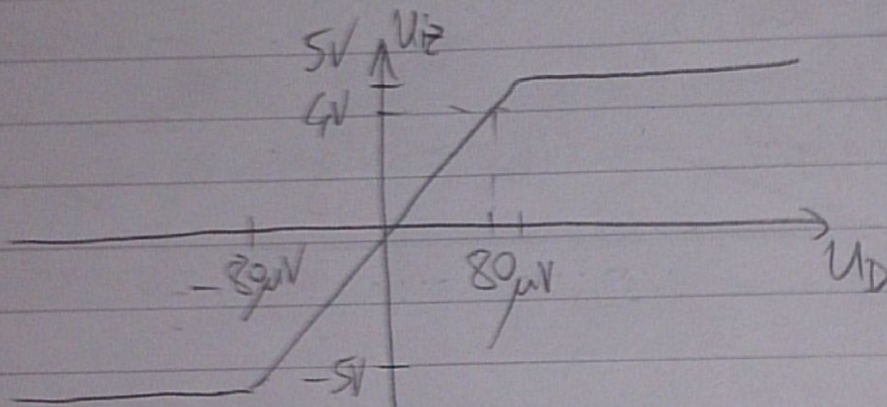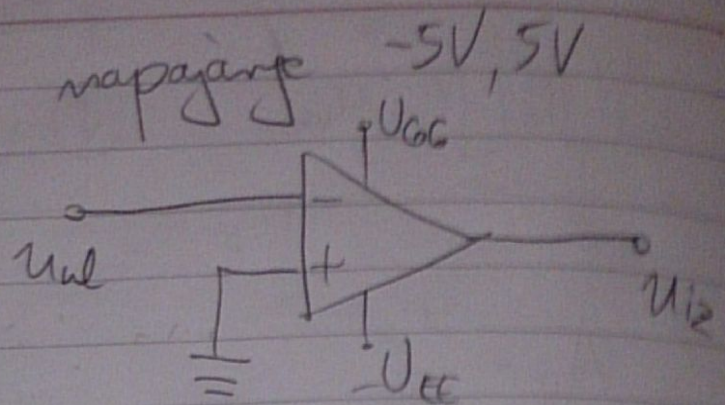

$$U_i2 = 5000 \cdot U_i1 \Rightarrow U_i1 = 80 \mu V$$

