

PRVA SK. ZAD.

1. 1.1. $u_{g1} = -15 \sin \omega t \text{ mV}$

$u_{g2} = 25 \sin \omega t \text{ mV}$


diferencijalno pojačalo

$$u_z = \frac{1}{2}(u_{g1} + u_{g2}) = 5 \sin \omega t \text{ mV}$$

$$u_d = u_{g2} - u_{g1} = 40 \sin \omega t \text{ mV}$$

1.2. veliki $|A_{v1}|$ mali $|A_{v2}|$

2. 2.1.

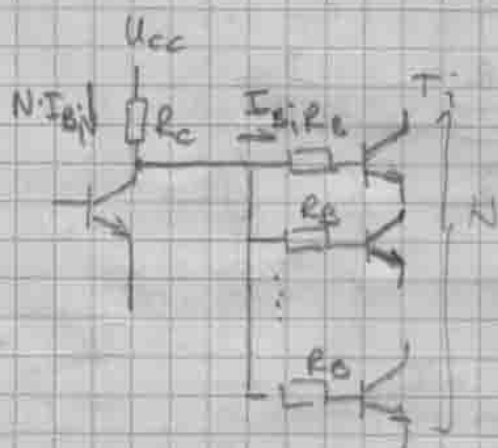 T_1 u zatvaranju

$$U_{CE1} = U_{CE20} = 0,3V$$

 T_1 u otvaranju

$$I_{B1} = 0$$

 T_1 u zatvaranju $I_{C1} = 0$ i baze supreko R_c spojene na U_{cc}

$$U_{C1}(T_1) = U_{cc} - N \cdot I_{B1} \cdot R_c \rightarrow Q_{S1} - \text{kl. smanjenje}$$



$$U_{cc} = N \cdot I_B \cdot R_c + I_B \cdot R_b + U_{BE}$$

$$I_B = \frac{U_{cc} - U_{BE}}{R_b + N \cdot R_c}$$

a) Q_{S1} pada Q_{S2} ostaje isti

2.2.

zatvaranje:

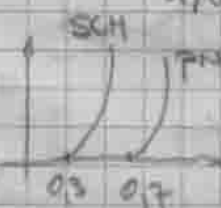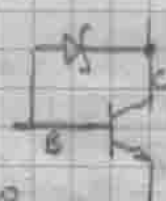 U_{BE} - popunjava
 U_{CC} - popunjava


0,35V SCH

0,4 SCH

d) T_2 kraće istekivanje od T_1
uređena uslovljavanja ista

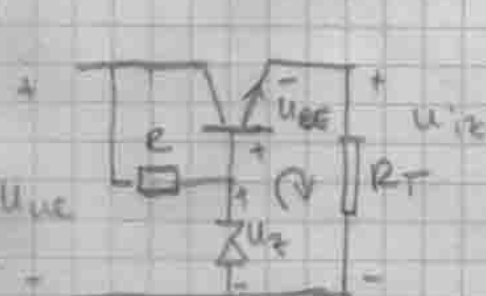3. 3.1. stabilizator s bipolarnim tranzistorom.

$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} \ll 1 \quad (\text{pilastrni napon se prignuše})$$



$$U_{iz} = U_Z - U_{BE}$$


$$U_Z = U_{iz} + U_{BE} = 6,8V + 0,7V = 7,5V$$

napon na pilastru polarizovan

3.2. $U_{iz} = 10V$

$R_T \approx 200 \Omega$

$I_{Emin} = 54 \mu A$

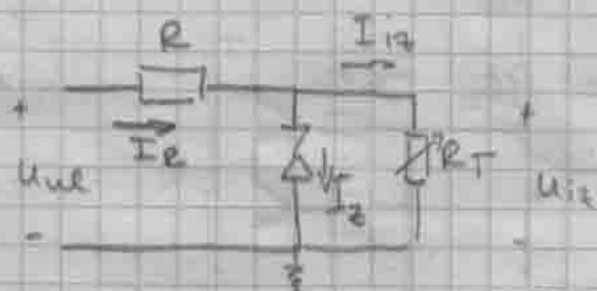

$$I_{Zmin} = I_{Emin} - I_{izmax}$$

(opet se postavlja na I_Z mora imati neki min struju da ode u polov)

$$I_{Zmin} = 54 \mu A - 50 \mu A = 4 \mu A$$

$$I_{Emin} = \frac{U_{ulmin} - U_Z}{R_{max}}$$

$$I_{izmax} = \frac{U_{iz}}{R_{Tmin}}$$

$$= \frac{10V}{200 \Omega} = 50 \mu A$$

točan odgovor c) $\Rightarrow 4 \mu A$ ili uše struje

traka dovert na žener diodu

4. 4.1 $U_{ul1} = 2,0V$


$U_{ul2} = 2,5V$

$R_1 = 10k \Omega$

$R_2 = 40k \Omega$

$R_3 = 10k \Omega$

$R_4 = 40k \Omega$

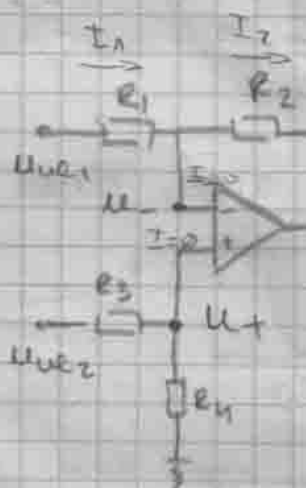

$$U_{iz} = A_{vop}(U_+ - U_-)$$

$$U_+ - U_- = \frac{U_{iz}}{A_{vop}} \quad \left\{ A_{vop} = \infty \right\}$$

$$U_+ - U_- = 0 \Rightarrow U_+ = U_-$$

popisane nestandardizirane
popisane nestandardizirane

$$U_{iz} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_- - \frac{R_2}{R_1} U_{ul1}$$

$$U_+ = \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) U_{ul2}$$

$$I_1 = I_2$$

$$\frac{U_{ul1} - U_-}{R_1} = \frac{U_- - U_{iz}}{R_2}$$

$$U_{iz} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_- - \frac{R_2}{R_1} U_{ul1}$$

$$U_{iz} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} U_{ul2} + \frac{R_2}{R_1} U_{ul1}$$

$$R_2 \ll R_1 \Rightarrow R_1 = 0$$

za X ne pišemo jednadžbu

$$u_{iz} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_{ue1} + \frac{R_2}{R_1} u_{ue2}$$

$$\begin{matrix} R_3 = R_1 \\ R_2 = R_4 \end{matrix} \quad \rightarrow \quad u_{iz} = \frac{R_2}{R_1} (u_{ue2} - u_{ue1})$$

$$u_{iz} = \frac{40}{10} (2,5 - 2) = 2V //$$

4.2

$$R_1 = R_3$$


$$R_2 = R_4$$

$$u_{iz} = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right)}{\left(1 + \frac{R_2}{R_4}\right)} u_{ue2} - \frac{R_1}{R_1} u_{ue1}$$

$$= \frac{1 + \frac{40}{10}}{1 + \frac{10}{30}} u_{ue2} - \frac{40}{10} u_{ue1} = \frac{5 \cdot 3}{4} \cdot 2,5 - 4 \cdot 2 = 1,375V //$$

5.5.1. komparator

$$u_z = 5,6V, u_D = 0,7V, u_{ue} = -4V$$

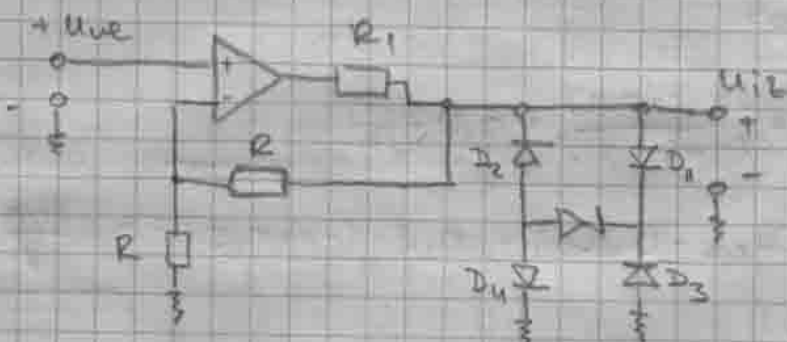

$$u_{iz} = \pm(u_z \pm 2u_D) = \pm(5,6 + 0,7) = \pm 7V$$

napon ožidavanja niske razne


$$u_{PV} = -u_{iz} \cdot \frac{R}{2R} = -7 \cdot \frac{1}{2} = -3,5V$$

$$u_{PV} = 3,5V$$


prijenosna karakteristika

$$u_{iz} > 0$$

$$u_{iz} < 0$$

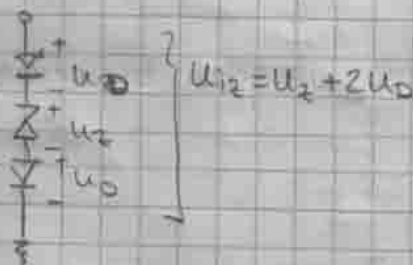


D_3, D_4 - prevereno polarizirano

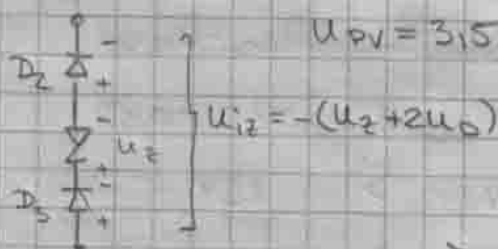


za ulaz $u_{ue} = -4V \rightarrow$ izlaz c) $+7V$

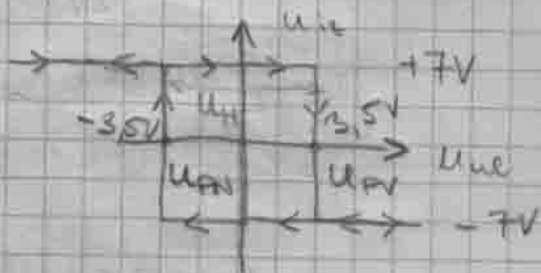napon u_{ue} se zveđa na $+3V \rightarrow$ izlaz d) $+7V$



(ova prienosna k.)

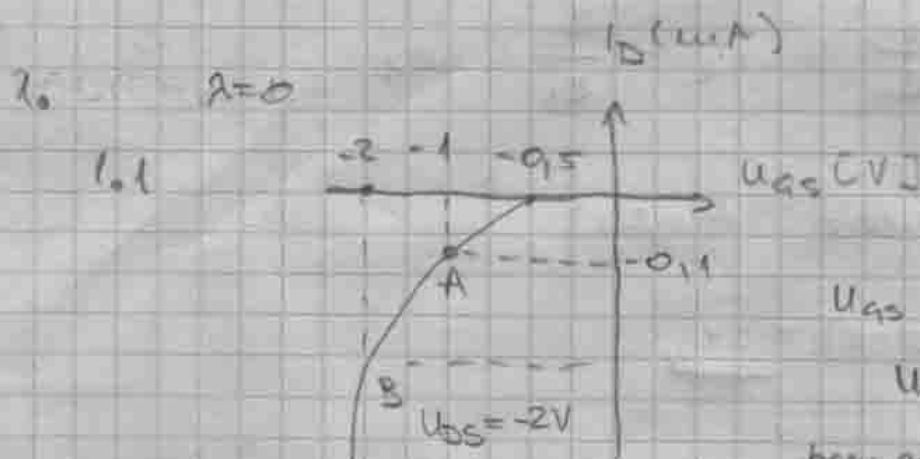

U_{GS} postaje negativniji $|I_D| \uparrow$
 U_{GS0}

$$U_{GS0} = -0,5V$$

transistor vodi u \approx samo 1
 predznak U_{GS}

LABOGAĆENI

1.2. A: $U_{GS} = -1V$

$$U_{DS} = -2V$$

$$I_D = -0,1 \mu A$$

$$|U_{DS}| > |U_{GS} - U_{GS0}|$$

$$2V > 0,5V$$

zarniceje

$$I_D = \frac{-k}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2$$

$$k = \frac{-2I_D}{(U_{GS} - U_{GS0})^2} = \frac{-2 \cdot (-0,1)}{(-1 - (-0,5))^2} = 0,8 \frac{\mu A}{V^2}$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} = -k \cdot (U_{GS} - U_{GS0}) = -0,8 \cdot (-1 + 0,5) = 0,4 \frac{\mu A}{V}$$

1.3. B: $U_{GS} = -2V$

$$U_{DS} = -2V$$

$$|U_{DS}| > |U_{GS} - U_{GS0}|$$

$$| -2 | > | -2 - (-0,5) |$$

$$2V > 1,5V$$

još uje \approx zarniceje

$$I_D = \frac{-k}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2$$

$$I_D = \frac{-0,8}{2} (-2 + 0,5)^2 = -0,9 \mu A$$

$$g_{mB} = -k (U_{GS} - U_{GS0}) = -0,8 \cdot (-2 + 0,5) = 1,2 \frac{\mu A}{V}$$

2. $\mu_n = 500 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ n -strana vršen
 $\mu_p = 300 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ p -strana široka
 $\tau_n = \tau_p = 0,5 \mu\text{s}$
 $S = 2 \text{ mm}^2$
 $T = 300 \text{ K}$

2.1. $P_{no} = P_{on} \cdot \exp\left(\frac{U_D}{U_T}\right)$

$$U_D = U_T \cdot \ln\left(\frac{P_{no}}{P_{on}}\right) = \frac{300}{11600} \cdot \ln\left(\frac{9,51 \cdot 10^{11}}{2,1 \cdot 10^2}\right)$$

$$\underline{U_D = 0,575 \text{ V}}$$

2.2. n strana

$$P_{on} = 2,1 \cdot 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$P_{on} \cdot n_{on} = n_i^2$$

$$n_{on} = \frac{n_i^2}{P_{on}} = \frac{(1,45 \cdot 10^{10})^2}{2,1 \cdot 10^2} = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{on} \gg 2n_i \quad n_{on} \approx n_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3} //$$

2.3. struja koja teče preko pu spoja je zbroj
 superiornih i elektronskih struj

$$I_{dp} = -g \cdot S \cdot D \cdot \frac{dp}{dx} \quad (\text{vrška } n \text{ strana})$$

$$= -g \cdot S \cdot \mu_p \cdot U_T \cdot \frac{P_{no} - P_{on}}{W_n} \approx P_{no}$$

$$= -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-2} \cdot 300 \cdot \frac{300}{11600} \cdot \frac{9,51 \cdot 10^{11}}{10^{-4}} = -0,236 \text{ nA}$$

[cm]

$$I_{dn} = g \cdot S \cdot D_n \cdot \frac{du}{dx} \approx -\mu_{po}$$

$$= g \cdot S \cdot D_n \cdot \frac{\mu_{op} - \mu_{po}}{L_n}$$

$$|I_D| = |I_{dp} + I_{dn}|$$

$$= 0,39 \text{ nA} //$$

$$L_n = \sqrt{D_n \cdot \tau_n}$$



$$= -g \cdot S \cdot D_n \cdot \frac{\mu_{po}}{\sqrt{D_n \tau_n}} \rightarrow \mu_{po} = \mu_{op} \cdot \exp\left(\frac{U_D}{U_T}\right)$$

$$= -g \cdot S \cdot \mu_{po} \cdot \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}} = -g \cdot S \cdot \mu_o \cdot \sqrt{\frac{\mu_n \cdot U_T}{\tau_n}}$$

$$= -1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-2} \cdot 9,51 \cdot 10^{12} \cdot \sqrt{\frac{500 \cdot 300}{11600 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}} = -0,155 \text{ nA}$$

3.

STRIKA

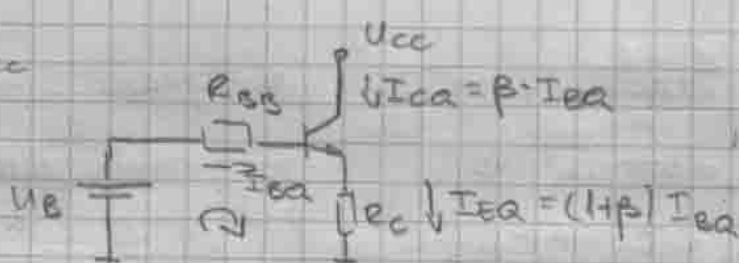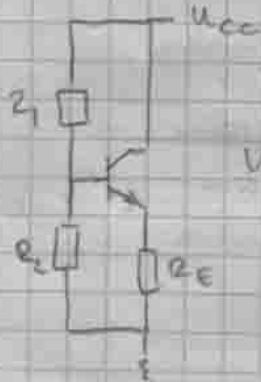

THEVENIN

$$U_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC} = 7,2V \quad (\text{given } U_{CC})$$

$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2 = 60k\Omega$$

$$I: U_{BB} = I_{BQ} \cdot R_{BB} + I_{EQ} \cdot R_E$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_{BB} + (1+\beta)R_E}$$

$$= 6,47\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 200 \cdot 6,47\mu A = 1,294mA$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} \cdot R_C = 5,92V$$

3.2.

$$I_{CQ} = 1,54mA$$

$$U_{CEQ} = 5,96V$$


$$R_E = 3,9k\Omega$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = \frac{1,54}{25 \cdot 10^{-3}} = 61,6 \frac{mA}{V}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{U_T}{\frac{I_{CQ}}{\beta}} = \beta \cdot \frac{U_T}{I_{CQ}} = h_{fe} \cdot \frac{U_T}{I_{CQ}} = h_{fe} \cdot \frac{1}{g_m}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{U_T}{\frac{I_{CQ}}{\beta}} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ}} = \frac{200 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{1,54 \cdot 10^{-3}} = 3246\Omega$$

3.3.

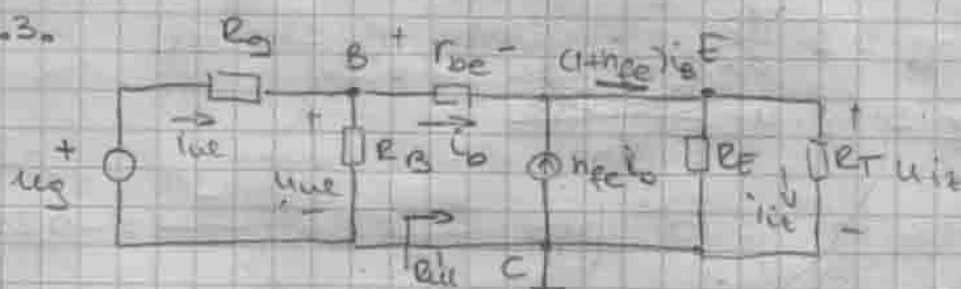


$$A_z = \frac{i_{iz}}{i_{ue}} = \frac{i_{iz}}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_{ue}}$$

$$u_{iz} = i_{iz} \cdot R_T = (1+h_{fe})(R_E \parallel R_T) \cdot i_b$$

$$i_{iz} = (1+h_{fe}) i_b \cdot \frac{R_E}{R_E + R_T}$$

$$\frac{i_{iz}}{i_b}$$

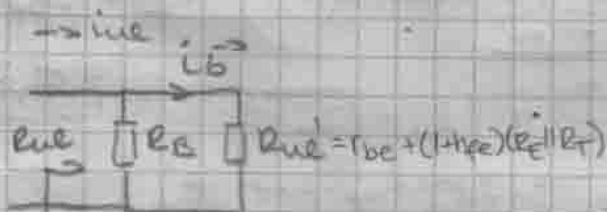

$$R_{ie}' = \frac{u_{ue}}{i_b} = \frac{i_b \cdot r_{be} + (1+h_{fe}) \cdot i_b (R_E \parallel R_T)}{i_b}$$

$$R_{ie}' = r_{be} + (1+h_{fe})(R_E \parallel R_T) = 334k\Omega$$

otpor E-B je ide (1+hfe)
puta uei

$$i_b = \frac{R_B}{R_B + R_{ue}} \cdot i_{ue}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{i_b}{i_{ue}}$$

$$A_I = \frac{i_z}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_{ue}} = \frac{R_B}{R_B + R_{ue}} \cdot (1 + h_{fe}) \cdot \frac{R_E}{R_E + R_T}$$

$$A_I = 15,29 //$$


3.4. isti parametri

$$R_{ue} = R_B \parallel R_{ue}'$$

$$= R_{BE} \parallel (r_{be} + (1 + h_{fe}) R_E \parallel R_T)$$

$$R_{ue} = 50,9 \text{ k}\Omega //$$

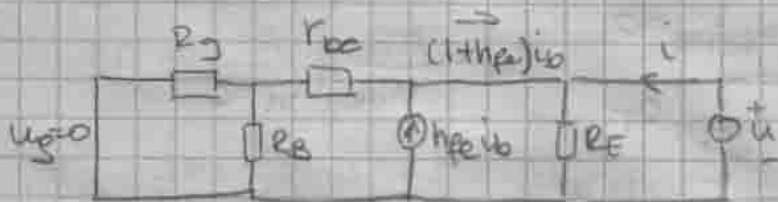
3.5. R_{iz} → izvor kratko spojenio potrošač odspojeno



$$i = \frac{u}{R_E} - (1 + h_{fe}) i_b$$

$$u = -i_b (r_{be} + R_g \parallel R_B)$$
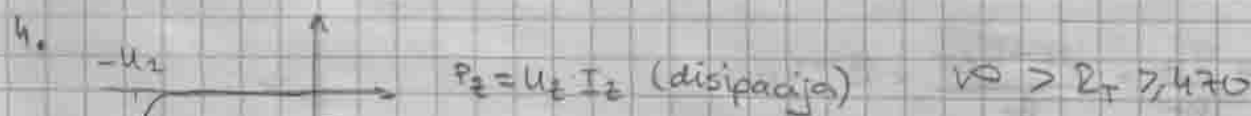
$$R_{iz} = \frac{u}{i} = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_g \parallel R_B}{(1 + h_{fe})} = \dots = 16,22 \Omega //$$




4.2. u zoni X

$$I_{zmax} = I_{Emax} - I_{Bmin}$$

$$I_{Bmin} = \frac{I_{zmin}}{(1 + \beta)} = \frac{u_{iz}}{R_{Tmax}} \cdot \frac{1}{(1 + \beta)} = 0$$

$$I_{zmax} = I_{Emax} = \frac{u_{uemax} - u_z}{R_{amin}}$$
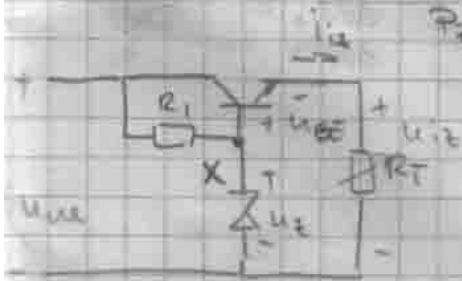
$$R_{amin} = \left(\frac{u_{uemax} - u_z}{I_{zmax}} \right) = \frac{u_{uemax} - u_z}{R_{zmax}/u_z}$$



$$u_{iz} = u_z - u_{BE}$$

$$= 9,7 - 0,7 = 9 \text{ V}$$

$$4.1$$

$$R_1 = 336 \Omega$$

4.3

u dane x:

$$I_{z \min} = I_{R \min} - I_{B \max}$$

VELO BITAN
UVJET !!

$$I_{R \min} = \frac{U_{CE \min} - U_z}{R_{1 \max}}$$


$$I_{B \max} = \frac{U_{iz}}{(1+\beta) \cdot R_{T \min}}$$

$$I_{z \min} = \frac{U_{CE \min} - U_z}{R_{1 \max}} - \frac{U_{iz}}{(1+\beta) \cdot R_{T \min}}$$


$$R_{1 \max} = \frac{U_{CE \min} - U_z}{I_{z \min} + \frac{U_z - U_{CE}}{(1+\beta) R_{T \min}}}$$

$$R_{1 \max} = 1,77 \text{ k}\Omega //$$

4.4.

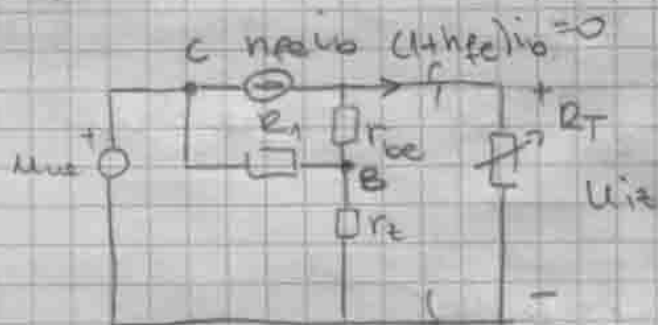

$$S_u = \frac{U_{iz}}{U_{CE}} \Big|_{U_{CE}=0}$$

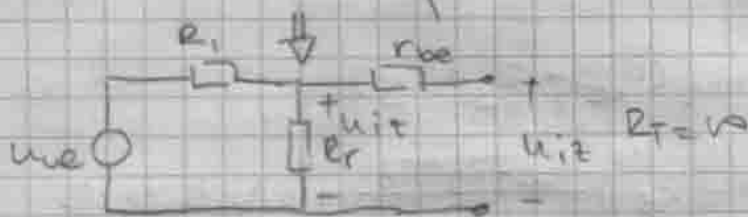

$$S_u = \frac{U_{iz}}{U_{CE}} = \frac{R_T}{R_E + R_1}$$

$$S_u = 0,009 //$$

$$4.5. \quad I_{iz} = \frac{U_{iz}}{R_T} = \frac{U_z - U_{CE}}{R_T} = 3,24 \mu\text{A}$$

$$I_B = \frac{I_{iz}}{1+\beta} = 87,65 \mu\text{A}$$

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_B} = 285 \Omega$$

$$R_{iz} = \frac{r_{be} + R_E \parallel R_1}{(1+h_{fe})}$$

$$R_{iz} = 1,95 \Omega //$$

izlaz na emitnu
odnosno iz baze
vide se $(1+h_{fe})$
puta manje

(odspajamo R_T i


spajamo napon iz izvora
u koji nema struju
i, odspajamo
 U_{CE})

$$R_4 = 10 \text{ k}$$

$$R_5 = 10 \text{ k}$$

$$R_6 = 10 \text{ k}$$

5.

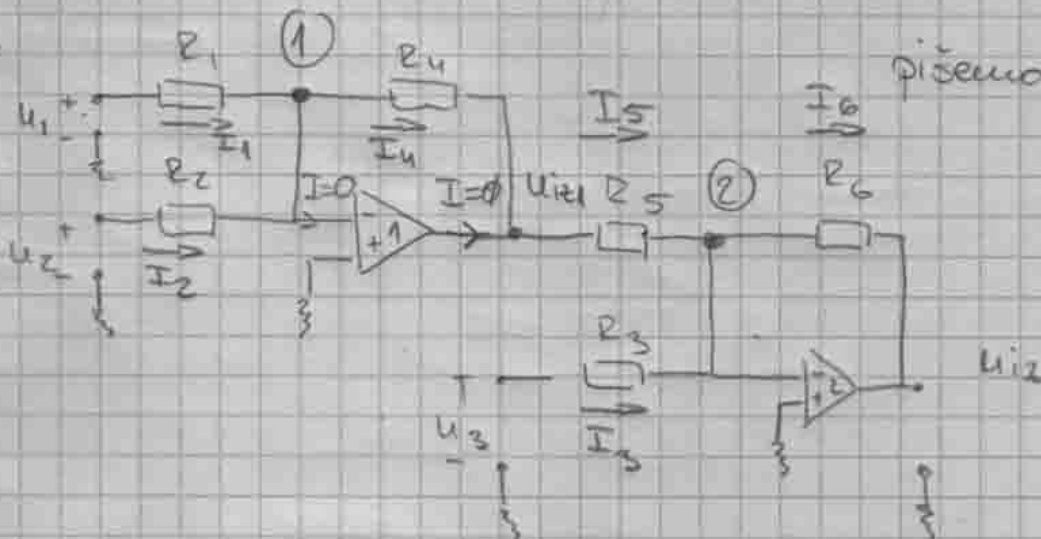

pišemo jednačbe

za ① : ②

za dob

u_{iz1} NE
pišemo jednačbe

$$\textcircled{1} \quad I_1 + I_2 = I_4$$

$$\frac{u_1 - 0}{R_1} + \frac{u_2 - 0}{R_2} = \frac{0 - u_{iz1}}{R_4}$$

$$\textcircled{2} \quad I_5 + I_3 = I_6$$

$$\frac{u_{iz1} - 0}{R_5} + \frac{u_3 - 0}{R_3} = \frac{0 - u_{iz}}{R_6}$$

$$(1) \quad u_{iz1} = -\frac{R_4}{R_1} \cdot u_1 - \frac{R_4}{R_2} \cdot u_2$$

$$(2) \quad u_{iz} = -\frac{R_6}{R_5} \cdot u_{iz1} - \frac{R_6}{R_3} \cdot u_3$$

(1) \rightarrow (2)

$$u_{iz} = \frac{R_6}{R_5} \cdot \frac{R_4}{R_1} \cdot u_1 + \frac{R_6}{R_5} \cdot \frac{R_4}{R_2} \cdot u_2 - \frac{R_6}{R_3} \cdot u_3$$

$$u_{iz} = \frac{10}{R_1} \cdot u_1 + \frac{10}{R_2} \cdot u_2 - \frac{10}{R_3} \cdot u_3$$