

ELEKTRONIKA 1

Završni ispit – 29.1.2014.

Rješenja


ZADACI:

1.

a)

$$U_{GSQ} = 2,11 \text{ V}; I_{DQ} = 2,92 \text{ mA}; U_{DSQ} = 3,766 \text{ V}.$$

b)

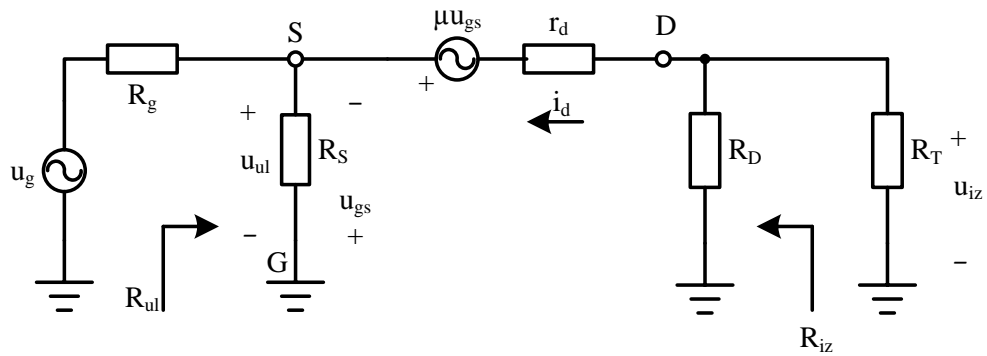


$$A_{vg} = \frac{(1 + \mu)(R_D \parallel R_T)}{r_d + R_D \parallel R_T} \frac{R_{ul}}{R_g + R_{ul}} = 1,48.$$

c)

$$R_{iz} = R_D \parallel [r_d + (1 + \mu)(R_g \parallel R_S)] \approx R_D = 1,98 \text{ k}\Omega.$$

2.

a)

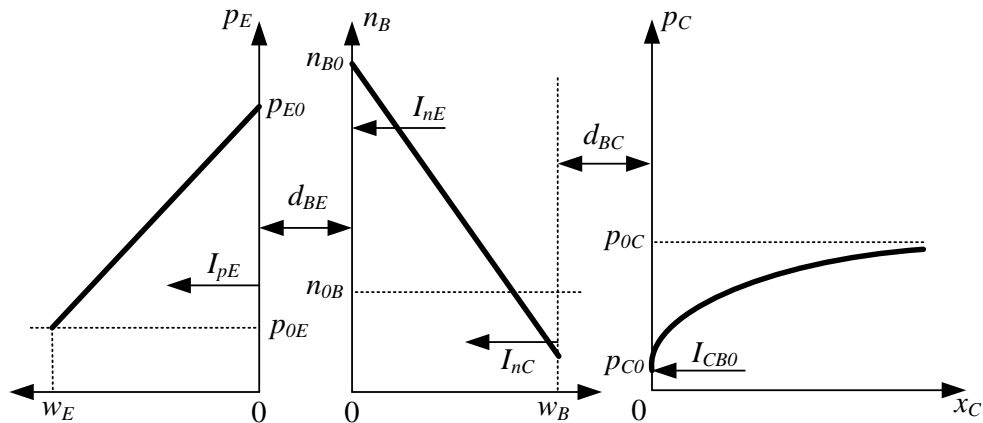

b)

$$I_{nE} = 3,802 \text{ mA}; I_{pE} = 39 \text{ } \mu\text{A}; I_R = 13 \text{ } \mu\text{A}.$$


$$I_E = -3,840 \text{ mA}; I_B = 52 \text{ } \mu\text{A}; I_C = 3,788 \text{ mA}.$$

c)

$$\gamma = 0,990; \alpha = 0,986; \beta = 72,5.$$

3.

a)

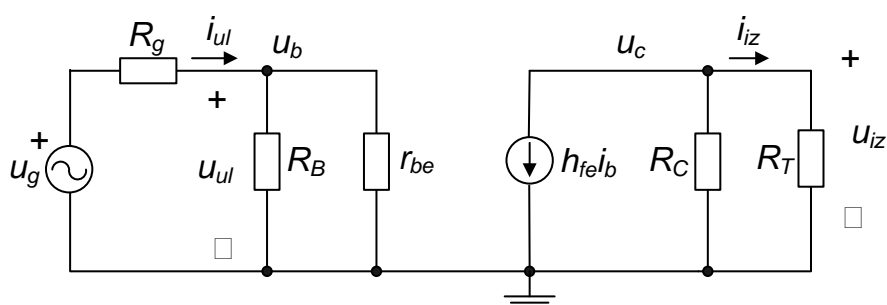

$$A_V = -\frac{h_{fe}(R_C \parallel R_T)}{r_{be}}; R_{ul} = R_B \parallel r_{be}.$$

b)

$$I_{BQ} = 23,1 \text{ } \mu\text{A}; I_{CQ} = 1,87 \text{ mA}; U_{CEQ} = 6,39 \text{ V}.$$

4.

a)

$$I_{Z2} = 5,8 \text{ mA}; Z_2 \text{ se nalazi u području proboja.}$$

b)

$$U_{IZ} = 11,9 \text{ V}.$$

c)

Pojačalo radi u linearnom području.

PITANJA:

	A	B	C	D
1.	A	B	C	E
2.	A	E	D	C
3.	C	E	D	A
4.	A	D	D	B
5.	B	D	E	A
6.	A	D	C	B
7.	B	A	C	E