

Zadatok 1.

$$U_{sm} = \frac{U_{ulm}}{n} = \frac{330}{10} = 33V$$

$$U_{izm} = -33V$$

$$r = \frac{U_{izef}}{|U_{iz}|} = \frac{|U_{izm}|}{4\sqrt{3}fR_T C}$$

$$C = 724 \mu F$$

$$U_{iz} = -32,9 V$$

Zadatak 2.

a)  $r_d = 333 \, \Omega \neq \infty \rightarrow$  točka A nalazi se u triodnom području rada

$$\text{b) } g_m = \frac{\mu}{r_d} = 6 \text{ mA/V}$$

$$g_m = K \cdot U_{DS} \rightarrow U_{DS} = \frac{g_m}{K} = 2 \text{ V}$$

$$g_d = \frac{1}{r_d} = \frac{\partial I_D}{\partial U_{DS}} = K(U_{GS} - U_{GS0} - U_{DS})$$

$$U_{GS0} = U_{GS} - 3$$

$$I_{DB} = K(1,5U_{GS} - U_{GS0} - \frac{U_{DS}}{2}) \cdot U_{DS}$$

$\rightarrow$  točka B nalazi se u triodnom području rada ( $I_{DB} > I_{DB}$ ,  $U_{DS} = \text{konst.}$ )

$$24 = 3(1,5U_{GS} - U_{GS0} - 1) \cdot 2$$

$$U_{GS} = 4 \text{ V}$$

$$U_{GS0} = 1 \text{ V}$$

c)  $U_{GS0} > 0 \text{ V} \rightarrow$  Obogaćeni  $n$  MOSFET

$$\text{d) } I_{DAmax} = I_{DAzas} = \frac{K}{2}(U_{GS} - U_{GS0})^2 = 13,5 \text{ mA}$$

Zadatak 3.

(a)

$$U_{GG} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{DD} = 2,4 \text{ V} \quad U_{GG} = U_{GSQ} + I_{DQ} (R_{S1} + R_{S2}) \text{ i } I_{DQ} = \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2$$

$$\rightarrow U_{GSQ}^2 - 2 \left( U_{GS0} - \frac{1}{K(R_{S1} + R_{S2})} \right) U_{GSQ} + U_{GS0}^2 - \frac{2U_{GG}}{K(R_{S1} + R_{S2})} = 0$$

$$U_{GSQ}^2 - 1,6U_{GSQ} + 0,04 = 0 \rightarrow U_{GSQ} = 0,8 \pm 0,775 = \begin{cases} 1,575 \text{ V} \\ 0,025 \text{ V} \end{cases}, \text{ jer mora biti } U_{GSQ} > U_{GS0}$$

$$I_{DQ} = \frac{K}{2} (U_{GSQ} - U_{GS0})^2 = \boxed{0,827 \text{ mA}} \quad U_{DSQ} = U_{DD} - I_{DQ} (R_D + R_{S1} + R_{S2}) = \boxed{7,044 \text{ V}}$$


$$U_{DSQ} > U_{GSQ} - U_{GS0} \rightarrow \text{zasićenje OK!}$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) = \boxed{2,875 \text{ mA/V}}, \text{ * ili } g_m = \left. \frac{\partial I_D}{\partial U_{GS}} \right|_Q = K (U_{GSQ} - U_{GS0}) (1 + \lambda U_{DSQ}) = \boxed{3,037 \text{ mA/V}}$$

$$r_d = \left. \frac{\partial U_{DS}}{\partial I_D} \right|_Q = \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \boxed{151 \text{ k}\Omega}$$

$$\mu = g_m r_d = \boxed{434} \text{ * ili } \boxed{459}$$

(b)

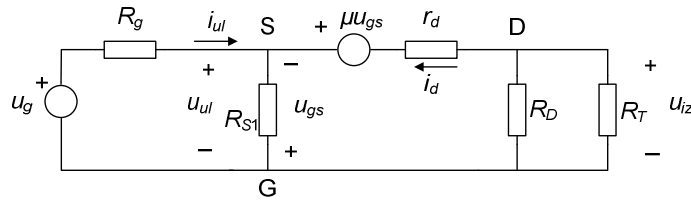

$$A_V = \frac{u_{iz}}{u_{ul}} = \frac{u_{iz}}{i_d} \frac{i_d}{u_{ul}}$$

$$u_{iz} = -i_d (R_D \parallel R_T) \rightarrow \frac{u_{iz}}{i_d} = -(R_D \parallel R_T)$$

$$u_{ul} = -u_{gs} \text{ i } i_d (r_d + R_D \parallel R_T) - \mu u_{gs} - u_{gs} = 0 \quad i_d (r_d + R_D \parallel R_T) = -(1 + \mu) u_{ul} \rightarrow \frac{i_d}{u_{ul}} = \frac{-(1 + \mu)}{r_d + R_D \parallel R_T}$$

$$A_V = \frac{(1 + \mu)(R_D \parallel R_T)}{r_d + R_D \parallel R_T} = \boxed{9,394} \text{ * ili } \boxed{9,934}$$

(c)

$$R_{ul} = \frac{u_{ul}}{i_{ul}} = R_{S1} \parallel \frac{u_{ul}}{-i_d} = R_{S1} \parallel \left[ \frac{r_d + R_D \parallel R_T}{1 + \mu} \right] = \boxed{208 \Omega} \text{ * ili } \boxed{201 \Omega}$$