

ECE 1

8.1.11


1. FIZIKA PADA TRANZISTORA

IZLAZNE KARAK. NPN SU NASLICI U TOČKI

$$\beta = 0,99$$

$$U_T = 25 \text{ mV}$$


$$\beta^+ = 0,995$$

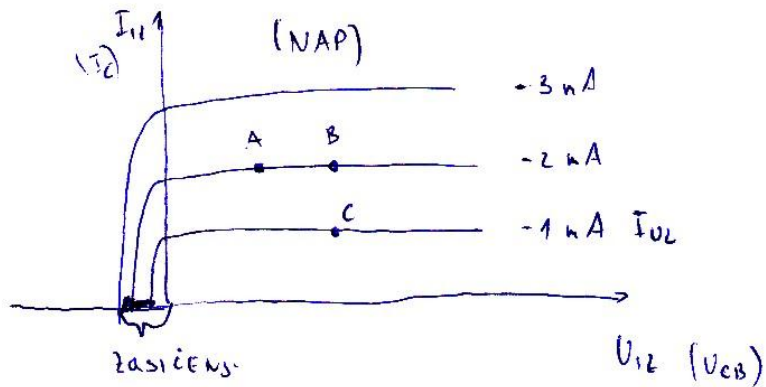 $I_{CBO} \rightarrow \text{ZANEMARLJIVO}$ 

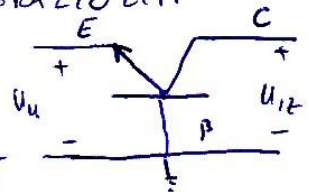1. odrediti spoj za koji vrijedi OVA KARAKTERISTIKA + DOKAZATI

$$\text{za npn } I_E < 0 \quad I_B, I_C > 0$$

$$I_{UL} < 0 \quad I_{UL} = I_E \Rightarrow \text{SPOJ ZAJEDNIČKE BAZE}$$



$$U_{IAZ} = E$$

$$I_{ZIAZ} = C$$


$$ZAJD = B$$

NAP \rightarrow SPOJ B-E \Rightarrow PROPUSNOB-C \rightarrow ZAPORNOZASICEENJE \Rightarrow SPOJ B-E \rightarrow PROPUSNOB-C \rightarrow PROPUSNO $U_{CB} = 0 \text{ V}$ granica zasiceenja

$$r = 0,44 \quad \beta^* = 0,445 \quad I_E = I_{O_2} = -1 \text{ mA} \quad (\text{12 Leerkontakstelle})$$

$$\gamma = \frac{I_{ne}}{I_{ne} + I_{pe}}$$

$$= \frac{I_{ne}}{-I_{\bar{e}}}$$

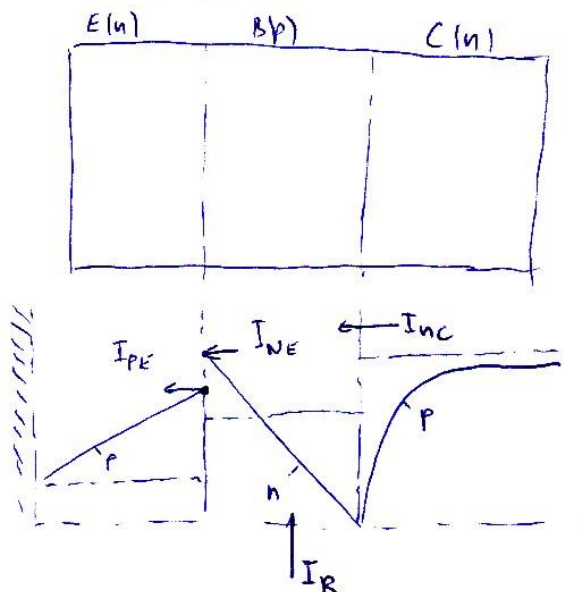

$$\begin{aligned} I_{nE} &= -I_E \cdot Y \\ &= -(-1) \cdot 0,99 \\ &= \underline{0,99 \text{ mA}} \end{aligned}$$

$$-I_F = I_{nf} + I_{pf}$$

$$I_{PE} = -I_{ne} - I_E = -(-1) - 0.99 = 0.01 \text{ mA} = \underline{10 \mu\text{A}}$$

$$I_R = I_{ne} - I_{nc} = I_{ne} - \underbrace{\beta^* I_{ne}}_{I_{nc}} = \dots = \underline{4,95 \mu A}$$

$$\beta^* = \frac{I_{nc}}{I_{nf}}$$

→ PAZITI NA DECIMALIE 5-6 DECIMALA (4 min)

$$I_{nC} = \beta^* \cdot I_{nE} = 0,995 \cdot 0,95 = 0,98505 \text{ nA} = I_{C}$$

$$I_E + I_C + I_R = 0$$

$$I_B = -I_E - I_C = -(-1) - 0.98505 = \underline{14.95 \mu A}$$

$$I_B = I_{PE} + I_R = 10 + 4,95 = \underline{14,95 \mu A} \quad (\text{ALTERNATIVNI NAČIN ODREĐENJA KOMPONENTI STRUJE})$$

ELE 3

8.1.11


1c) NA ISTOJ SUCI KVALITATIVNO KACHTAI

RASPODJELU MINJINSKIH NOSILACA UBAZI
ZA RAZNE TOČKE (A, B, C):

A, B, C SU U NAP \rightarrow PROPUKNO POLARI B-E
ZAPORNO B-C

STRUJA C IMA MANJE ILU OD I_A $I_{c(c)} < I_{c(A)} < I_{c(B)}$

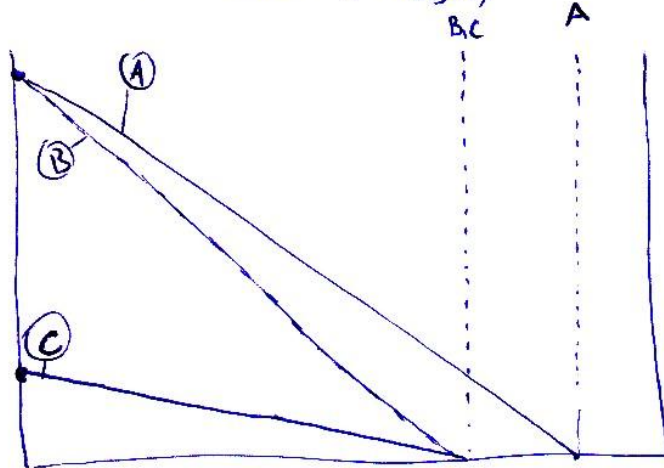NAPON $U_{CB(B)} = U_{CB(C)} > U_{CB(A)}$



gradijent (C) < gradijent (A) < gradijent (B)

$U_{BE(A)} = U_{BE(B)} > U_{BE(C)}$

\rightarrow PUVNE KONCENTRACIJE PRIBLIŽNO =

$n_{p(A)} = n_{p(B)} > n_{p(C)}$

ELEH

8.1.11

2. BIPOLARNI SI TRAZNI IMA KAKOVRANI LABOJ
 NAGIBSKI ELEKTROLA URAZI: $Q_{nB} = 4 \text{ pAs}$ U NEKOJ PADOJ TOC
 U NAP NAPON $U_{BE} = 0,55 \text{ V}$ A EFIVASLOST EMIT: $\gamma = 0,9925$
 EFIVITILAA ŠIRINA BAZI $W_B = 1 \mu\text{m} = 10^{-4} \text{ cm}$

POKRETLIVOST NAGIBSKI KOSIOCA URA $\mu_{nB} = 600 \text{ cm}^2/\text{Vs}$


$\tau_{nB} = 0,6 \text{ ns}$ (URJEKNE TILOTA KOSIOCI) POKREŠKA SROJA $S = 1 \text{ mm}^2$
 $= 10^{-2} \text{ cm}^2$

g) ODR. KONCENTRACIJA DOPANADA (PRMJESA) U BAZI

→ U BAZI ELEKTROLI NAGIBSKI

P-Tip ⇒

E(n)	B(p)	C(n)
------	------	------

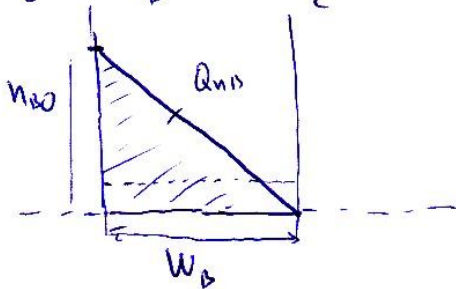

$$Q_{nB} = \frac{n_{B0} \cdot W_B}{2} \cdot g \cdot S$$

$$n_{B0} = \frac{2 Q_{nB}}{g \cdot S \cdot W_B} = \dots = 5 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{B0} = n_{0B} \cdot \left(\exp \frac{U_{BE}}{U_T} \right)$$

$$n_{0B} = n_{B0} \cdot \exp \left(\frac{-U_{BE}}{U_T} \right) = \underline{\underline{1,395 \cdot 10^4 \text{ cm}^{-3}}}$$

$$n_{0B} = \frac{n_i^2}{p_{0B}} = \frac{n_i^2}{N_{AB}}$$

$$N_{AB} = \frac{n_i^2}{n_{0B}} = \frac{(1,45 \cdot 10^{10})^2}{1,395 \cdot 10^4} = \underline{\underline{1,51 \cdot 10^{16}}}$$

ELE5

8.1.11

2b) 12R SVE KOMPONENTE STRUJA JE I_C, I_B, I_E ODREDITE POJAČANJE I VRIJEME PROLETA UOZ RAZU (t_{tr})1. NAČIN $I_{ne} \rightarrow$ 12 RASPODJELA NOSIOCA

$$\underline{I_{ne}} = q \cdot S \cdot D_{nB} \frac{dn}{ds} = q \cdot S \cdot \mu_n V_T \frac{n_{B0}}{W_B}$$

$$= 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{-2} \cdot 600 \cdot 25 \cdot 10^{-3} \frac{5 \cdot 10^{15}}{10^{-4}} = \dots = \underline{\underline{12 \text{ mA}}}$$

2. NAČIN: PREKO NAKRZANOG NABOJA

$$\underline{I_{ne}} = q \cdot S \cdot D_{nB} \frac{n_{B0}}{W_B} \cdot \frac{W_B}{W_B} \cdot \frac{2}{2} = Q_{nB} \cdot \frac{2D_{nB}}{W_B^2} = Q_{nB} \frac{1}{t_{tr}}$$

$$= Q_{nB} \frac{2\mu V_T}{W_B^2} = 4 \cdot 10^{-12} \frac{2 \cdot 600 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{(10^{-4})^2} = \dots = \underline{\underline{12 \text{ mA}}}$$

$$t_{tr} = \frac{W_B^2}{2D_{nB}} = \frac{10^{-4}}{2 \cdot 600 \cdot 25 \cdot 10^{-3}} = \underline{\underline{0,33 \text{ ns}}}$$

$$\underline{I_R} = \frac{Q_{nB}}{\tau_{nB}} = \frac{4 \cdot 10^{-12}}{0,6 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{6,67 \text{ }\mu\text{A}}}$$

$$\gamma = \frac{I_{ne}}{I_{ne} + I_{pE}} = \frac{1}{1 + \frac{I_{pE}}{I_{ne}}} \quad \frac{1}{\gamma} = 1 + \frac{I_{pE}}{I_{ne}}$$

$$\underline{I_{pE}} = \left(\frac{1}{\gamma} - 1 \right) I_{ne} = \left(\frac{1}{0,9925} - 1 \right) \cdot 12 \text{ mA} = \underline{\underline{90,7 \text{ }\mu\text{A}}}$$

ELE 6

8.1.11

$$\underline{I_E} = -(I_{nE} + I_{PE}) = \underline{-12,091 \text{ mA}}$$

$I_E < 0$ za npn tranzistor !!!

$$\underline{I_{nC}} = I_{nE} - I_R = 12 \cdot 10^{-3} - 667 \cdot 10^{-6} = 11,9933 \text{ mA} = \underline{I_C}$$

$$\underline{I_B} = -I_C - I_E = -11,9933 - (-12,091) = \underline{97,3 \text{ }\mu\text{A}}$$

2 NAČIN

$$I_D = I_R + B_{BE} = 667 \cdot 90,7 = \underline{97,37 \text{ }\mu\text{A}}$$

POJAC


$$\alpha = \frac{I_C}{-I_E} = \frac{11,9933}{-(-12,091)} = 0,9919 \quad (\text{min 4 dec})!$$

~~$$B = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$~~

$$B = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad \text{ii} \quad \frac{I_C}{I_B} = \frac{11,9933}{0,0974} = 123 \quad (\text{na cjeli Broj jer je red veličin 100})$$

2 NAČ. POJAC

$$\alpha = \gamma \cdot B^* \quad B = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

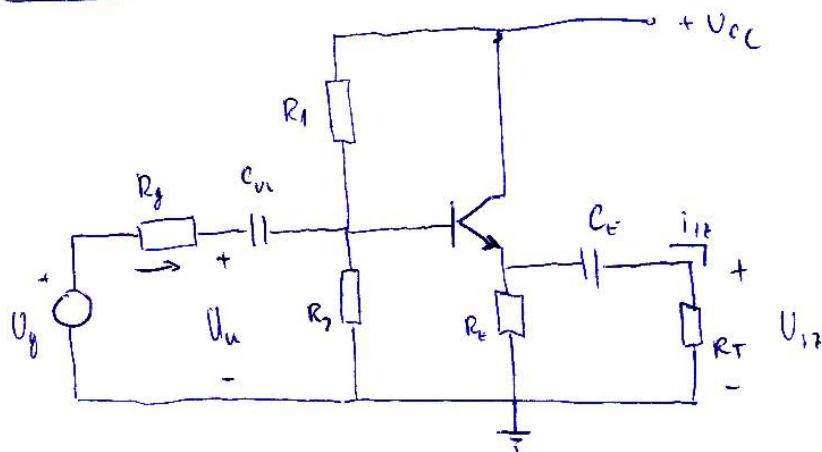POJACALAECE 7
8.1.11 $A_v, A_i, A_{v_b}, R_{in}, R_{iz}$

SŽC

$$U_{CC} = 12V$$

$$R_1 = 100k$$

$$R_2 = 150k$$

$$R_T = 3,3k$$


$$R_E = 4,7k$$

$$R_0 = 500\Omega$$

$$\beta = h_{fe} = 200$$

$$U_g = 0,7V$$

$$U_T = 25mV$$

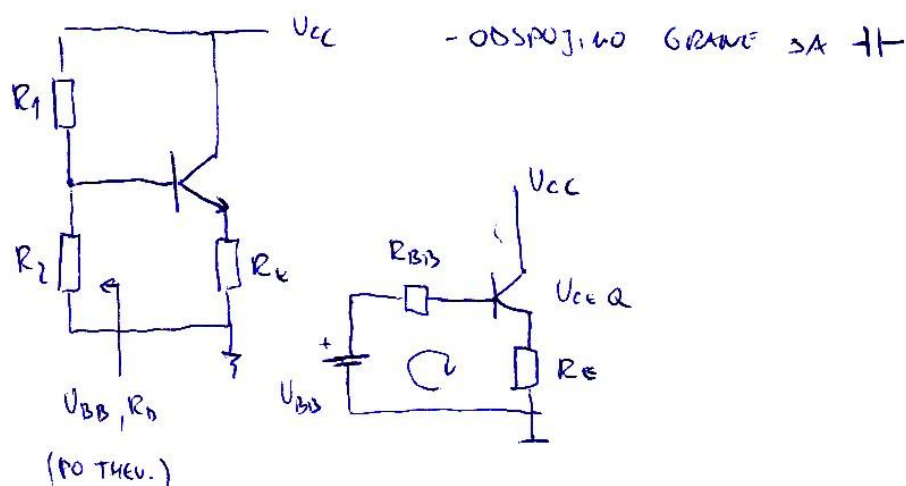STATIKA

$$I_{BQ} R_D + U_{BEQ} + (1 + \beta) I_{BQ} R_E - U_{BB} = 0$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_D + (1 + \beta) R_E} = \dots = \underline{\underline{6,47 \mu A}}$$

$$R_D = R_1 \parallel R_2 = 60k\Omega$$

$$U_{BB} = U_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \underline{\underline{7,2V}}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = 200 \cdot 6,47 \mu A = \underline{\underline{1,294 mA}}$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ} R_E = U_{CC} - I_{CQ} R_E = \underline{\underline{5,92V}} \quad U_{CEQ} > U_{BEQ}$$

 \rightarrow NAP

ELE 8


8.1.11

DIN. PARAMETRI

$$V_{BE} = \frac{V_T}{I_{BEQ}} = \frac{25 \cdot 10^{-3}}{6,67 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{3,864 \text{ V}}}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = \frac{1,294 \text{ mA}}{0,025 \text{ V}} = \underline{\underline{51,76 \frac{\text{mA}}{\text{V}}}}$$

NADOMJESNI SKLOP: „GENERICKI“

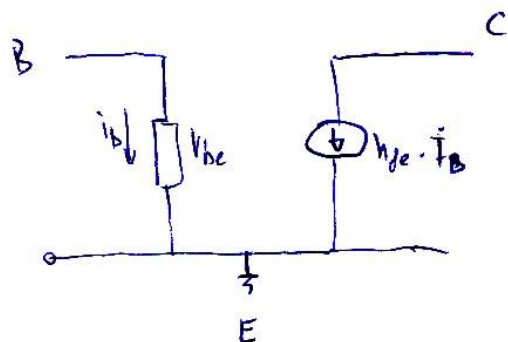
ZADANO

U1A2 - B

I2I1A2 - E

ZAJEDNO - C

DINAM. NADOMJESNA SCHEMA: - KRATKO SPAJANJE \rightarrow \leftarrow
 - V_{CC} na masu

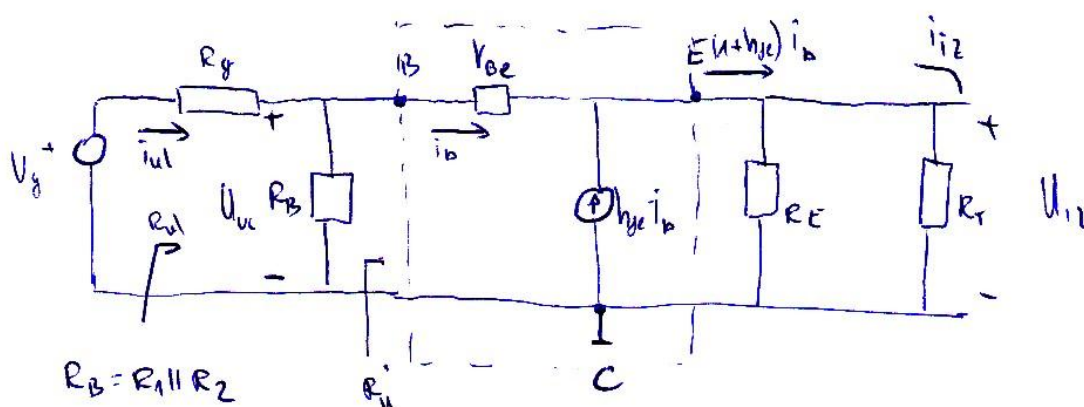

ELE 9

8.1.11

$$A_U = \frac{U_{12}}{U_{u1}} = \frac{(1+h_{FE})\bar{i}_b \cdot (R_E \parallel R_T)}{\bar{i}_b \cdot V_{BE} + (1+h_{FE})\bar{i}_b \cdot (R_E \parallel R_T)} \quad (\text{znati izvest})$$

$$= \dots = \frac{201 \cdot 1,939}{3,864 + 201 \cdot 1,939} = \dots = \underline{\underline{0,99}}$$

$$A_U < 1; A_U > 0$$

- U_{u1} i $U_{12} \Rightarrow$ u fazi

\Rightarrow emiterско sljedilo

$$R_{u1} = \left\{ \frac{U_{u1}}{I_{u1}} \right\} = R_B \parallel R_{u1}'$$

$$R_{u1}' = \frac{U_{u1}'}{I_{u1}'} = \frac{\bar{i}_B \cdot V_{BE} + (1+h_{FE})\bar{i}_B \cdot (R_E \parallel R_T)}{\bar{i}_B} = \dots = 394 \text{ k}\Omega$$

$$\underline{R_{u1}} = R_B \parallel R_{u1}' = \dots = \underline{\underline{52 \text{ k}\Omega}} \quad R_{u1} \text{ je velika}$$

$$A_I = \frac{i_E}{i_{u1}} = \frac{\frac{U_{12}}{R_T}}{\frac{U_{u1}}{R_u}} = \left(\frac{U_{12}}{U_{u1}} \right) \cdot \frac{R_u}{R_T} = A_U \cdot \frac{R_u}{R_T} = \underline{\underline{15,6}}$$

$$A_I > 0$$

- može se postići veliko strujno pojačanje


- može se postići pojačanje snage sžc

$$A_{v0} = \frac{U_{12}}{U_0} = \frac{U_{12}}{U_{u1}} \cdot \frac{U_{u1}}{U_0} = A_U \cdot \frac{U_{u1}}{U_0} = A_U \cdot \frac{R_u}{R_u + R_g} = \underline{\underline{0,98}}$$

$$A_U \approx A_{vg}$$

veliki ulazni otpor

R_{12}

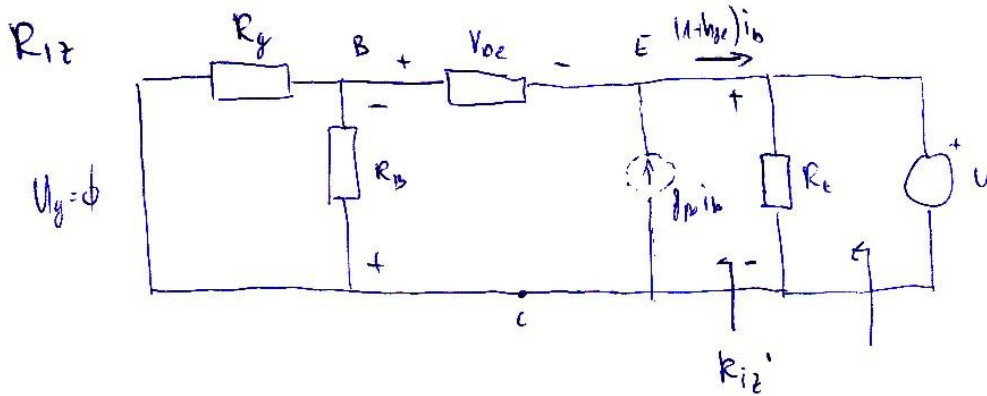EE 10
8.1.11

$$R_{12} = R_E \parallel R_{i2}'$$

$$R_{i2}' = \frac{U''}{i'} = \frac{-i_b \cdot V_{ce} - i_b R_E \parallel R_B}{-(1+h_{fe})i_b} = \frac{V_b + R_E \parallel R_B}{1+h_{fe}} = \dots = 21,7 \, \Omega$$


→ OTPOR 12 KRUGA BAZE SE U KRUG EMITERE SE
PRESLIKAVA $(1+h_{fe})$ PUTA MANJE

$$\underline{R_{12} = R_E \parallel R_{i2}' = 21,6 \, \Omega} \quad \rightarrow \underline{\text{mali izlazi otpor}}$$

U EMITERE SE VIDI MALI OTPOR

DOBRO NAPONSKI POJAČALOV JER SE MALO GUBI ALI JE STRUJNO
POJAČANJE VELIKO.

ZAV. 2 26.1.09

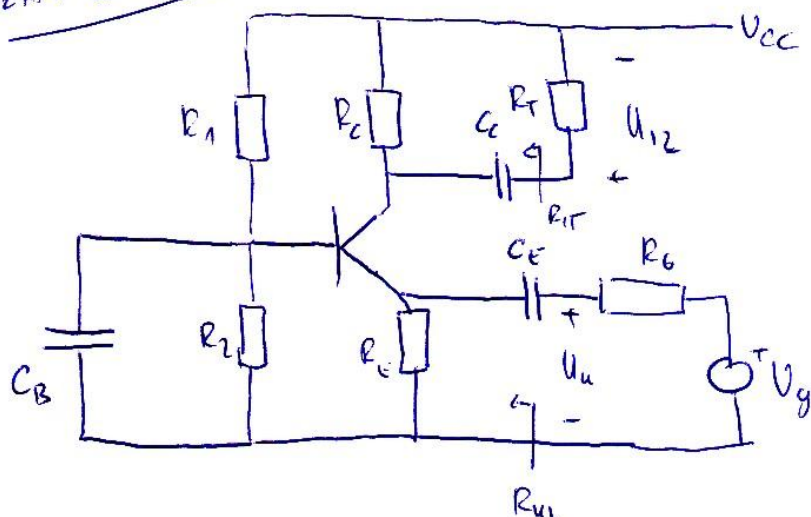ELE 11
8.1.11

$$V_{CC} = 10$$

$$R_S = 500$$

$$R_1 = 82 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 22 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 4,7 \text{ k}\Omega$$



$$\beta = h_{FE} = 150$$

$$U_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$U_T = 25 \text{ mV}$$

STATIKA

- ODSPOJINU SUČ ZA -||-

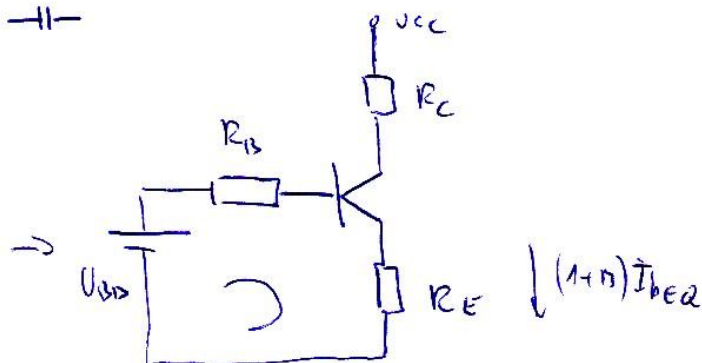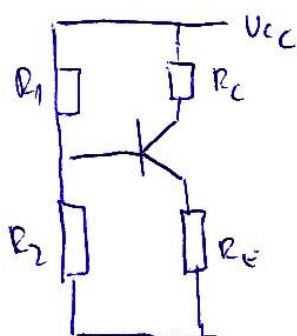

$$U_{BB} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \dots = 2,12 \text{ V}$$

$$R_B = R_1 || R_2 = 17,35 \text{ k}\Omega$$

$$I_{BQ} \cdot R_B + U_{BEQ} + (1 + \beta) I_{BQ} \cdot R_E - U_{BB} = 0$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BB} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = \underline{\underline{4,06 \mu\text{A}}}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = \underline{\underline{0,609 \text{ mA}}}$$

EIE 12

8.1.11


$$V_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 5,8V > V_{BEQ} \rightarrow \text{NAP} \checkmark$$

DINAMIČKI NAP

$$r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = 6,16 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = 24,36 \text{ mA/V}$$

SZB

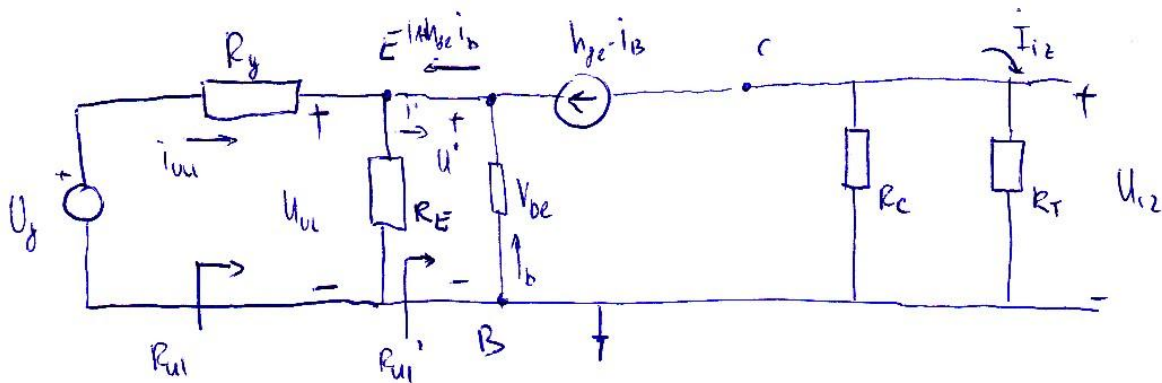

$$A_v = \frac{U_o}{U_{ui}} = \frac{-h_{fe} \cdot i_b \cdot (R_C \parallel R_L)}{-i_b \cdot V_{be}} = \frac{h_{fe} (R_C \parallel R_L)}{V_{be}} = \frac{150 (4,7 \parallel 4,7)}{6,16} = 57,2 \quad A_v > 0$$

$\rightarrow U_o$ i i_o su u fazi

$$R_{ui} = R_E \parallel R_{ui}'$$

$$R_{ui}' = \frac{U_i'}{I_i'} = \frac{-i_b \cdot r_{be}}{-(1+h_{fe})i_b} = \frac{r_{be}}{1+h_{fe}} = 41 \Omega$$

OTPOR 12 KRUGA BAZE U EMITER $(1+h_{fe})$ PUTA MANJI

RED VELIČINE 10 TAK OMO (10-20 Ω)

$$R_{ui} = R_E \parallel R_{ui}' = 40 \Omega \quad R_{ui} \text{ je mali}$$

- U EMITERU VIDIMO MALI OTPOR


$$A_{Vg} = \frac{U_{12}}{U_g} = \frac{U_{12}}{U_{uc}} \cdot \frac{U_{uc}}{U_g} = A_v \frac{R_{ul}}{R_{uv} + R_g} = 4,24$$

ELE 15

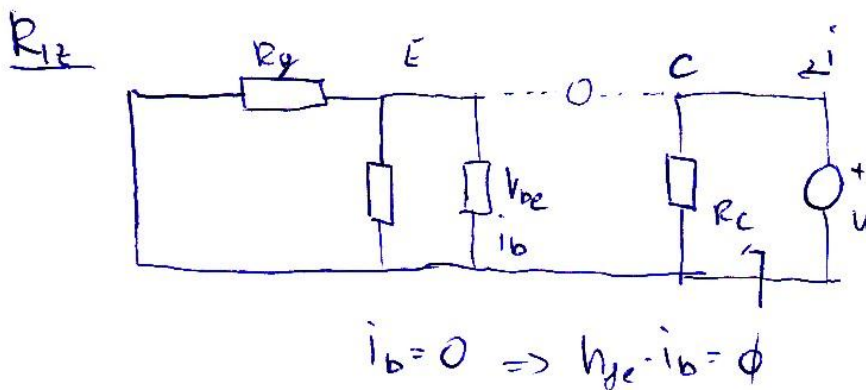8.1.11

R_{uv} je mali PAJE $A_v \neq A_{vc}$ što različit


$$A_i = \frac{i_{12}}{i_{u1}} = \frac{\frac{U_{12}}{R_T}}{\frac{U_{uc}}{R_u}} = A \frac{R_{uv}}{R_T} = 0,49 \quad A_i < 1 \quad A_i > 0$$



$$R_{12} = \frac{U}{I} = \underline{\underline{R_c}} \quad \text{kada je } I_{12} \text{ na } C \text{ tada je } R_{12} = R_c$$

ELE 14

8.1.11

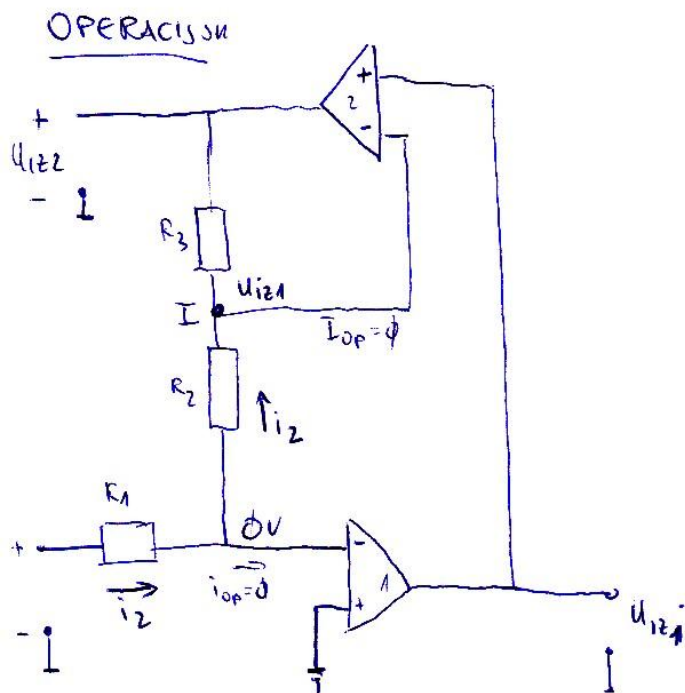- IZVESTI IZIAL U_{121} i U_{122} - KOJIMA JE VR. R_1 AVO SU

$$U_{122} = 7,5 \text{ V}$$

$$U_{ul} = -0,275 \text{ V}$$

$$R_2 = R_3 = 20 \text{ k}\Omega$$

- IDEALNO OP

$$\textcircled{1} R_{ul} = \infty \rightarrow I_{op} = 0$$

$$\textcircled{2} A_v = \infty \rightarrow U_{u2} = A_v U_{ul}$$

$$U_+ + U_- = \frac{U_{u2}}{A_v} = 0$$

 $U_+ = U_- \Rightarrow$ PRAVIDNI KRATKI SPOJ
VLAZNIH STEZAJKI

$$\textcircled{3} R_{12} = 0$$

NE PIŠEMO JED.Ž. ZA IZLAZNI ČVOR

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{U_{ul} - 0}{R_1} = \frac{0 - U_{121}}{R_2}$$

$$U_{121} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_{ul}$$

$$\textcircled{I} \quad i_2 = i_3$$


$$\frac{0 - U_{121}}{R_2} = \frac{U_{121} - U_{122}}{R_3} \Rightarrow U_{122} = U_{121} \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) U_{ul}$$

$$U_{ul2} = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) U_{ul} \Rightarrow R_1 = -R_2 \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) \frac{U_{ul}}{U_{122}} = \underline{\underline{1,2 \text{ k}\Omega}}$$

E16 15

8.1.11

28.1.2007. z.i

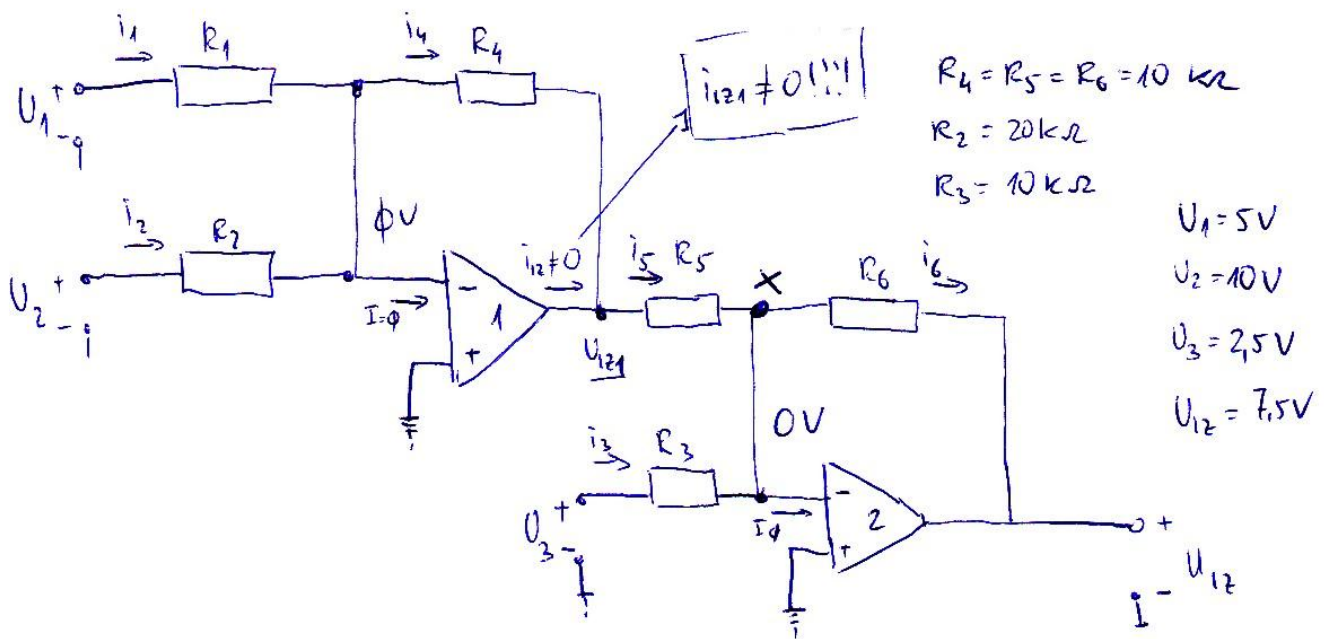-I koji ulazi u OP = ϕ → VIRTUALNI KRATKI SPOJ
JED. ZA U_{121}

$$i_1 + i_2 = i_4$$

$$\frac{U_1 - 0}{R_1} + \frac{U_2 - 0}{R_2} = \frac{0 - U_{121}}{R_4}$$

$$i_4 \neq i_5 \text{ jer je } i_{121} \neq 0$$

→ ne pišemo STR. JED. ZA IZLAZNI ČVOR

$$U_{121} = -\frac{R_4}{R_1} U_1 - \frac{R_4}{R_2} U_2$$

$$i_5 + i_3 = i_6$$

$$\frac{U_{121} - 0}{R_5} + \frac{U_3 - 0}{R_3} = \frac{0 - U_{12}}{R_6}$$

$$U_{12} = -\frac{R_6}{R_5} U_{121} - \frac{R_6}{R_3} U_3 \quad (\text{uvrštimo } U_{121})$$

$$U_{12} = -\frac{R_6}{R_5} \left[-\frac{R_4}{R_1} U_1 - \frac{R_4}{R_2} U_2 \right] - \frac{R_6}{R_3} U_3$$

ELE 16

8.1.11

$$U_{12} = \frac{R_6 \cdot R_4}{R_5} \left[\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} \right] - \frac{R_6}{R_3} U_3$$

$$\rightarrow R_1 = \frac{U_1}{\frac{R_5}{R_6 \cdot R_4} \left(U_{12} + \frac{R_6}{R_3} U_3 \right) - \frac{U_2}{R_2}} = \dots = 10 \text{ k}\Omega$$


	SZ E	SZ B	SZ C
A_V	$< \phi$ <small>može veliko</small>	$> \phi$ <small>može veliko</small>	$> \phi \approx 1$
A_I	$< \phi$ <small>A_i veliko</small>	> 0 <small>$A_i < 1$</small>	> 0 <small>A_i velik</small>
R_{VL}	<small>UGLAVALO VELIKO</small>	<small>mali ulazni (izlaz) OTPOR E</small>	<small>veliki ulazi OTPOR</small>
R_{I2}	R_C	R_C	R_{I2} <small>(izlaz E) malo</small>

ELE 18



57.1.11
8.1.11

KOMPARATOR (OPCIJA → TEORIJA)

- KORISTIO + POUKATU VEŽU

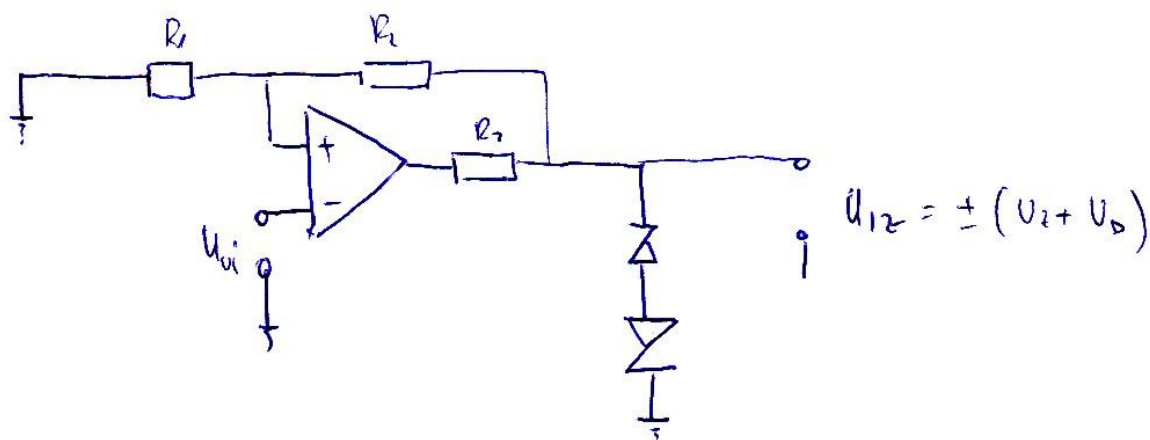

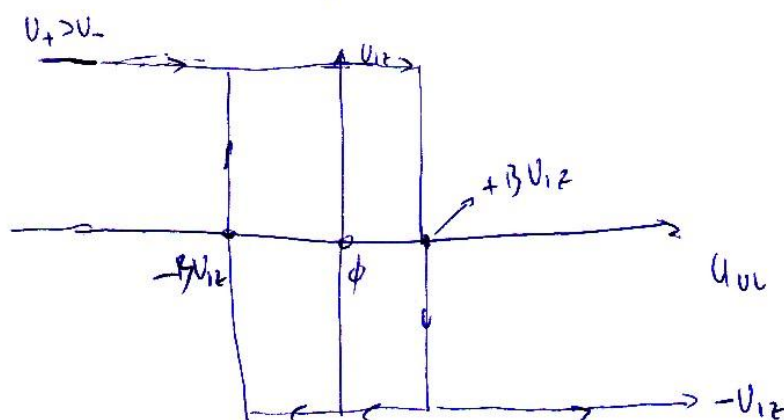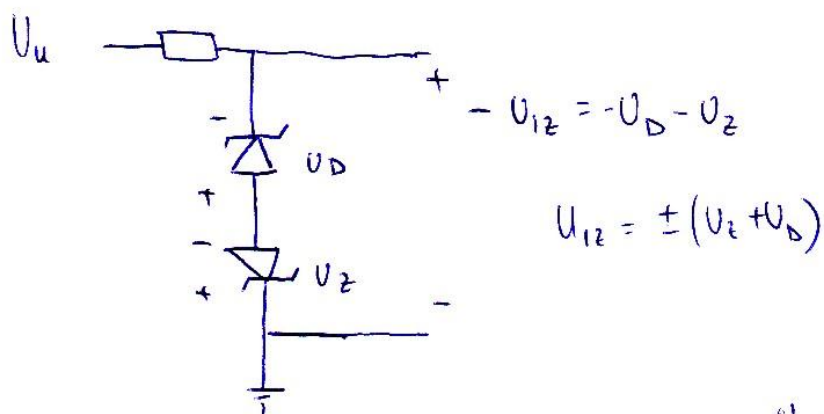- USIMA SJE UZORAK IZLOZAKOG KAPOM KAKOV OTR DJELU
I USPOREĐUJE SE SA NAPONOM DOVEDEN NA 0 P



$$U_+ > U_-$$

$$U_{12} = A_{VOL}(U_+ - U_-)$$

$$= +U_{12}$$

$$U_+ \neq +\beta U_{12}$$