

MI iz ELEKTRONIKE 1, tablica točnih odgovora teoretskog dijela ispita

Grupa	A	B	C	D
1.	c	a	b	d
2.	a	c	d	b
3.	e	e	a	c
4.	c	b	d	e
5.	d	d	c	a
6.	c	a	b	d
7.	b	e	e	c


ZADACI :

1.

a) $u_{izl} = u_{C2} = (C_1 / (C_1 + C_2)) * u_{C12}$
 $u_{C12} = U_{C0} + (u_{ul} - U_{C0})(1 - \exp(-t/\tau))$
 $U_{C0} = U_{C1} + U_{C2}$

b) $u_{izl}(t = 0 \text{ ms}) = 1 \text{ V}$
 $u_{izl}(t = 1 \text{ ms}) = -0.719 \text{ V}$
 $u_{izl}(t = \infty) = -2 \text{ V}$

c)

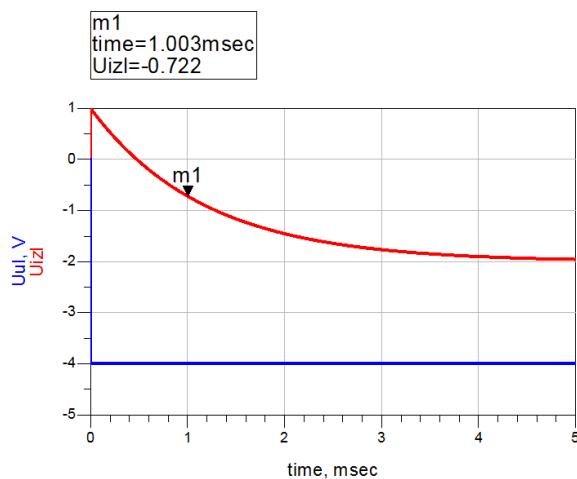


2.

a) poluvodič p tipa
 $p = 1.11 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$
 $n = 1.89 \cdot 10^3 \text{ cm}^{-3}$
b) $N_D = 1.368 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$

3.

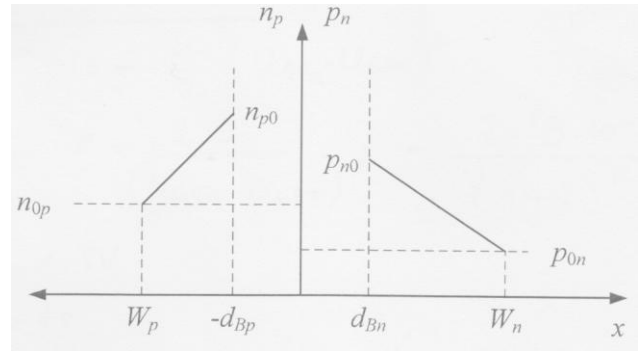- a) $I_D = 0.6 \text{ mA}$
- b) $n_{p0} = 6.5 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$
 $p_{n0} = 5.2 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-3}$
- c) $r_d (U_D = 0.5 \text{ V}) = 46.2 \Omega$
 $r_d (U_D = -0.5 \text{ V}) = \infty$



4.

- a) $U_{GS0A} = U_{GSA} - U_{DSA} = -2 \text{ V}$, $U_{GS0B} = U_{GS0A}$
 $I_{DB} = 13.5 \text{ mA}$
 $g_m = 6 \text{ mA/V}$
 $r_d = 166.67 \Omega$
 $\mu = g_m \cdot r_d = 1$

