

# ZAVRŠNI ISPIT iz ELEKTRONIKE 1 - rješenje

Grupa	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
1.	C	B	E	A
2.	C	A	D	B
3.	C	B	D	E
4.	A	C	B	D
5.	C	C	D	A
6.	B	E	A	C
7.	D	E	B	C

## ZADACI :

1.

a)  $U_{GSQ} = 1.63 \text{ V}$

$I_{DQ} = 1 \text{ mA}$

$U_{DSQ} = 10 \text{ V}$

$g_m = 3.3 \text{ mA/V (3.15 mA/V)}$

$r_d = 200 \text{ k}\Omega$

$\mu = 660 (600)$

b)  $A_v = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = - \frac{\mu R_D \parallel R_T}{R_D \parallel R_T + r_d + (1 + \mu) R_{S1}} = \frac{660 \cdot 4,8k}{4,8k + 200k + 661 \cdot 1k} = -3,66(-3,57)$

$A_{vg} = \frac{U_{iz}}{U_g} = A_v \frac{R_{GG}}{R_g + R_{GG}} = -4,37 \frac{81,8k}{2k + 81,8k} = -3,56(-3,48)$

c)


$R_{ul} = R_{GG} = 81,8k$

$R_{iz} : u_{iz} = i(r_d + R_{S1}) - \mu u_{gs}, u_{gs} = -iR_{S1}$

$R_{iz} = R_D \parallel (r_d + (1 + \mu) R_{S1}) \approx 8k$

2.

a)

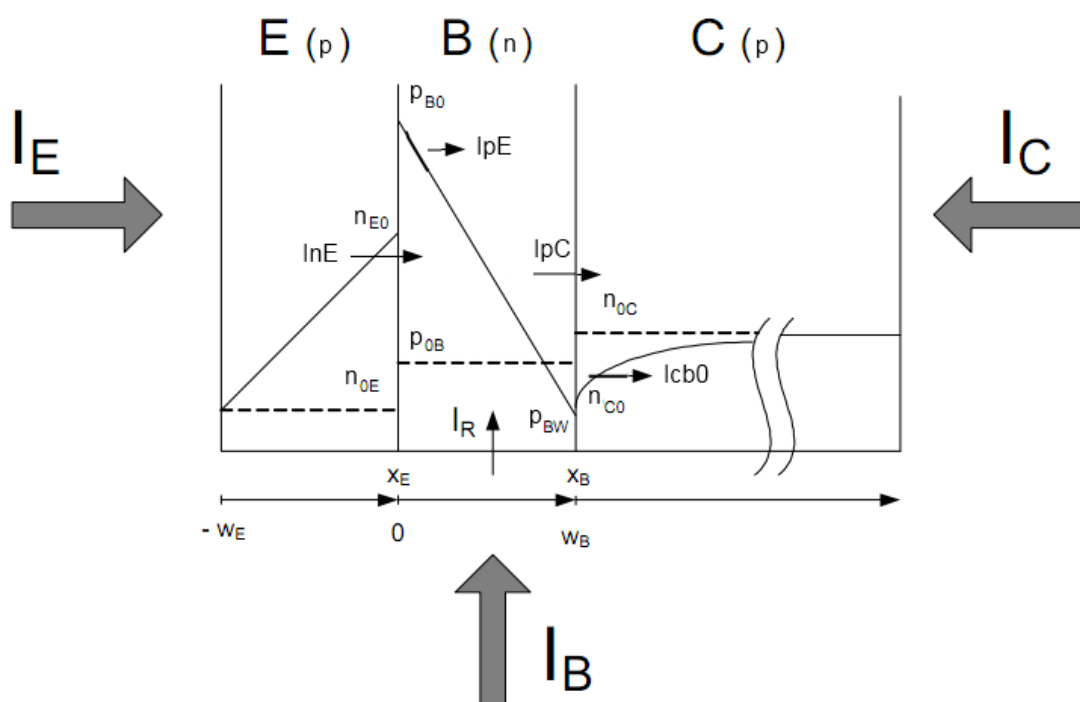

$$n_{0E} = \frac{n_i^2}{N_{AE}} = \frac{(1,45e10)^2}{2e18} = 1,05 * 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$p_{0B} = \frac{n_i^2}{N_{DB}} = \frac{(1,45e10)^2}{2e16} = 1,05 * 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{E0} = n_{0E} \exp\left(-\frac{U_{BE}}{U_T}\right) = 1,826 * 10^{11} \text{ cm}^{-3} \quad (n_{E0} = 3,764 * 10^{11} \text{ cm}^{-3} \text{ za } U_T = 25 \text{ mV})$$

$$p_{B0} = p_{0B} \exp\left(-\frac{U_{BE}}{U_T}\right) = 1,826 * 10^{13} \text{ cm}^{-3} \quad (p_{B0} = 3,76 * 10^{13} \text{ cm}^{-3} \text{ za } U_T = 25 \text{ mV})$$

b)

$$I_{nE} = q S D_{nE} \frac{n_{E0}}{w_E} = 1,6 * 10^{-19} * 2 * 10^{-2} * 12,408 * \frac{1,826 * 10^{11}}{1,7 * 10^{-4}} = 42,648 \text{ } \mu\text{A}$$

$$(I_{nE} = 85,022 \text{ } \mu\text{A za } U_T = 25 \text{ mV})$$

$$I_{pE} = q S D_{pE} \frac{p_{B0}}{w_E} = 1,6 * 10^{-19} * 2 * 10^{-2} * 7,238 * \frac{1,826 * 10^{13}}{1 * 10^{-4}} = 4,23 \text{ mA}$$

$$(I_{pE} = 8,431 \text{ mA za } U_T = 25 \text{ mV})$$

$$I_{pC} = \beta^* * I_{pE} = 4,223 \text{ mA} \quad (I_{pC} = 8,416 \text{ mA za } U_T = 25 \text{ mV})$$

$$I_R = I_{pE} - I_{pC} = 7,19 \text{ } \mu\text{A} \quad (I_R = 15 \text{ } \mu\text{A za } U_T = 25 \text{ mV})$$

$$I_E = I_{nE} + I_{pE} = 4,27 \text{ mA} \quad (I_E = 8,516 \text{ mA za } U_T = 25 \text{ mV})$$

$$I_B = -I_{nE} - I_R - I_{CB0} = -I_{nE} - I_R = -49,838 \mu A \text{ (} I_B = 100 \mu A \text{ za } U_T = 25 \text{ mV)}$$

$$I_C = -I_{pC} - I_{CB0} = -I_{pC} = -4,223 \text{ mA (} I_C = -8,416 \text{ mA za } U_T = 25 \text{ mV)}$$

c)

$$\gamma = \frac{I_{pE}}{I_{pE} + I_{nE}} = 0,9906 \text{ (0,99002), } \alpha = \gamma\beta^* = 0,98895 \text{ (0,98823), } \beta = 89 \text{ (84)}$$

3.

a)  $I_{CQ} = 2.12 \text{ mA}$

$$U_{CEQ} = 6.34 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = 21.2 \mu A$$

$$r_{be} = 1180 \Omega$$

b)  $u_{iz}(t) = 14.6 \sin(\omega t) \text{ mV}$

$$i_{ul}(t) = 9.885 \sin(\omega t) \mu A$$

$$i_{iz}(t) = 4.866 \sin(\omega t) \mu A$$

$$u_{iz}(t) = A_{Vg} * u_g(t)$$

$$i_{ul}(t) = u_{ul}(t)/R_{ul}$$

$$i_{iz}(t) = u_{iz}(t)/R_T$$

$$u_{ul}(t) = u_g(t) * (R_{ul} / (R_{ul} + R_G))$$

$$R_{ul} = R_E // r_{be} / (1 + h_{fe})$$

4.

$$I_0 = I_1 + I_2$$

$$U_{IZ1} + I_1 R_1 + \frac{U_{IZ1}}{A_1} = 0$$

$$U_{IZ2} + I_2 R_2 + \frac{U_{IZ2}}{A_2} = 0$$

$$\frac{U_{IZ1}}{A_1} = \frac{U_{IZ2}}{A_2}$$

c) 
$$\begin{aligned} U_{IZ1} &= -0.05 \text{ V} \\ U_{IZ2} &= -0.1 \text{ V} \end{aligned}$$

a) 
$$U_{IZ1} = -\frac{A_1 I_0 R_1 R_2}{R_1 (1 + A_2) + R_2 (1 + A_1)}$$

b) 
$$U_{IZ2} = -\frac{A_2 I_0 R_1 R_2}{R_2 (1 + A_1) + R_1 (1 + A_2)}$$