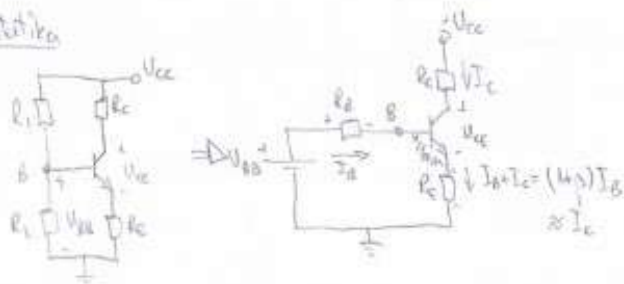


Prostor za rješavanje:

① $R_1 = 8.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_c = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_e = 970 \Omega$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, $U_{CC} = 12 \text{ V}$, $U_{BEQ} = U_T = 0.7 \text{ V}$, $\beta = h_{FE} = 100$

osjetilika



$$U_{BQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC} = 3.443 \text{ V}$$

$$R_b = R_1 || R_2 = 2.353 \text{ k}\Omega$$

ulazni krug: $-U_{BQ} + I_{BQ} R_b + U_{BEQ} + R_e (1+\beta) I_{BQ} = 0$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_b + R_e (1+\beta)} = 2.734 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2.734 \text{ mA}$$



izlazni krug: $U_{CC} = R_c I_{CQ} + U_{CEQ} + R_e (1+\beta) I_{BQ} \approx I_{CQ}$

S.R.P.: $U_{CEQ} = U_{CC} - (R_c + R_e) I_{CQ} = 4.417 \text{ V}$

$I_{CQ} = 0$: $U_{CEQ} = U_{CC} = 12 \text{ V}$

$U_{CE} = 0$: $I_{CQ} = \frac{U_{CC}}{R_c + R_e} = 4.33 \text{ mA}$

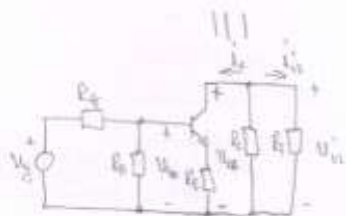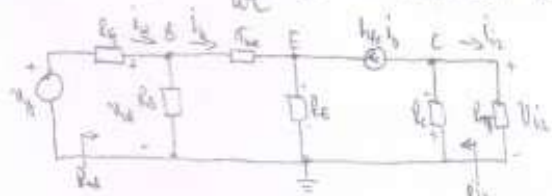a) $C_E = 0$, $X_C = \frac{1}{j\omega C} = \infty \rightarrow$ EMITERSKA DEGEN.



$$U_{CE} = -i_c (R_T || R_c) - i_c R_e = -i_c (R_T || R_c + R_e)$$

(*) $(U_{CE} - U_{CEQ}) = -(i_c - I_{CQ}) (R_T || R_c + R_e) \dots$ DRP

$i_c = 0$: $U_{CE} = U_{CEQ} + I_{CQ} (R_e + R_T || R_c) = 8.837 \text{ V}$

$U_{CE} = 0$: $-U_{CEQ} = -i_c (R_e + R_T || R_c) + I_{CQ} (R_e + R_T || R_c)$

$$i_c = I_{CQ} + \frac{U_{CEQ}}{R_e + R_T || R_c} = 5.479 \text{ mA}$$

$$\Delta U_{CE} = U_{CE} - U_{CEQ} = 4.41 \text{ V}$$


$$\Delta i_c = i_c - I_{CQ} = 2.745 \text{ mA}$$

$$U_{CE \text{ max}} = \min(\Delta U_{CE}, U_{CEQ}) = \Delta U_{CE} = 4.41 \text{ V}$$


$$U_{CE \text{ min}} = U_{CE \text{ max}} = 4.41 \text{ V}$$

$$i_{c \text{ max}} = \min(\Delta i_c, I_{CQ}) = 2.734 \text{ mA}$$
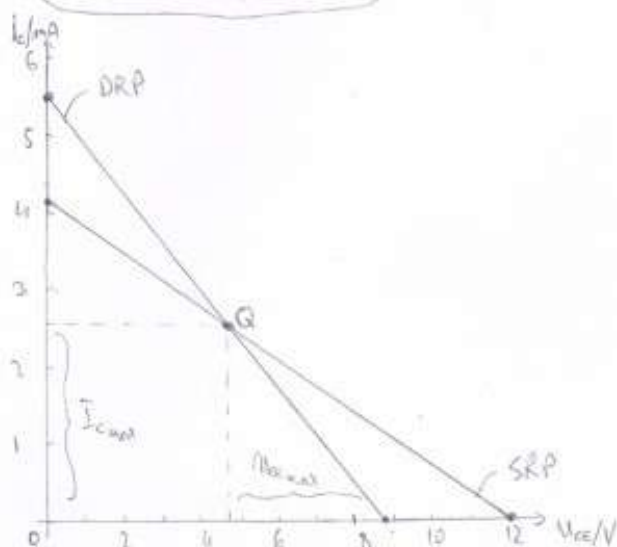
$$i_{c \text{ min}} = i_{c \text{ max}} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_e} = 1.758 \text{ mA}$$



Prostor za rješavanje:

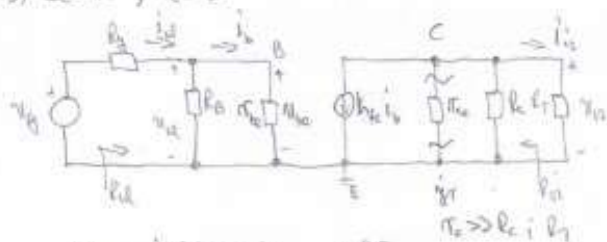b) $C_E = \infty$, $X_C = \emptyset$ 

$$V_{CE} = -i_c (R_C \parallel R_L) \quad \text{DRP}$$

$$\frac{V_{CE} - V_{CEA}}{\Delta V_{CE}} = - \frac{(i_c - I_{CA}) (R_C \parallel R_L)}{\Delta i_c}$$

$$V_{CE} = 0: -V_{CEA} = -i_c (R_C \parallel R_L) + I_{CA} (R_C \parallel R_L)$$

$$i_c = I_{CA} + \frac{V_{CEA}}{R_C \parallel R_L} = 9.62 \text{ mA} //$$

$$i_c = 0: V_{CE} = V_{CEA} + I_{CA} (R_C \parallel R_L) = 6.185 \text{ V} //$$

$$\Delta V_{CE} = V_{CE} - V_{CEA} = 1.758 \text{ V} //$$


$$\Delta i_c = i_c - I_{CA} = 6.886 \text{ V} //$$

$$V_{CE_{\text{max}}} = \min(\Delta V_{CE}, V_{CEA}) = 1.758 \text{ V} //$$


$$V_{CE_{\text{min}}} = V_{CEA} - \Delta V_{CE} = 1.758 \text{ V} //$$

$$i_{c_{\text{max}}} = \min(\Delta i_c, I_{CA}) = 2.734 \text{ mA} //$$
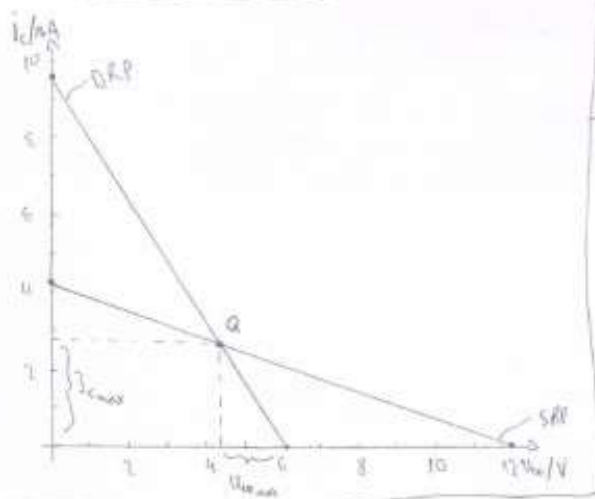
$$i_{c_{\text{min}}} = i_{c_{\text{max}}} \frac{R_C}{R_C + R_L} = 1.758 \text{ mA} //$$


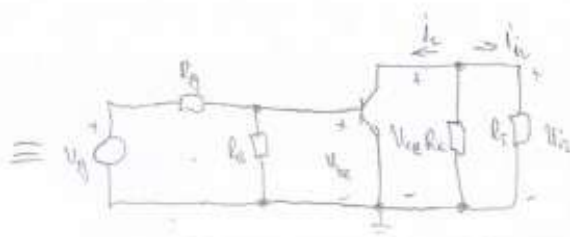
$$A_{vg} = \frac{v_{u2}}{v_{u1}} \cdot \frac{v_{u1}}{v_g} = A_v \cdot \frac{R_L}{R_L + R_C} = 0.453 //$$



$$\textcircled{3} R_g = 1 \text{ k}\Omega, R_1 = 1 \text{ k}\Omega, (C_E; C_{CE} \rightarrow \infty)$$

$$a) C_E = \infty, X_C = \emptyset \rightarrow \text{ista shema kao } \textcircled{2b}$$


$$R_C \parallel R_L = 2353 \Omega, \quad r_{be} = \frac{U_T}{I_{CA}} = 946 \Omega //$$

$$R_{in} = \frac{v_{u1}}{i_{g1}} = \frac{i_{be} (R_C \parallel R_L)}{i_{be}} = R_C \parallel R_L = 675 \Omega //$$

$$A_v = \frac{v_{u2}}{v_{u1}} = \frac{-h_{fe} i_{be} (R_C \parallel R_L)}{i_{be} r_{be}} = - \frac{h_{fe}}{r_{be}} (R_C \parallel R_L) = -g_m (R_C \parallel R_L) = -67.96 //$$

$$A_i = \frac{i_{u2}}{i_{u1}} = \frac{\frac{v_{u2}}{R_L}}{\frac{v_{u1}}{R_C}} = \frac{v_{u2}}{v_{u1}} \cdot \frac{R_C}{R_L} = A_v \cdot \frac{R_C}{R_L} = -45.87 //$$
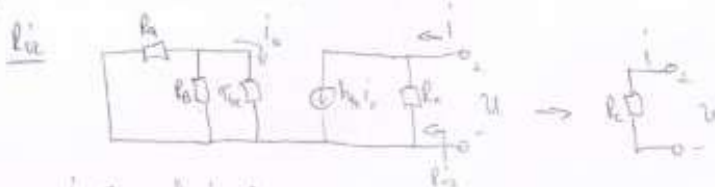
$$A_{vg} = \frac{v_{u2}}{v_{u1}} \cdot \frac{v_{u1}}{v_g} = A_v \cdot \frac{R_L}{R_L + R_C} = -27.33 //$$



$$i_{b0} = 0 \Rightarrow h_{fe} i_{b0} = 0$$

$$R_{i2} = \frac{v}{i} = \frac{i \cdot R_C}{i} = R_C \Rightarrow R_{i2} = R_C = 1.36 \text{ k}\Omega //$$


b) $C_E = \emptyset \rightarrow X_C = \infty \rightarrow \text{EMITORSKA DEGEN.}$, ista shema kao $\textcircled{2a}$

$$R_{in} = R_C \parallel \frac{i_{be} (R_C + (1+h_{fe})R_E)}{i_{be}} = R_C \parallel [r_{be} + (1+h_{fe})R_E] = 2.298 \text{ k}\Omega //$$

$$A_v = \frac{v_{u2}}{v_{u1}} = \frac{i_{be} R_C}{i_{be} (r_{be} + (1+h_{fe})R_E)} = - \frac{h_{fe} i_{be} \cdot \frac{R_C R_T}{R_C + R_T}}{i_{be} (r_{be} + (1+h_{fe})R_E)} = - \frac{h_{fe}}{r_{be}} \frac{R_C \parallel R_T}{(1+h_{fe})R_E} = -0.65 //$$

$$A_i = \frac{i_{u2}}{i_{u1}} \quad i_{u2} = -h_{fe} i_{be} \frac{R_C}{R_C + R_T} \quad i_{b0} = i_{u1} \cdot \frac{R_C}{R_C + r_{be} + (1+h_{fe})R_E}$$
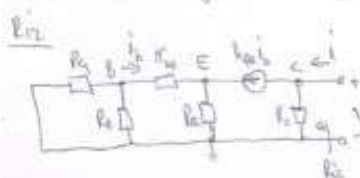
$$A_i = \frac{-h_{fe} i_{be} \frac{R_C}{R_C + R_T}}{i_{b0} \frac{R_C}{R_C + r_{be} + (1+h_{fe})R_E}} = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_T} \cdot \frac{R_C + r_{be} + (1+h_{fe})R_E}{R_C} = -1.49 //$$



$$i = \frac{v}{R_C} + h_{fe} i_{b0}$$


$$v_{BE} = (1+h_{fe}) i_{b0} R_E = -i_{b0} (R_C \parallel R_L + r_{be})$$

$$i_{b0} = 0$$

$$R_{i2} = \frac{v}{i} = R_C$$

$$R_{i2} = R_C = 1.36 \text{ k}\Omega //$$

2

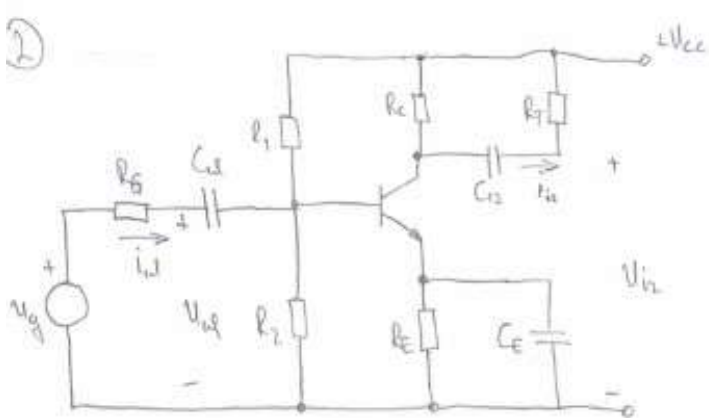

$$R_1 = 8.2 \text{ k}\Omega \quad \beta = h_{FE} = 100$$

$$R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = 1.8 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 970 \Omega$$



$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

$$C_E = \emptyset$$

$$U_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$U_{BEQ} = U_B = 0.7 \text{ V}$$

OSTATIKA (kmal = početil)

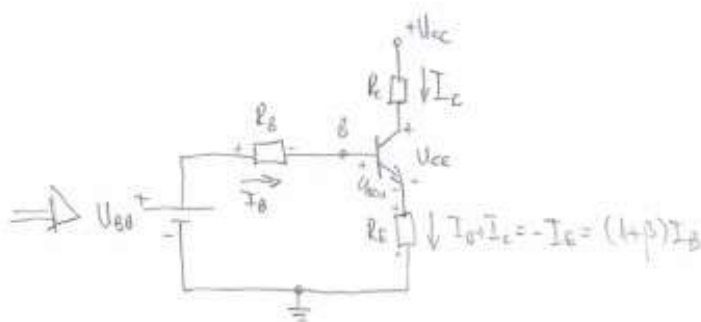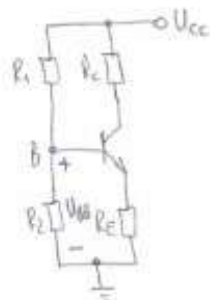

$$U_{BQ} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{CC} = \frac{3.3}{8.2 + 3.3} \cdot 12 = \underline{3.443 \text{ V}}$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \underline{2.353 \text{ k}\Omega}$$

Uložni krug: $-U_{BQ} + I_{BQ} R_B + U_{BEQ} + R_E (1 + \beta) I_{BQ} = 0$

$$I_{BQ} (R_B + (1 + \beta) R_E) = U_{BQ} - U_{BEQ}$$

$$I_{BQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_B + (1 + \beta) R_E} = \frac{3.443 - 0.7}{2.353 \cdot 10^3 + (100 + 1) \cdot 970} = \underline{27.342 \mu\text{A}}$$

$$I_{CQ} = \beta \cdot I_{BQ} = \underline{2.734 \text{ mA}}$$

Uložni krug: $U_{CC} = R_C \cdot I_{CQ} + U_{CEQ} + R_E (1 + \beta) I_{BQ}$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - R_C I_{CQ} - R_E I_{CQ}$$

$$(*) U_{CEQ} = U_{CC} - (R_C + R_E) I_{CQ} = 12 - (1.8 \cdot 10^3 + 970) \cdot 2.734 \cdot 10^{-3}$$

$$\underline{U_{CEQ} = 4.427 \text{ V}}$$

~~SRT (\$U_{CEQ}\$, \$I_{CQ}\$)~~

odporníckí parametry: $r_{be} = \frac{U_T}{I_{BQ}} = \frac{\frac{200}{11600}}{27.342 \cdot 10^{-6}} = \underline{346 \Omega}$

$$g_m = \frac{h_{FE}}{r_{be}} = \frac{\beta}{r_{be}} = \frac{100}{346} = 0.106$$



$$(*) \underline{I_C = 0}: U_{CEQ} = U_{CC} = 12 \text{ V}$$

$$\underline{U_C = 0}: I_{CQ} = \frac{U_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12}{1.8 \text{ k}\Omega + 970 \Omega} = 4.33 \text{ mA}$$

} SRT

a) $C_E = \emptyset$ $X_C = \frac{1}{\omega C} = \infty \rightarrow$ EMITERSKA DEGENERACIJA (nema C_E)

radajesna shema

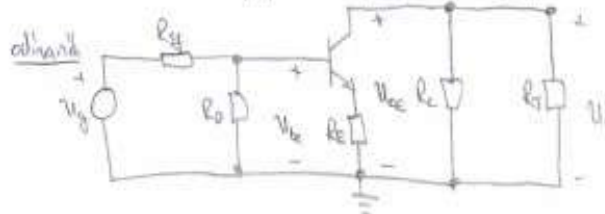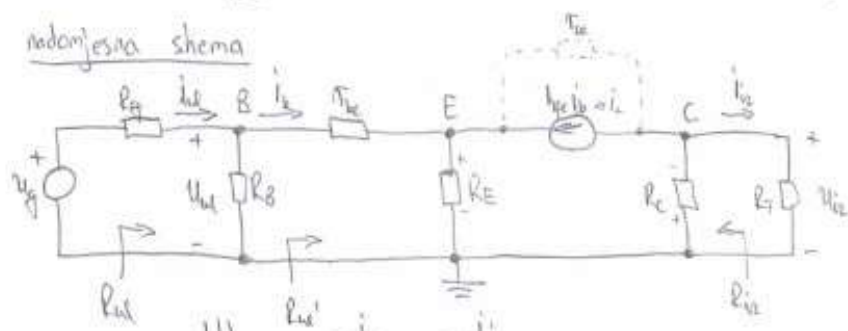

$$U_{CE} = -i_c (R_C \parallel R_L) - i_c \cdot R_E = -i_c (R_E + R_C \parallel R_L)$$

$$\underbrace{(U_{CE} - U_{CEA})}_{\Delta U_{CE}} = - \underbrace{(i_c - I_{CA})}_{\Delta i_c} (R_E + R_C \parallel R_L) \quad (1)$$

$$(1) \quad i_c = 0: \quad U_{CE} = U_{CEA} + I_{CA} (R_E + R_C \parallel R_L) = 4.427 + 2.734 \cdot 10^{-3} (970 + \frac{10^3 \cdot 1.8 \cdot 10^3}{10^3 + 1.8 \cdot 10^3})$$

$$U_{CE} = 8.837 \text{ V} //$$

$$U_{CE} = 0: \quad -U_{CEA} = -i_c (R_E + R_C \parallel R_L) + I_{CA} (R_E + R_C \parallel R_L)$$

$$i_c = I_{CA} + \frac{U_{CEA}}{R_E + R_C \parallel R_L} = 2.734 \text{ mA} + \frac{4.427}{970 + \frac{10^3 \cdot 1.8 \cdot 10^3}{10^3 + 1.8 \cdot 10^3}} = 5.479 \text{ mA} //$$

$$\Delta U_{CE} = U_{CE} - U_{CEA} = 8.837 - 4.427 = 4.41 \text{ V} //$$


$$\Delta i_c = i_c - I_{CA} = 5.479 - 2.734 = 2.745 \text{ mA} //$$

$$U_{CEmax} = \min(\Delta U_{CE}, U_{CEA}) = \min(4.41, 4.427) = 4.41 \text{ V} //$$



$$U_{CEmax} = U_{CEmax} = 4.41 \text{ V} //$$

$$i_{cmax} = \min(I_{CA}, \Delta i_c) = \min(2.734, 2.745) = 2.734 \text{ mA} //$$
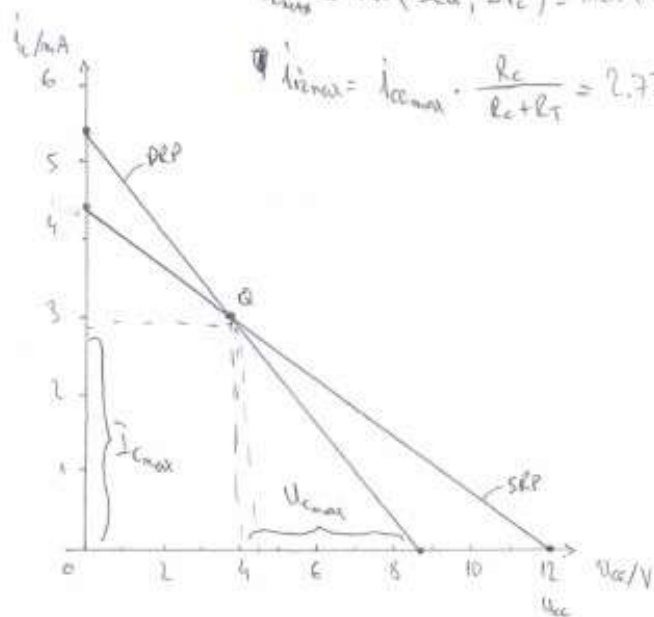
$$i_{cmax} = i_{cmax} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} = 2.734 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1.8 \cdot 10^3}{2.8 \cdot 10^3} = 1.758 \text{ mA} //$$



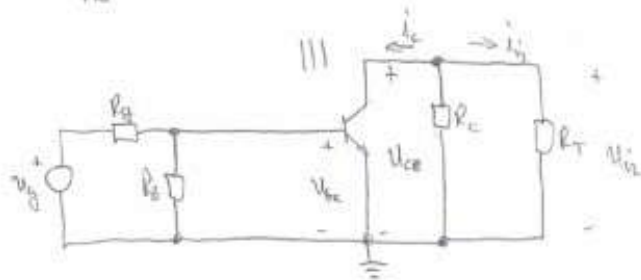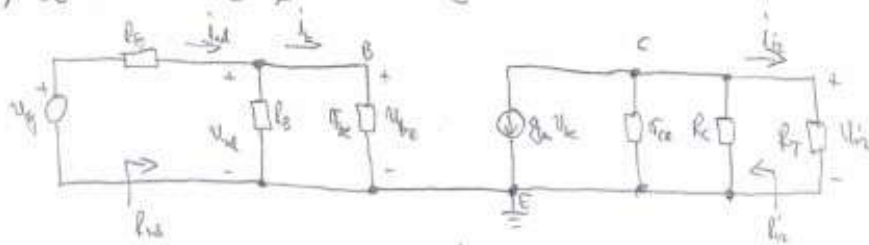b) $C_E = \infty \rightarrow X_C = \emptyset \rightarrow$ ZAJEDNIČKI EMITER



$$v_{ce} = -i_c (R_C \parallel R_L)$$

$$\frac{v_{ce} - v_{CEQ}}{\Delta v_{ce}} = -\frac{(i_c - I_{CQ})}{\Delta i_c} (R_C \parallel R_L) (*)$$

$$(*) \quad v_{ce} = 0: -v_{CEQ} = -i_c (R_C \parallel R_L) + I_{CQ} (R_C \parallel R_L)$$

$$i_c = I_{CQ} + \frac{v_{CEQ}}{R_C \parallel R_L} = 2.734 \cdot 10^{-3} + \frac{4.427}{18 \cdot 10^3 \parallel 10^3} = 9.62 \text{ mA} //$$

$$i_c = 0: v_{ce} = v_{CEQ} + I_{CQ} (R_C \parallel R_L) = 4.427 + 2.734 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{4500}{2} = 6.185 \text{ V} //$$

} DRT

$$\Delta v_{ce} = v_{ce} - v_{CEQ} = 6.185 - 4.427 = 1.758 \text{ V} //$$


$$\Delta i_c = i_c - I_{CQ} = 9.62 - 2.734 = 6.886 \text{ mA} //$$

$$v_{ce_{max}} = \min(\Delta v_{ce}, v_{CEQ}) = \min(1.758, 4.427) = 1.758 \text{ V}$$

$$v_{ce_{min}} = v_{ce_{max}} = 1.758 \text{ V}$$


$$i_{c_{max}} = \min(\Delta i_c, I_{CQ}) = \min(6.886, 2.734) = 2.734 \text{ mA}$$
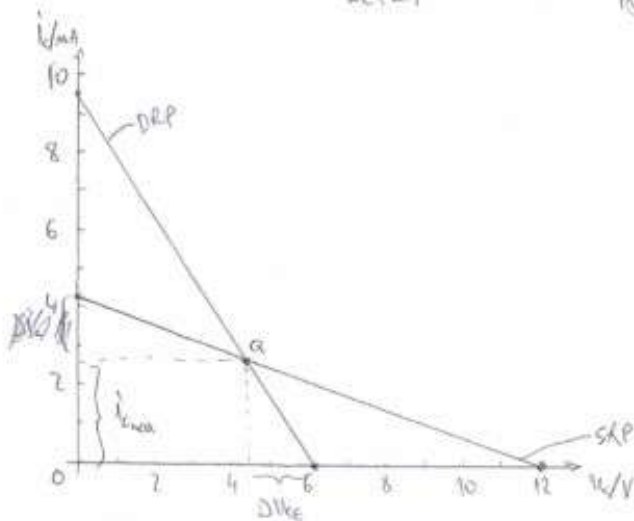
$$i_{c_{min}} = i_{c_{max}} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} = 2.734 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{1800}{1800 + 1000} = 1.758 \text{ mA} //$$



Prostor za rješavanje:

4) DINAMIKA - SZB

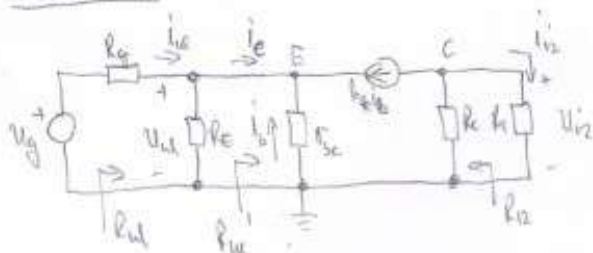

$$R_{ul}' = \frac{v_{ul}}{i_e} = \frac{-i_b \cdot r_{be}}{-(h_{fe} i_b + i_b)} = \frac{i_b \cdot r_{be}}{i_b (1 + h_{fe})} = 9.366 \Omega$$

$$R_{ul} = \frac{v_{ul}}{i_{ul}} = R_E \parallel R_{ul}' = R_E \parallel \frac{r_{be}}{1 + h_{fe}} = 9.28 \Omega //$$

$$A_v = \frac{v_{iz}}{v_{ul}} = \frac{-h_{fe} i_b \cdot \frac{R_C}{R_C + r_{ce}} \cdot r_i}{-i_b \cdot r_{be}} = \frac{R_C \parallel R_T}{r_{be}} = 0.68 //$$

$$A_I = \frac{i_{iz}}{i_{ul}} = \frac{-h_{fe} i_b \cdot \frac{R_C}{R_C + r_{ce}}}{-(1 + h_{fe}) i_b \cdot \frac{R_E + R_{ul}'}{R_E}} = \frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}} \cdot \frac{R_C}{R_C + r_{ce}} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_{ul}'}$$

$$A_I = 0.63 //$$

$$A_{vg} = A_v \cdot \frac{R_{ul}}{R_g + R_{ul}} = 0.62 //$$

$$R_{iz} = R_C = 18 k\Omega //$$

$$i_e = i_{ul} \cdot \frac{R_E}{R_E + R_{ul}'} \quad i_e = -(1 + h_{fe}) i_b$$

$$i_{ul} = i_e \cdot \frac{R_E + R_{ul}'}{R_E}$$

$$i_{ul} = -(1 + h_{fe}) i_b \cdot \frac{R_E + R_{ul}'}{R_E}$$

Tablica 1. Brojčani rezultati zadatka za pripremu

| SZE | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|----------|----------------|
| | Maks. hod | R_{ul} | A_v | A_I | A_{vg} | R_{iz} |
| $R_T = 1 k\Omega$ $C_E = 0$ | 4.41V | 2298 Ω | -0.65 | -1.49 | -0.453 | 1800 Ω |
| $R_T = 1 k\Omega$ $C_E = \infty$ | 1.758V | 675 Ω | -67.96 | -45.87 | -27.39 | 1.8 k Ω |

| SZB | | | | |
|---------------|-------|-------|----------|---------------|
| R_{ul} | A_v | A_I | A_{vg} | R_{iz} |
| 9.28 Ω | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 1800 Ω |