## NPN tranzistor

Ovo je istovremeno ful lako i ful teško... lako je ako imate fotografsko pamćenje jer je skoro uvijek ista serija formula, teško je jer je serija formula velika. Zadatak je obično tako i zadan – imaš to, to, to, to,.... dobij to, to, to, to, to...

Uvijek vrijedi ovo:

$$I_{\scriptscriptstyle B} + I_{\scriptscriptstyle E} + I_{\scriptscriptstyle C} = 0 \,,$$

znači barem jedna struja je uvijek pozitivna i bareb jedna je uvijek negativna

Kod npn je IE negativna a ostale 2 su pozitivne, a IC je obično 100 puta veća (red veličine) od IB, dok kod pnp je IE jedina pozitivna.

1. ravnotežne konc. manjinskih nosilaca (samo npn)

$$n_{0B} = \frac{n_i^2}{p_{0B}} \cong \frac{n_i^2}{N_{AB}}$$

$$p_{0E} = \frac{n_i^2}{n_{0E}} \cong \frac{n_i^2}{N_{DE}} =$$

2. rubne konc (samo npn)

$$n_{B0} = n_{0B} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)$$

$$p_{E0} = p_{0E} \cdot \exp\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)$$

$$n_{BW} = n_{0B} \cdot \exp\left(\frac{U_{BC}}{U_T}\right) =$$

$$p_{C0} = p_{0C} \cdot \exp\left(\frac{U_{BC}}{U_T}\right)$$

3. struje

lpe=

$$q \cdot S \cdot D_{pE} \cdot \frac{p_{E0}}{w_E}$$

q, S, p i w imamo, treba nam D (ova formula ima i u šalabahteru službenom):

$$D_{pE} = \mu_{pE} \cdot U_T$$

UT je opet nešto što ima u šalabahteru, za pokretljivosti opet vrijedi da je nužno μn>μp

Ine=

$$q \cdot S \cdot D_{nB} \cdot \frac{n_{B0}}{w_B}$$

To je ista stvar (jednako se dobije i D)

Ovo imate u šaliću, potrebno za izvuć Inc:

$$\beta^* = 1 - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{w_B}{L_{nB}}\right)^2$$

$$\beta^* = \frac{I_{nC}}{I_{nE}}$$

$$I_{\scriptscriptstyle R} = I_{\scriptscriptstyle nE} - I_{\scriptscriptstyle nC}$$

$$\boldsymbol{I}_{R} = \boldsymbol{I}_{pE} - \boldsymbol{I}_{pC}$$

$$I_{\scriptscriptstyle E} = - \! \left( I_{\scriptscriptstyle nE} + I_{\scriptscriptstyle pE} \right)$$

isto osim minusa

$$I_{B} = I_{pE} + I_{R}$$

$$I_{\scriptscriptstyle B} = -I_{\scriptscriptstyle E} - I_{\scriptscriptstyle C}$$

$$I_{\scriptscriptstyle C} = I_{\scriptscriptstyle nC}$$

$$I_C = -I_{pC}$$

4. Ostatak grčkog alfabeta:

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_{nE} + I_{pE}} = \frac{I_{nE}}{-I_{E}}$$

$$\gamma = \frac{I_{pE}}{I_{pE} + I_{nE}} = \frac{I_{pE}}{I_{E}}$$

$$\alpha = \frac{I_C}{-I_E}$$
 (isto kod oba)

$$\alpha = \beta^* \cdot \gamma$$
 (isto kod oba)

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$
 ili  $\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$  (isto kod oba)